



Computer

**Hinweise
Zur Anwendung des**

Lerncomputers LC 80

Teil 3

Applikation

Hinweise zur Anwendung des

Lerncomputers LC -80

Teil 3

Autor: Dipl.-Ing. Gunther Zielosko

**veb mikroelektronik >karl marx< erfurt
stammbetrieb**

DDR — 5010 Erfurt, Rudolfstraße 47 Telefo 5 80 Telext 061 306



Für die aufgeführten Schaltungen wird keine Gewähr bezüglich Patentfreiheit übernommen.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.

Vorwort

Nach dem Erscheinen der ersten Applikationsbroschüre "Hinweise zur Anwendung des Lerncomputers LC-80" (1) gab es eine große Nachfrage speziell zu dem für den zweiten Band angekündigten Themenkreis "Programmierung und Löschung von EPROMs U 2716 C". Aus diesem Grunde hat sich der Herausgeber für eine beschleunigte Veröffentlichung einer Applikationsschrift zu diesem Thema entschieden. Diese Broschüre ist inzwischen verfügbar und kann über den

VEB Mikroelektronik "Karl Marx" Erfurt
Stammbetrieb

bezogen werden (2).

Der jetzt vorliegende dritte Teil enthält weitere typische Mikrorechneranwendungen für den Hobby-, Bildungs- und Kleinrationalisierungsbereich. Er baut auf die in den ersten beiden Teilen vermittelten Kenntnisse und die dort vorgestellten Hard- und Softwaregrundlagen auf.

Natürlich wird das Vorhandensein des LC-80 vorausgesetzt.

Es bleibt zu hoffen, daß auch dieses Buch neben dem "AHA-Effekt" eine erweiterte Anwendung von Mikrorechnerlösungen in bisher wenig betroffenen Wirtschaftszweigen bewirkt.

Inhaltverzeichnis

1.	Einleitung	7
2.	Ein einfacher Lochstreifenleser	8
2.1.	Grundlagen	8
2.2.	Die Elektronik	10
2.3.	Mechanik	12
2.4.	Das Programm	14
2.4.1.	Hauptprogramm	14
2.4.2.	Unterprogramm INITIAL	15
2.4.3.	Interruptprogramm ISR	16
2.4.4.	Unterprogramm DAK 3	17
2.4.5.	Unterprogramm EINGABE	18
2.5.	Lochstreifenprogramm im EPROM	23
3.	Motoren gehorchen Befehlen	26
3.1.	Eine universelle Steuerschaltung	26
3.2.	Er dreht sich!	28
3.3.	Positionsmeldung	34
3.3.1.	Hauptprogramm	37
3.3.2.	Unterprogramm INI	37
3.3.3.	Interrupt-Startadresse	38
3.3.4.	Interruptprogramm	38
3.3.5.	Hauptprogramm "Schrittmotor"	39
3.3.6.	Interruptprogramm "Schrittmotor"	39
3.3.7.	Hauptprogramm "Linearantrieb"	41
3.3.8.	Unterprogramm ANZVOR	42
3.3.9.	Interruptprogramm "Linearantrieb"	42
3.4.	Ein vergessener Schaltkreis hilft	44
3.4.1.	Unterprogramm INICTC	45
3.4.2.	Interrupt-Startadresse	46
4.	Spielpause	49
4.1.	Logikspiel (Master-Mind)	49
4.1.1.	Hauptprogramm	50
4.1.2.	Text "LOGICSPIEL" als Laufschrift	52

4.1.3.	Unterprogramm ZUFAZ	53
4.1.4.	Unterprogramm ANZ	53
4.1.5.	Unterprogramm VERPRO	53
4.1.6.	Unterprogramm VERGL	54
4.1.7.	Speicherorganisation	55
4.2.	Spielautomat	57
4.2.1.	Hauptprogramm	58
4.2.2.	Unterprogramm ROTANZ	60
4.2.3.	Unterprogramm STOP	61
4.2.4.	Unterprogramm VERGLEICH	61
4.2.5.	Unterprogramm BILANZ	62
4.2.6.	Speicherorganisation	63
4.3.	Sterntaler	64
4.3.1.	Hauptprogramm	65
4.3.2.	Unterprogramm FÄNGER	66
4.3.3.	Unterprogramm STERNE	67
4.3.4.	Unterprogramm VERGL	68
4.3.5.	Speicherorganisation	68
5.	Die Sinne eines Computers	70
5.1.	Der erste Schritt - Sensoren	71
5.1.1.	Lichtsensor	72
5.1.2.	Temperatursensor	73
5.1.3.	Positionssensor	74
5.1.4.	Feuchtsensor, Flüssigkeitsmelder	74
5.1.5.	Berührungssensor	75
5.1.6.	Beschleunigungssensor	75
5.1.7.	Drucksensor	76
5.1.8.	Massesensor	76
5.1.9.	Andere Prinzipien	76
5.2.	Meßwertumwandlung	79
5.3.	Anwendungshinweise	80
6.	Wenn Computer Kinder kriegen	85
6.1.	Pflichtenheft	86
6.2.,	Software	87
6.2.1.	Hauptprogramm	89
6.2.2.	Tonhöhen- und -längentabelle	91
6.2.3.	Melodien	92

6.3.	Das neue Betriebssystem	94
6.4.	Hardware	96
6.5.	Wenn's Weihnachten wird ...	99
6.6.	Aussichten	103
7.	Ein "Tor zur Welt"	105
7.1.	Die dritte PIO	105
7.2.	Ein Bus mit "Nachbrenner"	109
7.2.1.	Zusatznetzteil	109
7.2.2.	Bustreibersystem	110
8.	Schlußkapitel	116
9.	Literaturverzeichnis	117

1. Einleitung

Wer die beiden ersten Applikationsschriften zum LC-80 bereits gelesen und die dort vorgestellten Programme in fertige Systeme umgesetzt hat, kann mit dem dritten Band jetzt einfach weitermachen.

Im vorliegenden Buch wird es um die Vertiefung der Hard- und Softwarekenntnisse gehen, wobei als Ergebnisse insbesondere universelle Schnittstellen zur Umwelt, Computerspiele aller Art, aber auch eigenständige Mikrorechnerlösungen für ein spezielles Problem entstehen werden.

Oberster Grundsatz auch dieser Broschüre ist es, alle Lösungen möglichst einfach und billig zu realisieren. Computerspezialisten mögen daher die eine oder andere unkonventionelle Programm- oder Gerätevariante verzeihen.

Aber nicht nur für den Amateur und Hobbybastler ist ein angemessenes Preis-/Leistungsverhältnis für ein gestelltes Problem von Bedeutung - auch für die gewerbliche Nutzung der Mikrorechentechnik trifft dies zu. Unter anderem aus diesem Grund wird der LC-80 in immer steigendem Maße auch für Rationalisierungszwecke eingesetzt.

Also- fangen wir einfach an, es warten interessante Aufgaben auf unseren LC-80 ...

Noch ein Hinweis!

Alle in diesem Buch aufgelisteten Programme beziehen sich auf die Ausführung des LC-80 mit einem 2 kByte EPROM U 2716 C oder Äquivalenttyp. Bei Benutzung eines Gerätes mit 2 Stück U 505 D sind alle mit einem gekennzeichneten Adressenbytes gemäß Bedienungsanleitung LC-80, S. 58 zu ändern.


2. Ein einfacher Lochstreifenleser

Im Heft 2 haben wir die Behandlung eines modernen Speichermediums - des EPROMs - kennengelernt. Jetzt wollen wir uns mit einer älteren Form der Datenspeicherung beschäftigen, dem Lochstreifen. Wozu können wir das brauchen? Ganz einfach, der Lochstreifen ist der einzige Datenträger, der alle älteren und modernen Datenverarbeitungsanlagen miteinander "kommunizieren" läßt. Es gelingt uns nämlich mit modernen Datenträgern nicht, Datenkontakt zu anderen Geräten herzustellen, da unser Magnetaufnahmeverfahren von allen in der DDR verwendeten Systemen abweicht. Der Lochstreifen überwindet dieses Handicap und ermöglicht es, Daten und Programme in den LC-80 einzuspielen. Auch hier gilt es, einfachste Lösungen anzuwenden, die trotzdem betriebssicher sind.

 2.1. Grundlagen

Wie sieht ein üblicher Lochstreifen aus?

Er besitzt 8 Datenspuren (gekennzeichnet durch größere Löcher) und eine Transportspur (mit kleineren Löchern). Letztere ist durchweg gelocht und dient normalerweise als Eingriff für das Transportzahnrad. Die Anordnung der einzelnen Spuren sieht wie folgt aus (Bild 1):



Wir erkennen die unsymmetrische Verteilung - einmal 5 Spuren, einmal 3 Spuren beiderseits der Transportspur. Die Zeichen (Bytes) sind senkrecht zur Transportspur zu lesen. Jedes Loch ist als logisch "1", jedes fehlende Loch als logisch "0" zu interpretieren. Damit ist eine byteweise Übernahme der Lochstreifendaten in die USER-PIO und weiter in den RAM-Speicher problemlos möglich.

Welches Abtastverfahren wählen wir?

Die Industrie kennt mechanische (z. B. mit Nadeln), optische und kapazitive Systeme. Wir entscheiden uns wegen des vergleichsweise geringen mechanischen Aufwandes für das optische Prinzip.

Wie realisieren wir die Synchronisierung zwischen Daten und Transportspur?

Indem wir auch letztere optisch abtasten. Da deren Löcher kleiner sind, sichern wir damit, daß die (größeren) Datenlöcher auf jeden Fall bereits in der richtigen Position sind, wenn ein Transportloch erkannt wird.

Wie bewegen wir den Lochstreifen?

Im einfachsten Falle mit der Hand, indem wir ihn durch unser optisches System ziehen - komfortabler mit einem kleinen Spielzeugmotor, der über ein Getriebe zwei Gummiwalzen antreibt, zwischen denen der Lochstreifen eingeklemmt ist.

Hinweise für den praktischen Aufbau im Abschnitt 2.3.

2.2. Die Elektronik

Wir benötigen für jede der 9 Spuren eine optoelektronische Auswerteschaltung. Im Interesse der sicheren Erkennung der logischen Zustände benutzen wir Fototransistoren mit nach-geschalteten CMOS-Triggern V 4093 D gemäß Schaltung in Bild 2.

Als Lichtquelle wird im einfachsten Falle eine Glühlampe in Sof-fittenform benutzt. Eleganter ist der Einsatz von Infrarot-Emitterdioden, wobei allerdings 9 Stück benötigt werden.

Unsere Lichtempfängereinheit muß auf engstem Raum untergebracht werden, da der Spurabstand des Lochstreifens nur 2,54 mm beträgt. Deshalb können grundsätzlich nur Fototransistoren SP 211 verwendet werden, die eine Montage im 2,5 mm-Raster zulassen. Dasselbe gilt für die Infrarot-Emitterdioden - hier wird die VQ 120 (glei-che Bauform wie SP 211! deshalb Verwechslungen vermeiden) einge-setzt. Der Widerstand R bestimmt bei gegebenen Beleuchtungsver-hältnissen und Lochstreifenpapier den Eingangspegel des Triggers. Er ist so auszuwählen, daß "Loch" und "Nichtloch" sicher erkannt werden.

Da die Schaltschwelle von CMOS-Gattern etwa in der Mitte der Be-triebsspannung liegt (hier also bei 2,5 V), müssen die Zustände "H" und "L" möglichst weit von dieser Mitte liegen (hochohmig messen!). Als Anhaltswert für R kann 47 kOhm genommen werden.

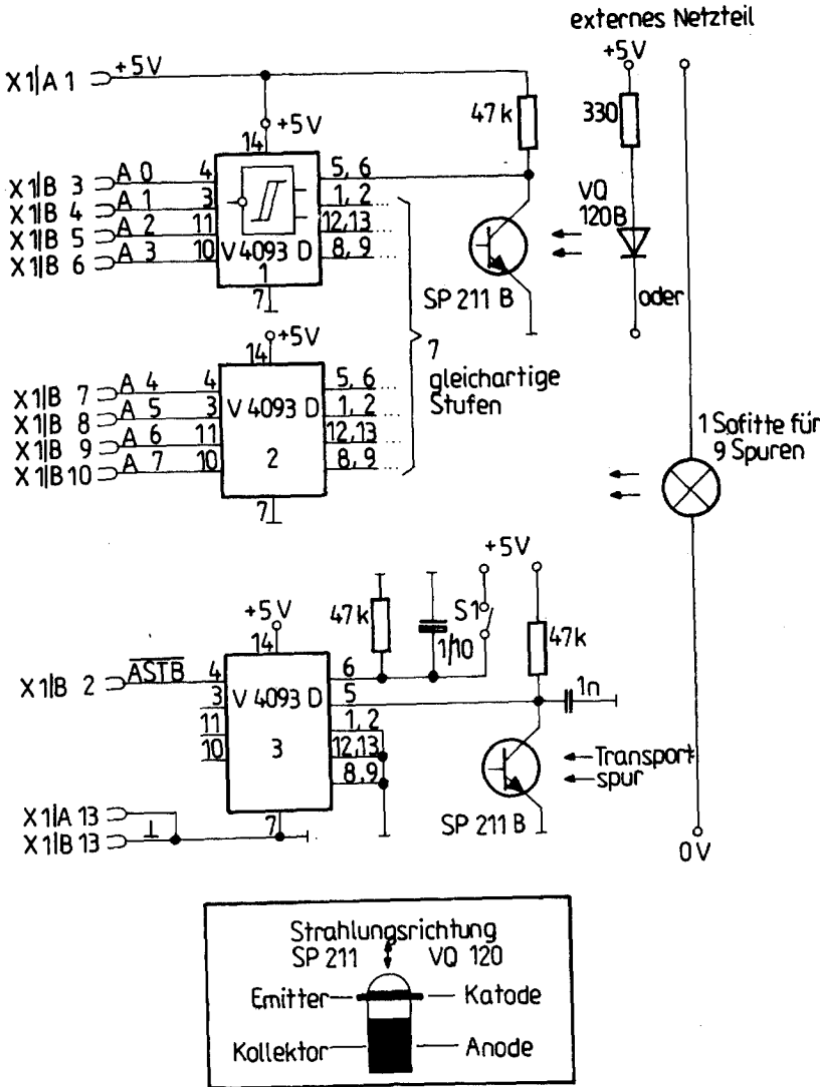


Bild 2: Elektronik für Lochstreifenleser

2.3. Mechanik

Das optische System erfordert viel Sorgfalt beim mechanischen Aufbau. Am besten ist es, sich eine genaue Bohrlehre anzufertigen, die 9 Löcher mit z. B. 1 mm Durchmesser im Abstand von genau 2,54 mm und genau auf einer Linie aufweist. Diese Bohrlehre benötigen wir zur Fixierung der Bohrungen für die Fototransistoren, die Infrarot-Emitterdioden und der Löcher der Lochstreifenleitbahn. Alle diese Löcher werden später auf genau 1,6 mm aufgebohrt (Kupferreste im Loch entfernen!).

Zuerst fertigen wir uns nun die Hauptleiterplatte an. Sie trägt die gesamte Elektronik einschließlich der Fototransistoren, der CMOS-Schaltkreise usw. Die SP 211 werden so montiert, daß die Lichtöffnungen auf der Bauelementeseite liegen. Das sind die Emitteranschlüsse, die in der Schaltung gemeinsam auf Masse liegen. Die Lötäugen für die Kollektoren sind kritisch, da wegen der 1,6 mm - Löcher nur noch sehr wenig Platz vorhanden ist. Die Fototransistoren müssen also oben und unten verlötet werden, wobei die Gefahr des Eindringens von Zinn in das Loch und damit Kurzschlußgefahr besteht.

Genauso wird die kleinere Leiterplatte hergestellt, die die Infrarot-Dioden und deren Vorwiderstände trägt. Hierbei ist es uns überlassen, ob wir Katoden oder Anoden verbinden, wir müssen das nur beim Anschluß der Spannungsquelle berücksichtigen.

Da beide Leiterplatten mit derselben Bohrschablone gebohrt wurden, ist eine hinreichende Übereinstimmung der optischen Achsen der VQ 120 und SP 211 gewährleistet. Die beiden Lochstreifenführungsplatten werden ebenfalls mit dieser Schablone gebohrt und gemäß folgendem Schema montiert (Bild 3).

 


Bild 3: Querschnitt durch das optische System (M 2:1)

Der Lochstreifen gleitet dann zwischen PVC- und Piacrylplatte, die mittels Distanzeinlagen einen Abstand von ca. 0,5 ... 1 mm aufweisen. Die Länge der gesamten Führung sollte ca. 100 mm betragen.

Am Ende wird, wenn gewünscht, ein Antrieb mit kleinem Spielzeugmotor und Getriebe angeordnet. Verschiedene Transportprinzipien sind möglich:

- Antrieb des Lochstriefens durch zwei Gummiwalzen (ähnlich Tonbandantrieb), dabei muß eine Walze gefedert gelagert werden,
- Antrieb durch eine Aufwickelvorrichtung.

Wird ein Moorantrieb benutzt, ist der Einsatz eines Schalters zweckmäßig. Dieser könnte mit dem Schalter S 1 gekoppelt sein, der die Freigabe der Auswerteelektronik für die Transportspur bewirkt.

2.4. Das Programm

Ähnlich wie beim EPROM-Programmieren wollen wir auch hier einen gewissen Komfort realisieren. Deshalb wird das Programm etwas länger. Das stört uns aber nur bei der ersten Eingabe, denn danach wird es in unserem "eigenen" EPROM abgelegt und steht dann jederzeit sofort zur Verfügung. Das Lochstreifenleseprogramm besteht aus einem Hauptprogramm und den Unterprogrammen EINGABE, DAK 3 sowie dem Interruptprogramm ISR. Das Unterprogramm DAK 3 wurde aus dem Unterprogramm DAK 2 des Betriebssystems des LC-80 abgeleitet, um kürzere Abfrage- und Anzeigezeiten zu erreichen (Anpassung an die Lochstreifengeschwindigkeit).

2.4.1. Hauptprogramm

2000	F3	E1: DI	Sperrung Interrupt
2001	DD 21 36 20	LD IX, 2036	Anzeige "L.S.-LES."
2005	CD 5A 04	CALL DAK 1	
2008	21 F7 23	LD HL, 23F7	
200B	36 48	LD M, 48	"R"
200D	2B	DEC HL	RAM-Adresse
200E	36 6F	LD M, 6F	"A"
2010	21 ED 23	LD BC, 23ED	Auf 23 ED steht Low-Teil und auf 23 EE High-Teil der Startadresse im RAM
2013	CD A7 20	CALL EINGABE	
2016	CD 3C 20	CALL INITIAL	
2019	21 ED 23	E2: LD HL, 23ED	} Umladen der ak- tuellen RAM-Adresse in DE
201C	5E	LD E, M	
201D	23	INC HL	
201E	56	LD D, M	
201F	1B	DEC DE	

2020	CD B7 04 *	CALL ADRSDP	
2023	1A	LD A, (DE)	
2024	CD 23 04 *	CALL DADP	
2027	DD 21 F2 23	LD IX, 23F2	Anzeigezeigespeicher des Betriebssystems
202B	CD 73 20	CALL DAK 3	
202E	FE 01	CP 01	ST ?
2030	28 CE	JRZ CE	E1
2032	18 E5	JR E5	E2
2034	51		} Startadresse des Inter- ruptprogrammes ISR
2035	20		
2036	BE CE C2		} 1 Texttabelle "L.S.-LES."
2039	08 BE D2		

2.4.2. Unterprogramm INITIAL

203C	F3	DI	Sperrung Interrupt
203D	ED 5E	IM 2	Interrupt-Mode 2
203F	3E 20	LD A, 20	} Interruptvektor High- Teil in das I-Register
2041	ED 47	LD I, A	
2043	3E 34	LD A, 34	} Interruptvektor Low-Teil Steuerwort für PIO-Port A
2045	D3 FA	OUT FA	
2047	3E 4F	LD A, 4F	} PIO-Port A, Mode 1 (Byte-Eingabe)
2049	D3 FA	OUT FA	
204B	3E 83	LD A, 83	} Freigabe Interrupt für PIO
204D	D3 FA	OUT FA	
204F	FB	EI	Freigabe Interrupt
2050	C9	RET	

2.4.3. Interruptprogramm ISR

2051	F5	PUSH AF	
2052	DB F8	IN F8	
2054	E5	PUSH HL	
2055	D5	PUSH DE	
2056	B7	OR A	A = 0? (Anfangs-00 ignorieren)
2057	21 FD 23	LD HL, 23FD	Merkbit 6, ob Anfangs-00
205A	20 04	JRNZ 04	I1
2050	CB 76	BIT 6, M	bisher nur "0"?
205E	28 0D	JRZ 0D	I2
2060	CB F6	I1: SET 6, M	Merkbit 6 setzen, 1.Byte # 0
2062	21 ED 23	LD HL, 23ED	
2065	5E	LD E, M	Eingelesenes Datenwort
2066	23	INC HL	in 1. RAM-Adresse ein-
2067	56	LD D, M	lesen (steht auf 23ED
2068	12	LD (DE), A	und 23EE), RAM-Adresse
2069	13	INC DE	erhöhen und diese wie-
206A	72	LD M, D	der in 23ED und 23EE
206B	2B	DEC HL	abspeichern
206C	73	LD M, E	
206D	D1	I2: POP DE	
206E	E1	POP HL	
206F	F1	POP AF	
2070	FB	EI	
2071	ED 4D	RETI	

2.4.4. Unterprogramm DAK 3

2073	37	SCF	
2074	08	EX AF	
2075	D9	EX X	
2076	0E 00	LD C, 00	
2078	1E FB	LD E, FB	
207A	DD 7E 00	D2: LD A, (IX + 00)	
207D	2F	CPL	
207E	D3 F4	OUT F4	
2080	7B	LD A, E	
2081	D3 F5	OUT F5	
2083	06 18	LD B, 18	Verkürzte Zeitschleife
2085	10 FE	DJNZ FE	in DAK 2 ist B = 64
2087	06 04	LD B, 04	
2089	DB F9	IN F9	
208B	57	LD D, A	
2080	CB 12	D1: RL D	
208E	38 02	JRC 02	
2090	79	LD A, C	
2091	08	EX AF	
2092	0C	INC C	
2093	10 F7	DJNZ F7	D1
2095	DD 23	INC IX	
2097	CB 03	RLC E	
2099	3E FF	LD A, FF	
209B	D3 F5	OUT F5	
209D	38 DB	JRC DB	D2
209F	11 FA FF	LD DE, FFFA	
20A2	DD 19	ADD IX, DE	
20A4	D9	EX X	
20A5	08	EX AF	
20A6	C9	RET	

2.4.5. Unterprogramm EINGABE

Da dieses Unterprogramm sehr vielseitig einsetzbar ist, sollen an dieser Stelle einige Hinweise zur Modifikation gegeben werden. Das Unterprogramm ermöglicht das Einschreiben von Ziffern in einen durch HL festgelegten RAM-Bereich und die Darstellung auf dem Display. Der Eingabemodus ist ähnlich wie bei Taschenrechnern und entspricht etwa dem Eintragen einer Adresse beim LC-80 mittels Tastatur.

Dabei können folgende Parameter gewählt werden:

- Der Inhalt von B legt die Stellenzahl der "rotierenden" Zeichen fest, im folgenden Unterprogramm z. B. 04, d. h. 4 Stellen werden angezeigt.
- Der Inhalt von C bestimmt den Zeichenvorrat, hier 10, d. h. alle Zeichen von 0 ... F sind erlaubt. Wird nur dezimale Eingabe erwünscht, muß C = 0A sein. Sollen nur die Ziffern 0 ... 6 erlaubt sein, wie das für eine Uhrzeiteingabe sinnvoll sein kann, wird C = 07.
- Der Inhalt von E gibt die Anzahl der belegbaren RAM-Zellen an. Im folgenden Anwendungsfall ist E = 02. Damit kommen wir aus, denn 2 Zellen speichern 2 Bytes und das sind 4 Hexa-Ziffern.
In anderen Anwendungsfällen des Unterprogrammes könnte es aber nützlich sein, ganze Zahlenkolonnen eintragen zu können, wovon dann natürlich nur die letzten n (n ist in B festgelegt) angezeigt werden.
- IX zeigt hier auf den Anzeigebereich des Betriebssystems, kann aber auch anderweitig benutzt werden.

Die Festlegung obiger Parameter erfolgt am Anfang des Unterprogrammes EINGABE. Werden andere Parameter benötigt, erfolgt der Einsprung erst auf Adresse 20B0.

20A7	01 10 04	LD B0, 0410	
20AA	1E 02	LD E, 02	
20AC	DD 21 F2 23	LD IX, 23F2	
20B0	DD E5	T5: PUSH IX	
20B2	E5	PUSH HL	
20B3	C5	PUSH BC	
20B4	7E	LD A, M	
20B5	F5	PUSH AF	
20B6	CD CA 04 *	T2: CALL ONESEG	
20B9	DD 77 00	LD (IX + 00), A	
20BC	DD 23	INC IX	
20BE	F1	POP AF	
20BF	05	DEC B	
20C0	28 0F	JRZ 0F	T1
20C2	0F	RRC A	
20C3	0F	RRC A	
20C4	0F	RRC A	
20C5	0F	RRC A	
20C6	CD CA 04 *	CALL ONESEG	
20C9	DD 77 00	LD (IX + 00), A	
20CC	DD 23	INC IX	
20CE	23	INC HL	
20CF	10 E3	DJNZ E3	T2
20D1	C1	T1: POP BC	
20D2	E1	POP HL	
20D3	DD E1	POP IX	
20D5	C5	T3: PUSH BC	
20D6	E5	PUSH HL	
20D7	CD 5A 04 *	CALL DAK 1	
20DA	E1	POP HL	
20DB	C1	POP BC	
20DC	FE 12	CP 12	EX
20DE	C8	RET Z	
20DF	B9	CP C	
20E0	F3	JRNC F3	T3
20E2	E5	PUSH HL	

20E3	C5	PUSH BC	
20E4	43	LD B, E	
20E5	ED 6F	T4:RLD	
20E7	23	INC HL	
20E8	10 FB	DJNZ FB	T4
20EA	C1	POP BC	
20EB	E1	POP HL	
20EC	18 C2	JR C2	T5
20EE	FF		

Das war es schon! Sicherheitshalber retten wir das ganze Programm auf Kassette (Anfangsadresse 2000, Endadresse 20EE), um uns das nochmalige Eintippen bei Bedienfehlern zu ersparen.

Nun müssen Elektronik, Mechanik und Programmsystem zum Leben erweckt werden. Grundsätzliche Funktionskontrollen sind schon erfolgt:

- Die Leiterplatte wurde auf richtige Schaltung und Anschlußbelegung geprüft. Die Funktion aller 9 Lichtschranken ist gewährleistet, an den entsprechenden Ausgängen der drei V 4093 D konnten die beiden Zustände Loch/Nichtloch elektrisch nachgewiesen werden.
- Der Lochstreifenantrieb funktioniert, optisch stimmt alles, nichts klemmt oder hat zuviel Spiel.
- Das Programm wurde gründlich auf Eingabefehler kontrolliert.

Dann wird die Leiterplatte in den abgeschalteten LC-80 gesteckt und eingeschaltet. Dann starten wir das Programm nach dem Einlesen der Kassette mit **EX** auf Adresse 2000. Wenn alles funktioniert, erscheint nun

L.S.- L E S.

Danach wird **ST** betätigt, es erfolgt die Anzeige:

F A F F F F ,

was soviel heißt wie RAM-Adresse, in die unser erstes Lochstreifen-Byte geladen werden soll. Diese RAM-Adresse- geben wir nun durch die Hexa-Tastatur ein, bis z. B.:

`R A 2 4 0 0`

(RAM-Erweiterung vorausgesetzt!)

angezeigt wird. Wiederum durch `EX` wird das Eingabeprogramm für Lochstreifen aktiviert, es erscheint in der Anzeige:

`2 3 F F F F` .

Das ist genau die Adresse vor 2400 mit den Daten FF.

Wenn wir jetzt (erst einmal ohne Motorantrieb) einen Lochstreifen einführen, dann den Schalter S 1 betätigen, springt die Adressen-anzeige auf 2400, wenn das erste Zeichen auf dem Lochstreifen erscheint. Eine Besonderheit ist in unser Programm eingebaut; der Leser ignoriert den nicht gelochten Anfang des Lochstreifens (00). Erst das erste Zeichen mit mindestens einem Loch (zusätzlich zur Transportspur) wird "ernstgenommen" und auf Adresse 2400 abgespeichert. Ab jetzt ist auch das Zeichen 00 erlaubt - es wird genauso als Byte behandelt wie alle anderen.

Wir überprüfen nun die richtige Übernahme der Zeichen in den RAM-Speicher ab 2400. Sollte etwas nicht funktionieren, liegt es meist an dem nicht präzise genug aufgebauten optischen System. Auch der zeitliche Durchgang der Lochränder (Flanken am Trigger) kann Fehler verursachen - besonders kritisch ist hier die zeitliche Lage des Transportspur-Impulses. Gegebenenfalls muß hier der Kondensator 1 nF am Eingang 5 des V 4093 D (3) vergrößert werden. Damit wird dieser etwas verzögert und die Datenspuren haben in-zwischen ihre logischen Zustände sicher erreicht. Diese Optimierung muß natürlich auf die Transportgeschwindigkeit des Lochstreifens abgestimmt werden (mit Motorantrieb).

Wenn dann alles richtig funktioniert, nehmen wir uns jetzt ein etwa 2 m langes Stück Lochstreifen (das entspricht etwa 1 kByte) mit einem ca. 10 cm langen Anfang ohne Datenlöcher. Dieser Lochstreifen soll zur Kontrolle der zuverlässigen Datenübernahme benutzt werden - sein Inhalt ist gleichgültig. Diesen Lochstreifen schieben wir so in das optische System ein, daß alle 8 Datenspuren abgedeckt sind - richtige Lage der Transportspur beachten!

Das Programm wird mit:

RES, **ADR**, **EX**, **ST**, **2**, **4**, **0**, **0** und **EX**

aktiviert, S 1 und danach der Antrieb (oder gleichzeitig mit S 1) eingeschaltet. Wir beobachten dabei auf dem Display das Hochzählen der Adressen von 2400 bis etwa 2800. Danach legen wir den Lochstreifen noch einmal ein und wiederholen des Ganze mit:

RES, **ADR**, **EX**, **ST**, **2**, **8**, **0**, **0** und **EX**

Danach werden 31 und der Motor eingeschaltet und der Lochstreifeninhalt nun auf die Adressen ab 2800 geladen. Wir können jetzt die Inhalte der Speicherzellen

2400 mit 2800,

2401 mit 2801 usw.

vergleichen, was "zu Fuß" aber sehr mühsam ist.

Folgendes Programm nimmt uns das ab:

```

2200  21 00 24      LD HL, 2400
2203  11 00 28      LD DE, 2800
2206  1A           V1: LD A, (DE)
2207  BE           CP M
2208  20 04        JRNZ 04      V2
220A  23           INC HL
220B  13           INC DE
220C  18 F8        JR F8      V1
220E  CD B7 04 * V2: CALL ADRSDP

```



```

2211   CD 5A 04 *   CALL DAK 1
2214   76           HALT

```

Wenn wir es starten, wird die erste im Inhalt nicht übereinstimmende Adresse angezeigt.

Das wird dann überprüft - wahrscheinlich ist es das Ende des Lochstreifens oder, wenn dieser länger als 1 kByte war, die Adresse 2000, da deren Inhalt ja der im 2. Durchlauf überschriebenen Adresse 2800 nicht mehr entsprechen kann.

Wenn alles seine Richtigkeit hat, werden wir das Programm in unserem EPROM speichern.

2.5. Lochstreifenprogramm im EPROM

Unser erster selbstprogrammierter EPROM enthält zur Zeit nur das EPROM-Ladeprogramm (siehe Heft 2). Zusätzlich soll dort das Lochstreifenprogramm untergebracht werden - eine gute Übung zum EPROM-Programmieren.

Da wir EPROMs nur mit dem auf dem EPROM selbst stehenden Ladeprogramm laden können, ist (wenigstens "leihweise") ein 2. leerer EPROM U 2716 C erforderlich.

Der LC-80 wird ausgeschaltet (das Lochstreifenprogramm war ja auf Kassette geladen) und das EPROM-Programmierboard in den USER-Bus gesteckt. Danach nehmen wir den LC-80 wieder in Betrieb und schalten die Programmierspannung zu.

Zuerst übernehmen wir jetzt das EPROM-Ladeprogramm:

```

RES, ST, 2, 0, 0, +, 1, 0, 0,
0, +, 0, RES, ADR, 1, 0, 0, B,
EX, ST

```

Das ist die Eingabeanweisung für die EPROM-Teilprogrammierung von Adresse 1000 bis 1200 auf die Adressen 0000 bis 0200 des leeren 2. EPROMs.

Jetzt laden wir das Lochstreifenprogramm von der Kassette auf die Adressen von 2000 an. Ist das erfolgt, müssen die Inhalte folgender RAM-Zellen geändert werden:

Adresse	alte Daten	neue Daten
2004	20	12
2015	20	12
2018	20	12
202D	20	12
2035	20	12
2040	20	12

Danach wird das gesamte Programm nochmals überprüft - bis auf die geänderten Daten muß es identisch sein mit dem Programm von Abschnitt 2.4.

Jetzt kommt auch das in den EPROM:

RES, ST, 1, 0, 0, +, 2, 0, 0,
 0, +, 2, 0, 0, RES, ADR, 1, 0,
 0, B, EX, ST

Wenn alles richtig übernommen wurde, haben wir jetzt einen EPROM mit beiden Programmen, den wir dann (natürlich bei abgeschaltetem LC-80) wieder in die ROM-Position 3 stecken können. Nach dem Einschalten erreichen wir auf der Adresse

1000 das EPROM-Ladeprogramm und auf
 1200 das Lochstreifen-Leseprogramm.

Die Bedienung ist denkbar einfach. Nach Aufruf der Adresse 1200 und EX wird durch

L.S.- L E S.

die Bereitschaft angezeigt, durch **ST** wird die erste RAM-Adresse, auf die die Lochstreifendaten geladen werden sollen, ausgewählt. Nach erneuter Betätigung von **EX** kann die Übertragung beginnen. Dazu ist S 1 (und der Antrieb) auf dem Lochstreifenleser einzuschalten.

Abschließend noch ein Wort zur praktischen Auswertung von Lochstreifendaten. Zwar sind die Abmessungen der Lochstreifen international genormt, die gelochten Daten sind aber leider nicht einheitlich kodiert. So gibt es z. B. den R 300-Code, den ASCII-Code oder den ISO-7bit-Code. Im Gegensatz zur LC-80-Sprache, bei der ein Byte zwei Zeichen charakterisiert (z. B. CD) stellt in den o. g. Codes ein Byte auch nur ein (allerdings alphanumerisches) Zeichen dar. Meist reichen zur Zeichendarstellung 7 bit aus, das 8. Bit wird zur Paritätskontrolle benutzt. Damit wird eine einfache Fehlererkennung möglich. Wenn wir solche Lochstreifen interpretieren wollen, müssen wir also ihre Kodierung kennen. Dann lassen sich die eingelesenen Daten durch geeignete Umformung auch für den LC-80 auswerten.

Direkt nutzbar sind solche Lochstreifen, die unmittelbar hexadezimal kodierte Informationen enthalten. Viele EDV-Anlagen sind z. B. in der Lage, eingelesene ROM-Inhalte o. ä. im Hexa-Code auszugeben.

3. Motoren gehorchen Befehlen

Alle bisherigen Experimente spielten sich fast ausschließlich auf elektronischem Gebiet ab. Das wird jetzt anders - wir wollen per Software mechanische Wirkungen durch unseren Computer erreichen. Das ist übrigens eines der Hauptanwendungsgebiete der Mikrorechentechnik - denken wir nur an die Industrieroboter, numerisch gesteuerte Werkzeugmaschinen, aber auch an die moderne Militärtechnik. Überall werden Antriebe durch Mikrorechner gesteuert. Wir werden einige Prinzipien im Experiment kennenlernen - wenn auch in bescheidenem Maße.

Unser Antrieb wird ein Spielzeugmotor für 3 ... 5 V und 1700 ... 2800 Umdrehungen pro Minute sein - etwa der Typ 3041 von PIKO, der mit Getriebe für ein paar Mark in allen Geschäften für Bastlerbedarf zu haben ist. Als Spannungsquelle kommen Batterien (+4,5 V) oder ein separates Netzteil mit 5 V Ausgangsgleichspannung in Frage.

Unsere vergleichsweise bescheidenen Leistungen lassen noch eine Steuerung mit Transistoren zu, die "größeren Brüder" der Industrie verlangen Thyristoren oder komplette Leistungsanlagen wie Stromrichter usw.

Wir wenden uns im folgenden zunächst der Steuerschaltung zu.

3.1. Eine universelle Steuerschaltung

Das Kernstück der Motoransteuerung ist eine Brückenschaltung, gebildet aus den Leistungstransistoren T 1 ... T 4. Diese beiden Komplementärstufen werden von CMOS-Treibern V 4050 D und diese wiederum vom PIO-Port B angesteuert. Dabei wird durch die gewählte Eingangsverkopplung erreicht, daß pro Komplementärstufe

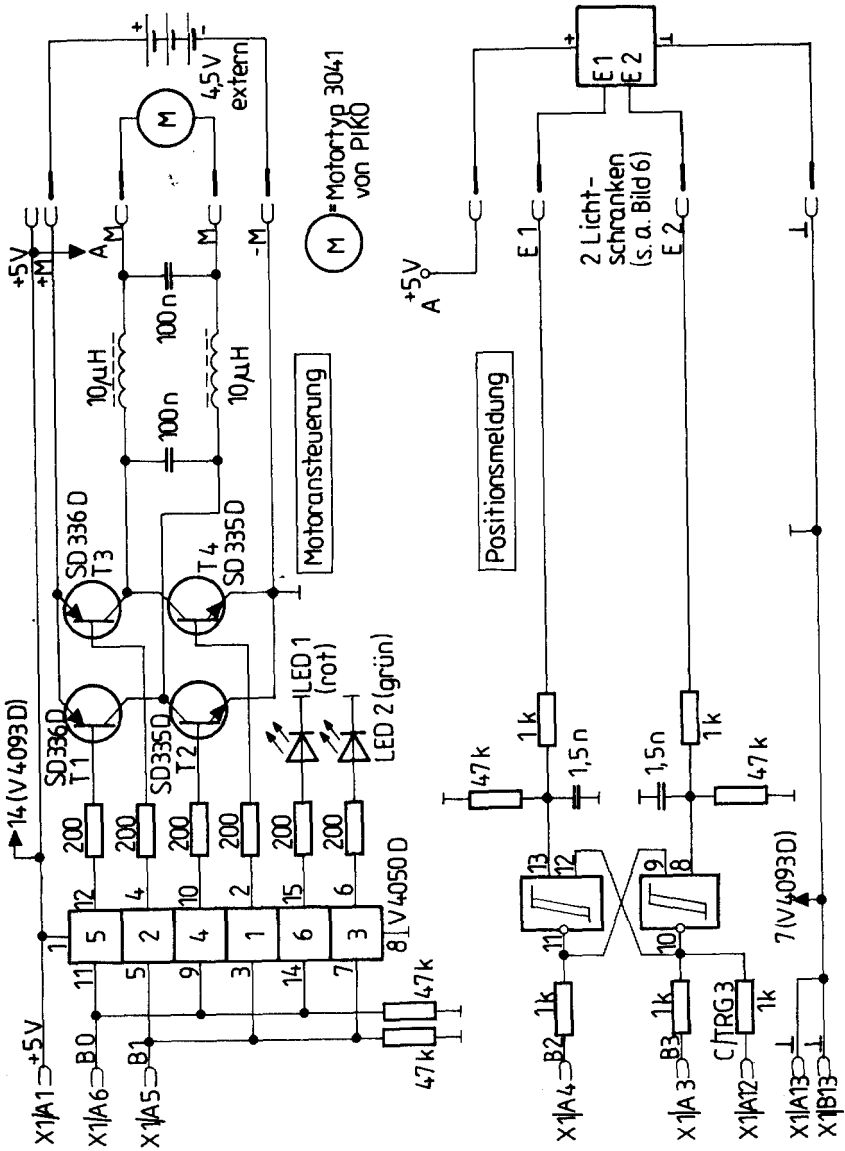


Bild 4: Motoransteuerung mit Positionsrückmeldung

maximal ein Transistor leitend ist. Bei gegensätzlicher Ansteuerung von B 0 und B 1 ergibt sich eine Spannungsdifferenz am Motor und er dreht sich. Die logischen Signale an B 0 und B 1 können durch die beiden LEDs optisch dargestellt werden. Zusätzlich zur Motoransteuerung befindet sich noch ein CMOS-Trigger V 4093 D auf der Leiterplatte, den wir später noch brauchen werden.

Beim Aufbau der Leiterplatte ist unbedingt darauf zu achten, daß der Minuspol der Motorstromversorgung mit Masse des LC-80 (Steckkontakte X 1/A 13 und X 1/B 13) verbunden wird.

Bild 4 zeigt die Gesamtschaltung der Motorsteuerung.

3.2. Er dreht sich!

Wir stecken die Steuerschaltung bei abgeschaltetem LC-80 in den USER-Bus, schalten dann den Rechner ein und schließen zuletzt die externe Spannungsquelle +4,5 ... +5 V an. Beim Abschalten gehen wir umgekehrt vor, jetzt muß die externe Spannungsquelle zuerst abgeklemmt werden, dann wird der LC-80 ausgeschaltet und zuletzt die Leiterplatte abgezogen.

Das folgende kurze Programm läßt den Motor mit voller Kraft anlaufen:

2000	3E FF	LD A, FF	}	PIO-Port B, Mode 3
2002	D3 FB	OUT FB		
2004	3E FC	LD A, FC	}	E/A-Definition: B 0, B 1 = Ausgänge, B 2, B 3 = Eingänge
2006	D3 FB	OUT FB		
2008	3E 01	LD A, 01	}	Ausgabe von "1" an B 0 Ausgabe von "0" an B 1
200A	D3 F9	OUT F9		
200C	76	HALT		

Wird auf 2009 statt 01 nun 02 eingegeben, ändert sich die Drehrichtung, bei 00 oder 03 steht der Motor, weil beide Endstufen in gleicher Richtung durchgeschaltet werden.

Das war noch recht einfach, aber immerhin können wir Links- und Rechtslauf sowie Stillstand des Motors durch Programmierung schalten.

Richtig interessant wird es aber erst, wenn alle Funktionen mit definierten Tasten aufgerufen werden können. Das folgende Programm realisiert das und zwar wollen wir:

bei Vorwärtslauf,
 bei Rückwärtslauf und
 bei Stop des Motors erreichen.

```

2000 3E FF      LD A, FF      } PIO-Port B (Mode 3)
2002 D3 FB      OUT FB      }
2004 3E FC      LD A, FC      } E/A-Definition: B 0, B 1 =
2006 D3 FB      OUT FB      } Ausgänge, B 2, B 3 = Eing.
2008 CD 83 04 * M1: CALL DAK 2
200B FE 0A      CP 0A         ?
200D 28 0A      JRZ 0A      M2
200F FE 17      CP 17         ?
2011 28 0C      JRZ 0C      M3
2013 FE 04      CP 04         ?
2015 28 0E      JRZ 0E      M4
2017 18 EF      JR EF       M1
2019 3E 01      M2: LD A, 01    } Ausgabe: B 0 = 1 } vorwärts
201B D3 F9      OUT F9      }           B 1 = 0 }
201D 18 E9      JR E9       M1
201F 3E 02      M3: LD A, 02    } Ausgabe: B 0 = 0 } rückwärts
2021 D3 F9      OUT F9      }           B 1 = 1 }
2023 18 E3      JR E3       M1
2025 3E 00      M4: LD A, 00    } Ausgabe: B 0 = 0 } Halt des
2027 D3 F9      OUT F9      }           B 1 = 0 } Motors
2029 18 DD      JR DD       M1
    
```

Beim Starten des Programms tut sich zunächst nichts, erst das Drücken der + - oder --Taste veranlaßt den Anlauf des Motors in der gewünschten Richtung, 0 stoppt ihn sofort.

Wir bemerken, daß der durch Tastendruck gewählte Zustand des Motors bis zum nächsten Druck einer anderen Taste erhalten bleibt. Diese "Selbsthalteschaltung" ist für manche Anwendung ungünstig, oft wird verlangt, daß der Motor nur solange läuft, wie die entsprechende Taste gedrückt ist. Das ist bei geforderter Dosierung (z. B. Kranmotoren) erwünscht. Auch dafür ein Beispiel:

```

2000  3E FF          LD A, FF      } PIO-Port B (Mode 3)
2002  D3 FB          OUT FB      }
2004  3E FC          LD A, FC      } E/A-Definition: B 0, B 1 =
2006  D3 FB          OUT FB      } Ausgänge, B 2, B 3 = Eing.
2008  3E 00          M1: LD A, 00  } Motor aus
200A  D3 F9          OUT F9      }
2000  CD 83 04 *    CALL DAK 2
200F  FE 0A          CP 0A        + ?
2011  28 06          JRZ 06        M2
2013  FE 17          CP 17        - ?
2015  28 0F          JRZ 0F        M3
2017  18 EF          JR EF        M1
2019  3E 01          M2: LD A, 01  } Motor rechts ein
201B  D3 F9          OUT F9      }
201D  06 10          LD B, 10    } Zeitschleife für
201F  CD 83 04 *    CALL DAK 2  } Rechtslauf
2022  10 FB          DJNZ FB    }
2024  18 E2          JR E2        M1
2026  3E 02          M3: LD A, 02  } Motor links ein
2028  D3 F9          OUT F9      }
202A  06 10          LD B, 10    } Zeitschleife für
2020  CD 83 04 *    CALL DAK 2  } Linkslauf
202F  10 FB          DJNZ FB    }
2031  18 D5          JR D5        M1

```


Grundsätzlich steht der Motor jetzt, nur solange eine Taste (+ oder -) gedrückt wird, läuft er in der entsprechenden Richtung. Die beiden Zeitschleifen sind notwendig, da der Motor bei jedem Programmdurchlauf ab M 1 zyklisch ausgeschaltet wird. Dieser Zustand wird durch DAK 2 für 10 ms erhalten. Die Zeitschleifen bewirken nun, daß der Einschaltzustand 16 x solange gehalten wird. Damit läuft der Motor nahezu mit voller Kraft. Wenn wir probeweise auf den Adressen 201E und 202B den Wert 01 eingeben, läuft der Motor sehr langsam.

Das bringt uns auf eine tolle Idee!!!

Wir können Motoren nicht nur ein- und ausschalten, sondern auch die Drehzahl wählen - nämlich über das Tastverhältnis von Ein- und Ausschaltdauer, wenn alles sehr schnell geht. Das wird gleich ausprobiert, indem wir auf den Adressen 201E und 202B mit den Werten von 01 bis 20 verschiedene Testverhältnisse realisieren. Es ist sogar möglich, für Rechte- und Linkslauf unterschiedliche Drehzahlen einzustellen. Das könnte für ein Automodell interessant werden, wo im "Rückwärtsgang" geringere Geschwindigkeiten erwünscht sind.

Erstaunlich, welche Möglichkeiten sich da bieten. Aber es geht noch weiter.

Oft steht das Problem, einen Motor automatisch "weich" anlaufen zu lassen - nichts ist wirklichkeitsfremder als ein in weniger als 1 Sekunde auf Höchstgeschwindigkeit beschleunigter Zug auf der Modellbahnanlage. Aber genau das ist bei vielen Anlagen, die im Automatikbetrieb laufen, der Fall. Die Schaltglieder (z. B. Signalrelais) lassen eben nur Fahren oder Stehen des Zuges zu. Das nachfolgende Programm löst diese Aufgabe.

Im Startmoment steht der Motor. Beim Drücken der + -Taste (die hier als "Gaspedal" benutzt wird) beginnt er, langsam anzulaufen. Wird die Taste losgelassen, läuft er mit der gerade erreichten Drehzahl weiter. Die -Taste (Bremse) bewirkt ein "gefühlvolles" Abtounen, auch hier wird beim Loslassen die erreichte Geschwindigkeit beibehalten. Genau das

Richtige für alle Fahrmodelle.

Eine Bemerkung noch für die Modellbahnfreunde.

Unsere Experimente führen wir mit einem 4,5 V-Motor durch. Diese Betriebsspannung reicht für die Modelleisenbahn nicht aus. Eine einfache Erhöhung der extern zugeführten Motorspannung ist nicht möglich, da die Schaltpegel der CMOS-Bausteine nur 0 V bzw. +5 V erreichen. Ein Ausweg wäre die gleichzeitige Versorgung der CMOS-Treiber mit der Fahrspannung von +12 V, dann reicht aber der Signalpegel unserer PIO nicht mehr. In jedem Fall ist dann zwischen PIO und V 4050 D eine Pegelwandlung vorzunehmen.

Hier nun das Programm:

2000	3E FF	LD A, FF	}	PIO-Port B (Mode 3)
2002	D3 FB	OUT FB		
2004	3E FC	LD A, FC	}	E/A-Definition: B 0, B 1 = Ausg., B 2, B 3 = Eing.
2006	D3 FB	OUT FB		
2008	16 01	LD D, 01		Grundzustand des Motors (V in D)
200A	0E 10	LD C, 10		Beschleunigungs- bzw. Bremswert
200C	7A	M1 : LD A, D	}	Zeit für vorwärts in D, dann in A, dort negieren - die Differenz zu FF ist die Haltzeit, in E laden
200D	ED 44	NEG A		
200F	5F	LD E, A		Vorbereitung Zeitschleife vorw.
2010	42	LD B, D		
2011	3E 01	M2 : LD A, 01	}	Ausgabe Vorwärtslauf
2013	D3 F9	OUT F9		
2015	10 FA	DJNZ FA		M2 Zeitschleife vorwärts
2017	43	LD B, E		Vorbereitung Zeitschleife Halt
2018	3E 00	M3 : LD A, 00	}	Ausgabe Halt
201A	D3 F9	OUT F9		
201C	10 FA	DJNZ FA		M3 Zeitschleife Halt
201E	0D	DEC C		
201F	20 EB	JRNZ EB		Zeitschleife für V-Änderung
				M1
2021	3E 00	LD A, 00	}	Ausgabe Halt
2023	D3 F9	OUT F9		
2025	CD 83 04	CALL DAK 2		

2028	FE 0A	CP 0A	<input type="checkbox"/> + ?
202A	28 06	JRZ 06	M4
202C	FE 17	CP 17	<input type="checkbox"/> - ?
202E	28 0A	JRZ 0A	M5
2030	18 D8	JR D8	M1
2032	7A	M4: LD A, D	
2033	FE FE	CP FE	Maximaldrehzahl erreicht?
2035	28 D3	JRZ D3	M1
2037	14	INC D	Drehzahl erhöhen!
2038	18 D0	JR D0	M1
203A	7A	M5: LD A, D	
203B	FE 01	CP 01	Minimaldrehzahl erreicht?
203D	28 CB	JRZ CB	M1
203F	15	DEC D	Drehzahl erniedrigen!
2040	18 C8	JR C8	M1

Ein schnelleres Anfahren und Abbremsen erreichen wir durch Änderung der Information auf 200B (z. B. 05).

Soll der Motor in der anderen Richtung laufen, wird auf 2012 statt 01 die Information 02 eingetragen.

Und noch eine erstaunliche Variante.

Wird in das ursprüngliche Programm auf Adresse 2019 statt 00 die neue Information 02 eingetragen, ist ein stufenloser Betrieb von Linkslauf über Halt bis Rechtslauf und umgekehrt möglich.

In den gezeigten Programmvarianten wird mittels Veränderung des Tastverhältnisses die Drehzahl eines Kleinmotors eingestellt. Im letzten Beispiel wird der Motor nicht ein- und ausgeschaltet, sondern ständig umgepolt. Je nach Zeitverhältnis beider "Halbwellen" ist jede Drehzahl und Drehrichtung stufenlos einstellbar. Mit diesem Prinzip können Antriebe für Demonstrationsmodelle in beliebiger Weise an das gestellte Problem angepaßt werden. Dabei werden oft komplizierte Getriebe entbehrlich.

Außer den gezeigten Beispielen sind weitere Anwendungsmöglichkeiten gegeben, wie z. B.:

- Ansteuerung eines Motors mit Drehzahl und Drehrichtung je nach gedrückter Taste (z. B. 0 = Stand; 1 = sehr langsam vorwärts, ... F = Maximaldrehzahl vorwärts)
- Ansteuerung mehrerer Motoren
- Benutzung des PIO-Ports A zur Abfrage externer Bedienungsgorgane (z. B. Steuerknüppel oder Zusatzastatur)
- Zeitablaufsteuerung

Im folgenden Abschnitt werden wir nicht nur Aufträge an unseren Motor geben, sondern auch Informationen über Zustände des Antriebs einholen. Mittels einfacher Lichtschranken ist es möglich, Daten über Drehzahl des Motors oder Positionsmeldungen des Antriebssystems (z. B. für ein Aufzugsmodell) in den Rechner einzugeben, dort auszuwerten und dann Kommandos an den Motor zu geben.

Das ist der Grund, weshalb wir den Schaltkreis V 4093 D auf der Leiterplatte haben, er dient als Signalaufbereitung für die Lichtschranken.

3.3. Positionsmeldung

Es ist immer wieder faszinierend, Industrieroboter bei der Arbeit zu beobachten. Mit erstaunlicher Präzision werden Werkstücke von den festgelegten Stellen abgeholt, in bestimmte Positionen gebracht und bearbeitet. Wie funktioniert so etwas und haben wir eine Chance, Bewegungen ähnlich präzise mit dem LC-80 zu steuern?

Zur ersten Frage:

Das Prinzip derartiger Steuerungsabläufe ist die Zerlegung einer Bewegung in winzig kleine Schritte - die dazu erforderlichen Motoren heißen demzufolge Schrittmotoren. Diese sind in der Lage, impulsgesteuert Drehwinkelschritte von wenigen Grad auszuführen. Entsprechende Getriebe sorgen für die entsprechende Übersetzung und damit die Präzision des Antriebes.

Zur zweiten Frage:

Der LC-80 kann so etwas, er ist ja ein vollwertiger Mikrorechner. Nur unser Motor und seine Mechanik sind nicht vergleichbar mit Schrittmotoren - dafür aber wesentlich billiger. Für die Demonstration von Prinzipien der Bewegungssteuerung und den Betrieb einfacher mechanischer Modelle wird es trotzdem reichen.

Die wichtigste Voraussetzung für unser Vorhaben ist eine Positionsrückmeldung. Dabei beschränken wir uns auf die Meldung jeder vollen Umdrehung der langsamen Getriebeachse. Dort bauen wir zwei Lichtschranken auf, die über eine Kreisscheibe mit einem Loch das aus zwei Gattern eines V 4093 D gebildete Flip-Flop setzen und rücksetzen können.

Dieser etwas aufwendigere Weg mit zwei Lichtschranken wurde gewählt, um allen denkbaren Prell- und Flankenproblemen aus dem Wege zu gehen.

Das mechanische Prinzip zeigt Bild 5.

Elektrisch wird die Schaltung gemäß Bild 6 aufgebaut und an die Motorsteuerung von Seite 27 angeschlossen.

 


Bild 5: Mechanik der Lichtschranken

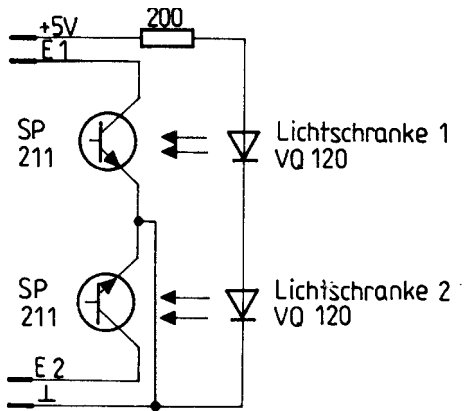


Bild 6: Schaltung der Lichtschranken

Zur Erprobung lassen wir den Motor laufen und prüfen am Ausgang (10) des Flip-Flops, ob ein sauberes Umschalten des Pegels mit etwa gleichem Tastverhältnis im Takt der Wellendrehzahl erfolgt. Der Flip-Flop-Ausgang 10 liegt auf der Leitung B 3 des USER-Bus, der negierte Ausgang 11 auf B 2. Für die folgende Programme sind B 2 und B 3 als Eingänge programmiert und der Zustand von B 2 wird ausgewertet.

Für ein erstes Experiment mit der Rückmeldeschaltung erzeugen wir mittels Interruptprogramm einen kurzen Piepton bei jeder Umdrehung.

Die gesamte PIO-Initialisierung schreiben wir als Unterprogramm ab Adresse 2100, da wir es für später folgende Experimente immer wieder benötigen werden.

Das Hauptprogramm, hier nur sehr kurz, beginnt auf der Adresse 2000, das Interruptprogramm auf 2200.

3.3.1. Hauptprogramm

2000	CD 00 21	CALL INI	PIO-Initialisierung
2003	3E 01	LD A, 01	} Motor vorwärts an
2005	D3 F9	OUT F9	
2007	18 FE	JR FE	dynamischer Halt

3.3.2. Unterprogramm INI

2100	F3	DI	Interrupt gesperrt
2101	ED 5E	IM 2	Interrupt-Mode 2
2103	3E FF	LD A, FF	} PIO-Port B (Mode 3)
2105	D3 FB	OUT FB	
2107	3E FC	LD A, FC	} E/A-Definition: B 0, B 1 = } Ausg., B 2, B 3 = Eing.
2109	D3 FB	OUT FB	

210B	3E 21	LD A, 21	}	Interrupt-Vektor, High-Teil
210D	ED 47	LD I, A		
210F	3E 50	LD A, 50	}	Interrupt-Vektor, Low-Teil
2111	D3 FB	OUT FB		
2113	3E 97	LD A, 97	}	Interrupt-Steuerwort
2115	D3 FB	OUT FB 1		
2117	3E FB	LD A, FB	}	Maske (Interrupt nur erlaubt
2119	D3 FB	OUT FB		
211B	FB	EI		Interrupt-Freigabe
211C	C9	RET		

3.3.3. Interrupt-Startadresse

2150	00	}	Startadresse des Interrupt-
2151	22		

3.3.4. Interrupt-Programm

2200	CD 5F 03	CALL TON	
2203	FB	EI	Wiederfreigabe nach Interrupt
2204	ED 4D	RETI	

Wenn beim Programmstart der Motor läuft und es bei jeder Umdrehung der langsamen Getriebewelle piept, ist alles in Ordnung.

Na gut - aber was hat das mit einem Schrittmotor zu tun, unserem eigentlichen Ziel?

Eine ganze Menge, wie wir gleich sehen werden. Wenn wir nämlich das Hauptprogramm und das Interruptprogramm entsprechend verändern, wird die Rückmeldung nicht zur Er-

zeugung eines Tones, sondern zum Stoppen des Motors genutzt. Wir gestalten das Programm so, daß ein Tastendruck auf + eine Umdrehung vorwärts, beim Betätigen von - eine Umdrehung rückwärts ausgeführt wird.

Das Unterprogramm INI und die Interrupt-Startadresse bleiben unverändert wie beim vorigen Experiment. Sind beide nicht mehr vorhanden, müssen wir die Programmteile auf den Adressen 2150 und 2200 wieder eintragen.

3.3.5. Hauptprogramm "Schrittmotor"

```

2000  CD 00 21      CALL INI
2003  CD 5A 04 * H3: CALL DAK 1
2006  FE 10        CP,10       + ?
2008  28 06        JRZ 06      H1
200A  FE 11        CP 11        - ?
200C  28 08        JRZ 08      H2
200E  20 F3        JRNZ F3     H3
2010  3E 01      H1: LD A, 01   } Motor vorwärts an
2012  D3 F9        OUT F9     }
2014  18 ED        JR ED      H3
2016  3E 02      H2: LD A, 02   } Motor rückwärts an
2018  D3 F9        OUT F9     }
201A  18 E7        JR E7      H3

```

3.3.6. Interruptprogramm "Schrittmotor"

```

2200  3E 00      LD A, 00   } Motor Halt
2202  D3 F9        OUT F9     }
2204  FB          EI
2205  ED 4D        RETI

```

So ein Steuerprogramm kann schon recht nützlich sein, z. B. zum Positionieren eines Aufzuges oder zur Winkeleinstellung einer Antenne.

Alle Anwendungen dieser Art setzen natürlich ein nachgeschaltetes Untersetzungsgetriebe voraus. Als Linearantrieb für Modelle (Kranbahn, Aufzug usw.) eignet sich hervorragend ein langer Gewindestift mit ca. 300 Gewindegängen, der mit einer flexiblen Kupplung (Spiralfeder, Gummischlauch) von unserer langsamen Getriebewelle bewegt wird. Darauf läuft eine gegen Verdrehen gesicherte Mutter als Mitnehmer für das zu bewegende Objekt hin und her, wenn sich der Gewindestift dreht. Als erstes Anwendungsbeispiel für solch einen Linearantrieb wollen wir ein Positioniersystem, wie es bsw. für Plotter oder Modellobjekte verwendet werden kann, bauen und programmieren.

Wir wollen erreichen, daß über die Tastatur ein Koordinatenwert eingegeben werden kann, der dann durch unseren Antrieb exakt eingestellt wird. Dabei bedeutet der Wert 01, daß die Spindel eine Umdrehung ausführt - FF entspricht dann 255 Umdrehungen. Wir können jede Position zwischen 00 und PF vorgeben, der Antrieb wird es ausführen.

Zuerst geben wir das folgende Programm ein.

Das Programmsystem "Linearantrieb" besteht aus folgenden Teilen:

- Hauptprogramm "Linearantrieb" (Adresse 2000)
- Unterprogramm INI (Adresse 2100)
- Unterprogramm ANZVOR (Adresse 2120)
- Interruptprogramm "Linearantrieb" (Adresse 2200)

Die zur Abspeicherung von Daten benutzten Adressen zeigt folgende Aufstellung:

2300	Zielposition in Hexa-Darstellung
2301	augenblickliche Position des Antriebes in Hexa-Darstellung

2302	}	Zielposition in 7-Segment-Form	}	rechtes
2303				Display
2304		dunkel		mittleres
2305		dunkel		Display
2306	}	Ist-Position in 7-Segment-Form	}	linkes
2307				Display
2308		Differenz als <u>Betrag</u> zwischen Ziel- und Ist- position (Hex)		
2309		Richtungsspeicher (vorwärts 01, rückwärts 02)		

3.3.7. Hauptprogramm "Linearantrieb"

2000	21 00 00	LD HL, 0000	}	Ist- und Zielspeicher auf 00 setzen, mitt- leres Display löschen
2003	22 00 23	LD (2300),HL		
2006	22 04 23	LD (2304),HL		
2009	CD 00 21	CALL INI		PIO initialisieren
200C	3E 00	H6 : LD A, 00	}	Motor aus
200E	D3 F9	OUT F9		
2010	CD 20 21	H2 : CALL ANZVOR	}	Anzeige von Ist- und Zielposition
2013	CD 5A 04*	CALL DAK 1		
2016	FE 12	CP 12		EX ?
2018	28 07	JRZ 07		H1
201A	21 00 23	LD HL, 2300		
201D	ED 6F	RLD		Linksverschiebung der Ziffer
201F	18 EF	JR EF		H2
2021	21 01 23	H1 : LD HL, 2301		Ist-Position
2024	3A 00 23	LD A, (2300)		Zielposition
2027	BE	CPM		Vergleich Ist-/Zielpos.
2028	28 E6	JRZ E6		wenn gleich H2
202A	96	SUB M		Ziel minus Ist-Position
202B	38 09	JRC 09		wenn negativ H3
202D	32 08 23	LD (2308), A		positive Differenz in 2308
2030	3E 01	LD A, 01	}	Motor vorwärts an
2032	D3 F9	OUT F9		

2034	18 09	JR 09	H4	
2036	ED 44	H3: NEG	}	aus negativer Differenz
2038	32 08 23	LD (2308), A		Betrag bilden und in 2308 laden
203B	3E 02	LD A, 02	}	Motor rückwärts an
203D	D3 F9	OUT F9		
203F	32 09 23	H4: LD (2309), A		Richtung (01, 02) in 2309
2042	3A 08 23	H5: LD A, (2308)		Differenzbetrag in A
2045	FE 00	CP 00		Differenz mit 00 vergleichen
2047	28 C3	JRZ C3		wenn 00, Motor aus H6
2049	CD 20 21	CALL ANZVOR	}	Anzeige des augenblicklichen
204C	CD 83 04*	CALL DAK 2		Standes (Ist- und Zielposition)
204F	18 F1	JR F1	H5	

3.3.8. Unterprogramm ANZVOR (Anzeigevorbereitung)

2120	21 02 23	LD HL, 2302		Beginn Anzeigebereich Ziel
2123	3A 00 23	LD A, (2300)		Zielposition
2126	CD D9 04*	CALL TWOSEG		Zielposition in 7-Segment umformen
2129	21 06 23	LD HL, 2306		Anzeigebereich für Ist- Position
2120	3A 01 23	LD A, (2301)		Ist-Position
212F	CD D9 04 *	CALL TWOSEG		Ist-Position in 7-Segment umformen
2132	DD 21 02 23	LD IX, 2302		IX für DAK 1/2 vorbereiten
2136	C9	RET		

3.3.9. Interruptprogramm "Linearantrieb"

2200	E5	PUSH HL		
2201	21 08 23	LD HL, 2308	}	Differenzbetrag um 1
2204	35	DEC M		erniedrigen

2205	23	INC HL	} Richtungsspeicher auf Bit 0
2206	CB 46	BIT 0, M	
2208	21 01 23	LD HL, 2301	Ist-Position aufrufen
220B	28 03	JRZ 03	wenn Bit 0 = 0 → I1
220D	34	INC M	Ist-Position um 1 erhöhen
220E	18 01	JR 01	I2
2210	35	I1: DEC M	Ist-Position um 1 erniedrigen
2211	E1	I2: POP HL	
2212	FB	EI	Interrupt wieder frei
2213	ED 4D	RETI	
2150	00		} Startadresse des Interrupt-
2151	22		

Damit das Programmsystem "Linearantrieb" funktioniert, muß auf Adresse 2100 das Unterprogramm INI stehen (von den vorherigen Experimenten) oder neu eingetragen werden.

Das auf Adresse 2000 stehende Programm wird mit **EX** gestartet, auf dem Display erscheint:

0 0 0 0

Mit den Zifferntasten **0** bis **F** kann rechts der Zielwert eingegeben werden. Vorsichtshalber tragen wir dort erst einmal 01 ein und betätigen wieder **EX**. Der Antrieb müßte jetzt eine Umdrehung ausführen und danach anhalten. Wenn die Antriebsmutter am Ende (00) der Spindel war und die eben ausgeführte Bewegung in die richtige Richtung ging, können jetzt auch höhere Positionen (z. B. 20) eingegeben werden, ansonsten wird erst der Motor umgepolt. Eine erneute Eingabe kann immer beim Stillstand des Motors erfolgen, **RES** zerstört alle gespeicherten Informationen und sollte deshalb nur bei "Katastrophen" betätigt werden. Am Ende der Experimente sollte man den Antrieb immer in Position 00 fahren, das erleichtert den Neubeginn bei nachfolgenden Versuchen.

Ein typischer Anwendungsfall für unser Antriebssystem ist ein Aufzugsmodell. Nur - es ist nicht sehr vorbildgetreu, wenn die "Etagen" nur etwa 0,5 mm Abstand haben. Das ist nämlich die Gewindesteigung unserer M 4-Spindel. Es müßte also einen Trick geben, mit dem wir die Anzahl der Umdrehungen pro "Stockwerk" festlegen und damit einen echten Aufzugsbetrieb ermöglichen können. Den Trick gibt es - der fast vergessene CTC-Schaltkreis ist für diese Aufgabenstellung wie geschaffen.

3.4. Ein vergessener Schaltkreis hilft

Den CTC-Schaltkreis U 857 D auf unserem LC-80 haben wir bisher noch nicht verwendet. Wir erinnern uns daran, daß dies ein Zähler-/Zeitgeber-Baustein ist, den wir jetzt als Zähler benutzen wollen.

Die Hardware für die gestellte Aufgabe beschränkt sich auf einen Widerstand. Der Flip-Flop-Ausgang 10 ist über 1 kOhm auch an den Triggereingang C/TRG 3 des CTC-Schaltkreises U 857 D (Steckverbinderschluß X 1/A 12) angeschlossen (siehe auch Bild 4). Ähnlich wie bei der PIO erfolgt auch beim CTC eine Initialisierung. Im Rahmen dieser Initialisierung erfolgt eine Festlegung des Zählumfanges. Dieser Wert ist zwischen 00 und PF frei wählbar. Jeder Eingangsimpuls führt zu einer Erniedrigung des Zählers. Wenn 00 erreicht wird, erfolgt eine Interruptauslösung für den entsprechenden Kanal. Diesen Interrupt lassen wir in unserem Beispiel genauso wirken wie im Programmsystem "Linearantrieb". In Anlehnung an das Programmierbeispiel auf S. 164 des LC-80-Handbuches wählen wir den Kanal 3 zum Zählen der Impulse aus. Da wir außer der PIO nun noch den CTC initialisieren müssen, ist ein neues Initialisierungsprogramm INICTC erforderlich.

3.4.1. Unterprogramm INICTC

2100	F3	DI	Interrupt gesperrt
2101	ED 5E	IM 2	Interrupt-Mode 2
2103	3E FF	LD A, FF	} PIO-Port B (Mode 3)
2105	D3 FB	OUT FB	
2107	3E FC	LD A, FC	} E/A-Definition: B 0, B 1 = Ausgänge, B 2, B 3 = Eingänge
2109	D3 FB	OUT FB	
210B	3E 21	LD A, 21	Interrupt-Vektor (High-Teil)
210D	ED 47	LD I, A	in das Interrupt-Register
210F	3E 50	LD A, 50	} Interrupt-Vektor (Low-Teil) in CTC-Kanal 0 (Adresse im LC-80: EC), Interrupt-Vektor 56 für Kanal 3
2111	D3 EC	OUT EC	
2113	3E D5	LD A, D5	} Kanalsteuerwort für CTC- Kanal 3
2115	D3 EF	OUT EF	
2117	3E 01	LD A, 01	} Zählervoreinstellung für Kanal 3 (hier Wert 01, d. h. Interrupt nach jeder Umdrehung)
2119	D3 EF	OUT EF	
211B	FB	EI	Interrupt freigegeben
211C	C9	RET	

1) Wegen einer besonderen Programmiervorschrift des CTC muß der Interruptvektor immer für den Kanal 0 programmiert werden, in unserem Beispiel hat der Kanal 0 die Adresse EC und der Low-Teil des Interrupt-Vektors den Wert 50.

Die anderen Kanäle ergeben sich dann so:

Kanal 0:	50
	51
Kanal 1:	52
	53
Kanal 2:	54
	55
Kanal 3:	56
	57

Deshalb müssen wir auch die Interrupt-Startadresse neu festlegen:

3.4.2. Interrupt-Startadresse

2156	00	Startadresse des Interrupt-
2157	22	programmes auf 2200

Das war's schon, mehr brauchen wir gegenüber dem Programm "Linearantrieb" nicht zu ändern.

Folgende Programmteile werden unverändert übernommen:

- Hauptprogramm "Linearantrieb"
- Unterprogramm ANZVOR
- Interruptprogramm "Linearantrieb".

Wenn alles stimmt, nehmen wir den "Aufzug" in Betrieb - genauso wie beim Programm Linearantrieb beschrieben. Es funktioniert auch genauso! Warum das?

Weil wir auf Adresse 2118 den Wert 01 eingetragen haben, d. h. der CTC-Kanal ist auf den Wert 01 voreingestellt - damit reicht ein Impuls (eine Umdrehung) aus, um den Wert 00 und so ein Interrupt zu erreichen.

Versuchen wir es einmal mit 02 auf der Adresse 2118, nachdem wir den Antrieb vorher wieder auf 00 gefahren haben. Wird jetzt z. B. 10 eingetippt, fährt der Antrieb auf die ehemalige Marke 20, also doppelt so weit. Ganz einfach, er multipliziert unseren Eingabewert mit 2, indem er nur bei jeder 2. Umdrehung einen Interrupt auslöst.

Damit sind wir nun in der Lage, jede beliebige "Etagenhöhe" vorzuprogrammieren. Wird z. B. die Etagenhöhe von 20 (Hexazahl = 32 Umdrehungen) auf Adresse 2118 eingetragen, erscheint bei Eingabe von 01 als "Zieletage" die 01 nach 32 Umdrehungen im linken Display - die erste Etage wurde erreicht. Genauso geht es mit den übrigen Stockwerken. Bei unseren Eingaben müssen wir die begrenzte Länge der Spindel beachten, wesentlich mehr als 256 Umdrehungen haben wir nicht zur Verfügung. Es ist also wichtig, überschlägig die Zieletage mit der Anzahl

der Umdrehungen pro Etage zu multiplizieren, sonst gibt es einen "Unfall".

Natürlich kann das auch softwaremäßig verhindert werden, ein Weg dazu ist die Begrenzung der Eingabe auf einstellige (Hexa-) Ziffern. Dazu schreiben wir beispielsweise auf Adresse 201D den Wert 77 und auf Adresse 201E den Wert 00. Damit begrenzen wir die Anzahl der Stockwerke auf dezimal 16. Die maximale Anzahl der Umdrehungen pro Stockwerk ist damit 0F, also ebenfalls 16...

Wen die hexadezimale Eingabe, Anzeige und Zählweise stört, der kann sein Programm mit dem DAA-Befehl auch für "Outsider" überschaubar machen.

noch ein Tip zum Schluß!

Es wird beim Basteln, Programmieren und Spielen öfter vorkommen, daß der Antrieb durch falsche Vorgaben "über das Ziel hinauschießt". Dann ist er nur durch **RES** zu stoppen. Wie bekommen wir ihn dann wieder in die Ausgangsstellung 00? Durch das folgende kurze Programm:

```
2270  CD 00 21      CALL INICTC
2273  3E 01 (02)   LD A, 01 (02)  } Motorlauf vorwärts
2275  D3 F9        OUT F9      } (rückwärts) an
2277  76          HALT
```

Ist der Antrieb in der Ausgangslage 00, wird mit **RES** gestoppt.

So, als Einführung in Techniken zur Motorsteuerung mit Mikrorechnern mag das genügen. Erweiterungen in allen Richtungen sind dem Bastler jederzeit möglich, hier einige Anregungen:

- Mehrmotorenansteuerung (Roboter- und Kranmodelle usw.)
- automatische Koordinatenerzeugung im Rechner selbst (Folgesteuerung, Fütterungsautomaten für mehrere Aquarien oder Käfige, Steuerung für mechanische Großanzeigen, Drehscheibensteuerung auf Modellbahnen, Koor-

- natenantrieb für Hobbymaschinen u. v. a.)
- Antennendrehanlage mit automatischer "Zielzuweisung" durch Kopplung mit dem Sender-Tastwahl-Aggregat (auf galvanische Netztrennung achten!)
 - Steuerung von Großmotoren (das Prinzip der Positionsrückmeldung ist nicht an die direkte Ansteuerung durch den LC-80 gebunden!)
 - Weiterführung der Feinmechanik bis hin zum Plotter oder Zeichenautomaten oder gar Bohrautomaten für die Leiterkartenherstellung

4. Spielpause

Die vorangegangenen Kapitel mit ihren zum Teil erheblichen Hardware-Problemen geben uns das Recht, jetzt einmal zu spielen, ohne daß etwas gebaut werden muß.

4.1. Logikspiel (Master-Mind)

Dieses Spiel gibt es in den verschiedensten Varianten mit und ohne Computer (Superhirn, Master-Mind, Logiktrainer usw.). Immer geht es darum, eine vom gegnerischen Spieler (oder vom Computer) vorgegebene unbekannte Farb- oder Ziffernkombination zu ermitteln. In unserem Falle gibt der LC-80 eine vierstellige Zahl vor, gebildet aus den Ziffern 0 ... 7, die mit möglichst wenigen Versuchen zu ermitteln ist. Dabei sind beliebige Wiederholungen einzelner Ziffern möglich (z. B. 1137).

Das Spiel ist auf der Adresse 2000 zu starten und meldet sich dann mit einer Laufschrift "LOGIKSPIEL". Nach Drücken der -Taste erscheint dann auf dem Display

,

das heißt, es handelt sich um den ersten Versuch. Durch Eingeben von Ziffern der eigenen Wahl (0 ... 7) können die ersten 4 Stellen des Displays beschrieben werden, wie wir es vom Adresseneingeben her gewohnt sind. Nach Betätigen der -Taste wird uns das Ergebnis präsentiert, etwa so:

.

Damit sagt der Computer, daß eine der 4 eingegebenen Ziffern im Wert und in ihrer Position (P) mit "seiner" Kombination übereinstimmt und außerdem zwei weitere Ziffern in "seiner" Zahl vorkommen, sich aber nicht auf den richtigen Positionen befinden (F).

Beim "handbetriebenen" Master-Mind wären

P = schwarze Stifte,

F = weiße Stifte,

und die Ziffern entsprächen den verschiedenen Farbstiften. Wieder durch Betätigen von wird der zweite Versuch vorbereitet, wobei sich zur Kontrolle zunächst noch die vor-angegangene Kombination im Display befindet. Nach Eingabe der 2. Zahl erfolgt mit eine erneute Bewertung usw. Es ist sinnvoll, die einzelnen Versuche und die jeweilige Reaktion des Computers zu notieren und mit Logik hinter seinen "Geheimcode" zu kommen.

Nun zum Programmsystem.

4.1.1.1. Hauptprogramm

2000	06 1F	LD B, 1F	}	Speicher- bereiche löschen	
2002	21 00 23	LD HL, 2300			
2005	3E 00	LD A, 00			
2007	77	M1 : LD M, A			
2008	23	INC HL			
2009	10 FC	DJNZ FC	M1	}	2 Zufalls- ziffern eintr.
200B	21 08 23	LD HL, 2308			
200E	CD A6 20	CALL ZUFAZ		}	Laufschrift LOGICSPIEL
2011	0E 0F	M2 : LD C, 0F			
2013	DD 21 A0 20	LD IX, 20A0			
2017	06 10	M3 : LD B, 10			
2019	CD 83 04*	M4 : CALL DAK 2			
201C	FE 0A	CP 0A	<input type="button" value="+"/>		
201E	28 09	JRZ 09	M5		
2020	10 F7	DJNZ F7	M4		

2022	DD 2B	DEC IX		}	Laufschrift
2024	0D	DEC C			
2025	20 F0	JRNZ F0	M3	}	"LOGICSPIEL"
2027	18 E8	JR E8	M2		
2029	21 0A 23	M5: LD HL, 230A		}	2 Zufalls- ziffern eintr.
202C	CD A6 20	CALL ZUFAZ			
202F	3E 01	LD A, 01		}	Versuchsnr. auf auf 01 setzen
2031	32 0C 23	LD (230C), A			
2034	21 12 23	M6: LD HL, 2312		}	Darstellen des Speicher- bereiches
2037	DD 21 06 23	LD IX, 2306			
203B	CD B4 20	CALL ANZ		}	Versuch und Versuchsnummer
203E	CD 5A 04 *	CALL DAK 1			
2041	FE 10	CP 10	+	}	?
2043	28 05	JRZ 05	M7		
2045	CD C8 20	CALL VERPRO		}	aktuelle Ver- suchsnummer aus 230C holen, um 1 erhöhen, Ergebnis BCD- korr. untere 4 bit auf 230C, obere 4 bit auf 230D ablegen
2048	18 EA	JR EA	M6		
204A	CD DD 20	M7: CALL VERGL		}	"P" in 2316 eintragen
204D	3A 0C 23	LD A, (230C)			
2050	C6 01	ADD 01		}	"F" in 2312 eintragen
2052	27	DAA			
2053	32 0C 23	LD (230C), A		}	F-Zahl in 7-Segment-Form in 2313 laden
2056	E6 F0	AND F0			
2058	0F	RRCA		}	P-Zahl in 7-Segment-Form in 2317 laden
2059	0F	RRCA			
205A	0F	RRCA		}	
205B	0F	RRCA			
205C	32 0D 23	LD (230D), A		}	
205E	3E 4F	LD A, 4F			
2061	32 16 23	LD (2316), A		}	
2064	3E 4E	LD A, 4E			
2066	32 12 23	LD (2312), A		}	
2069	3A 06 23	LD A, (2306)			
206C	CD CA 04 *	CALL ONESEG		}	
206F	32 13 23	LD (2313), A			
2072	3A 07 23	LD A, (2307)		}	
2075	CD CA 04	CALL ONESEG			
2078	32 17 23	LD (2317), A		}	

207B	FE 2B	CP 2B		vergl. mit "4"
207D	28 0A	JRZ 0A	M8	
207F	DD 21 12 23	M9:LD IX, 2312		} Anzeigen des Ver- gleichsergebnisses
2083	CD 5A 04 *	CALL DAK 1		
2086	C3 34 20	JMP 2034		
2089	FD 21 36 21	M8:LD IY, 2136		} Noten für Tusch
208D	CD EE 04 *	CALL MUSIK		
2090	18 ED	JR ED	M9	

4.1.2. Text "LOGICSPIEL" als Laufschrift

2092	00	
2093	00	
2094	00	
2095	00	
2096	C2	"L"
2097	CE	"E"
2098	21	"I"
2099	4F	"P"
209A	AE	"S"
209B	C6	"C"
209C	21	"I"
209D	E6	"G"
209E	E7	"O"
209F	C2	"L"
20A0	00	
20A1	00	
20A2	00	
20A3	00	
20A4	00	
20A5	00	

4.1.3. Unterprogramm ZUFAZ

20A6	ED 5F	LD A, R	} A mit 2 Hexa- Ziffern aus dem Refresh-Register laden, Bit 3 und 7 ausblenden und so umformen, daß je eine Ziffer (0 ... 7) in HL und HL + 1 ab- 7 gelegt wird
20A8	E6 77	AND 77	
20AA	ED 6F	RLD	
20AC	0F	RRCA	
20AD	0F	RRCA	
20AE	0F	RRCA	
20AF	0F	RRCA	
20B0	23	INC HL	
20B1	ED 6F	RLD	
20B3	C9	RET	

4.1.4. Unterprogramm ANZ

20B4	06 06	LD B, 06	} 6maliges Umfor- men der Tipzah- len und der Ver- suchsnummer in 7-Segment-Form, Vorbereiten der Anzeige } Setzen des Punktes in Digit 4
20B6	2B	M10 : DEC HL	
20B7	DD 2B	DEC IX	
20B9	7E	LD A, M	
20BA	CD CA 04 *	CALL ONESEG	
20BE	DD 77 00	LD (IX + 00),A	
20C0	10 F4	DJNZ F4 M10	
20C2	21 02 23	LD HL, 2302	
20C5	CB E6	SET 4, M	
20C7	C9	RET	

4.1.5. Unterprogramm VERPRO

20C8	06 04	LD B, 04	} Verschieben von 4 Tippziffern um eine Stelle
20CA	21 0D 23	LD HL, 230D	
20CD	23	M11 : INC HL	

20CE	E6 07	AND 07	} letzte Ziffer in T 4 T 4 → T 3 T 3 → T 2 T 2 → T 1 T 1 geht ver- } loren
20D0	ED 67	RRD	
20D2	CB 1E	RR M	
20D4	CB 1E	RR M	
20D6	CB 1E	RR M	
20D8	CB 1E	RR M	
20DA	10 F1	DJNZ F1	
20DC	C9	RET	

M1

4.1.6. Unterprogramm VERGL

20DD	CD 5F 03	CALL PIEP	Piepton
20E0	3E 00	LD A, 00	} P und F löschen Positionsvergl. ↓
20E2	32 06 23	LD (2306), A	
20E5	32 07 23	LD (2307), A	
20E8	06 04	LD B, 04	
20ER	11 0D 23	LD DE, 230D	
20ED	21 07 23	LD HL, 2307	
20F0	13	M12: INC DE	
20F1	23	INC HL	(Z 4)
20F2	1A	LD A, (DE)	(T 4)
20F3	BE	CPM	T4 mit Z 4 vergl.
20F4	20 07	JRNZ 07	M13
20F6	3A 07 23	LD A, (2307)	} P um 1 erhöhen
20F9	30	INC A	
20FA	32 07 23	LD (2307), A	
20FD	10 F1	M13: DJNZ F1	M12
20FF	21 08 23	LD HL, 2308	} Doppel der Zu- fallszahl Z 1 bis Z 4 auf 231A bis 231D ablegen (Z 1' bis Z 4')
2102	11 1A 23	LD DE, 231A	
2105	01 04 00	LD BC, 0004	
2108	ED B0	LDIR	
210A	06 04	LD B, 04	Farbvergleich
210C	21 0E 23	LD HL, 230E	↓


```

210F  11 1A 23  M14: LD DE, 231A
2112  0E 04          LD C, 04
2114  1A          M15: LD A, (DE)
2115  BE          CPM                      T 4 mit Z 4' vergl.
2116  20 0C          JRNZ 0C          M16
2118  3A 06 23      LD A, (2306)
211B  3C          INC A
211C  32 06 23      LD (2306), A
211F  3E FF          LD A, FF
2121  12          LD (DE), A
2122  18 04          JR 04          M17
2124  13          M16: INC DE
2125  0D          DEC C
2126  20 EC          JRNZ EC          M15
2128  23          M17: INC HL
2129  10 E4          DJNZ E4          M14
212B  21 07 23      LD HL, 2307
212E  3A 06 23      LD A, (2306)
2131  96          SUB M
2132  32 06 23      LD (2306), A
2135  09          RET

2136  0B 04
2138  0F 04
213A  12 04
2130  17 10
213E  80

```

} F um 1
 } erhöhen
 } Z 4' mit FF
 } überschreiben
 } T 4 mit Z 3'
 } vergleichen
 } usw.
 } alles mit T 3
 } wiederholen usw.
 } P in (HL)
 } F in A laden
 } $P_{neu} = F - P$
 } in 2306 laden
 }
 } Noten für
 } Tusch bei
 } richtigem Tip

4.1.7. Speicherorganisation

2305	2304	2303	2302	2301	2300
T 1	T 2	T 3	T 4	V(10)	V(1)

Anzeigebereich 1
 Versuch und Versuchsnr.
 im 7-Segment-Code

230B	230A	2309	2308	2307	2306
Z 1	Z 2	Z 3	Z 4	P	F

Z 1 ... Z 4: Zufalls-
ziffern
P: Anzahl der richtigen
Positionen
F: Anzahl der richtigen
"Farben"

2311	2310	230F	230E	230D	230C
T 1	T 2	T 3	T 4	V(10)	V(1)

T 1 ... T 4: aktueller
Tip
V(10): Nr. des Versuches
(10)
V(1): Nr. des Versuches
(1)

2317	2316	2315	2314	2313	2312
P	"P"			F	"F"

Anzeigebereich 2
P = Zahl im 7-Segment-
Code
F = Zahl im 7-Segment-
Code
"P" = Buchstabe P
"F" = Buchstabe F

231D	231C	231B	231A	2319	2318
Z 1'	Z 2'	Z 3'	Z 4'		

Z 1' ... Z 4':
Doppel von Z 1 ... Z 4
zum Vergleich

Soll dieses Spiel in andere Speicherbereiche übernommen werden (z.
B. in einen EPROM), sind folgende Adressen zu modifizieren:

200F, 2010, 2015, 2016, 202D, 202E, 203C,
203D, 2046, 2047, 204B, 204C, 2087, 2088,
208B, 208C.

So, und nun viel Spaß!

4.2. Spielautomat

Sicher sind noch hin und wieder in alten Gaststätten oder auf dem Rummel Spielautomaten anzutreffen, die im Volksmund "Groschengräber" oder "einarmige Banditen" heißen. Wir wollen hier nicht zum Aufleben dieser zum Ausplündern der Gäste dienenden Geräte beitragen. Technisch ist ein solcher Spielautomat aber allemal interessant, besonders wenn man so etwas in modernster Technik und vor allem zu Hause besitzt. Das Prinzip ist einfach zu überschauen.

Nach Einwurf der Münze wird mit einem Hebel der Mechanismus in Gang gesetzt. Drei Rollen mit verschiedenen Symbolen (Pflaumen, Birnen und anderem "Obst") beginnen zu rotieren. Nach einer gewissen Zeit stoppt die erste Rolle, dann die zweite und die dritte. Dieses Anhalten kann auch in begrenztem Maße vom Spieler beeinflusst werden. Ziel ist es, bestimmte Dreierkombinationen (z. B. 3 gleiche Symbole) zu erreichen, bei denen ein Vielfaches der Einsatzsumme vom Automaten ausgezahlt wird.

Natürlich kann unser LC-80 nicht mit Pflaumen oder Birnen und schon gar nicht mit Geld dienen, aber daran ist der Spielbetrieb auch nicht gebunden. Wir wollen dennoch versuchen, das Original so nachzubilden, daß dieselbe Anzahl von Symbolen, die gleichen Gewinnchancen und sogar die Buchführung über gewonnene "Groschen" oder Spielverluste möglich ist. Wer will, kann damit seine eigene Spielbank aufmachen und ganz "naturgetreu" Freunde und Bekannte um ihr Geld bringen. Zusätzlich bietet sich die Möglichkeit, einem solchen Spielautomaten "auf die Finger zu sehen" und den Wert eines derartigen Gerätes für den Besitzer zu erkennen.

Die Einsätze der Spieler, die Chancen für Gewinnkombinationen sowie die ausgeschütteten Beträge sind nämlich so aufeinander abgestimmt, daß nur der Besitzer an einem Spielautomaten verdienen kann.

Der LC-80 bietet als Symbole wieder einmal Ziffern. Diese lassen wir über ein einfaches Zählprogramm auf den ersten drei Stellen des Displays "rotieren". Durch Drücken der **EX**-Taste wird das Programm auf Adresse 2000 gestartet. Die rollenden drei Ziffern erscheinen. Beim Drücken von **1** wird die erste Stelle, bei **2** die zweite und bei **3** die dritte gestoppt. Gewinne werden rechts angezeigt, möglich sind 3 oder 9 Spielmarken, die einen Wert von je 0,10 M symbolisieren.

Das Gewinnschema ist einfach:

bei Gleichheit der 1. und 2. Ziffer 3 (0,30 M),
bei Gleichheit der 1., 2. und 3. Ziffer 9 (0,90 M).

Mit der Wahl der möglichen Ziffern (1 ... 6), dem Gewinnschema und der bei jedem Spiel symbolisch einzuzahlenden Spielmarke (0,10 M) ergibt sich statistisch, daß 2/3 der eingezahlten Beträge als Gewinn wieder ausgezahlt werden. Der Rest bleibt im "Automaten". Zur Demonstration dieses Verhaltens wurde ein kleiner "Buchhalter" mit einprogrammiert, der bei stehenden Ziffern über **+** abgefragt werden kann.

Der Automat beginnt mit einem Startkapital von 10,00 M. Bei jedem Spiel kommen 0,10 M hinzu, jeder Gewinn wird automatisch abgezogen.

Mit **0** beginnt ein neues Spiel - nicht vergessen, einen Groschen einzuzahlen!

Viel Glück!

Programm "Spielautomat"

4.2.1. Hauptprogramm

2000	21 00 10	LD HL, 1000	} 10,00 M in
2003	22 16 22	LD (2216), HL	
2006	3E 03	M1 : LD A, 03	} 03 in 2211
2008	32 11 22	LD (2211), A	

200B	06 0C	LD B, 0C		} Speicherbereich von 2200 bis 220C löschen
200D	21 00 22	LD HL, 2200		
2010	3E 00	LD A, 00		
2012	77	M2: LD M, A		
2013	23	INC HL		
2014	10 FC	DJNZ FC	M2	} Anzeigebereich 1
2016	DD 21 00 22	LD IX, 2200		
201A	CD 7A 20	M3: CALL ROTANZ		} 1. Ziffer Stop?
201D	FE 05	CP 05	1 ?	
201F	20 F9	JRNZ F9	M3	} 2. Ziffer Stop?
2021	CD A1 20	CALL STOP		
2024	CD 7A 20	M4: CALL ROTANZ		} 2. Ziffer Stop?
2027	FE 06	CP 06	2 ?	
2029	20 F9	JRNZ F9	M4	} 3. Ziffer Stop?
202B	CD A1 20	CALL STOP		
202E	CD 7A 20	M5: CALL ROTANZ		} 3. Ziffer Stop?
2031	FE 07	CP 07	3 ?	
2033	20 F9	JRNZ F9	M5	} 9) laden und B-mal Wechsel- ton erzeugen
2035	CD 5F 03	CALL PIEP 1		
2038	CD AC 20	CALL VERGLEICH		} Wenn Gewinn = 0, dann B mit Ge- winnzahl (3 oder 9) laden und B-mal Wechsel- ton erzeugen
203B	3A 06 22	LD A, (2206)		
203E	FE 00	CP 00		
2040	28 0B	JRZ 0B	M7	
2042	47	LD B, A		
2043	C5	M6: PUSH BC		} M6
2044	CD 5F 03	CALL PIEP 1		
2047	CD 67 03	CALL PIEP 2		} M7
204A	C1	POP BC		
204B	10 F6	DJNZ F6	M6	} M8
204D	CD D0 20	M7: CALL BILANZ		
2050	CD 8C 20	M8: CALL ANZ		} neues Spiel?
2053	FE 04	CP 04	0 ?	
2055	28 AF	JRZ AF	M1	} Anzeige des Bankguthabens?
2057	FE 0A	CP 0A	+ ?	
2059	20 F5	JRNZ F5	M8	

205B	ED 5B 16 22	LD DE, (2216)		} Eintragen des Bankguthabens in Anzeigebereich 2, Löschen der letzten Stellen, Setzen des Dezimalpunktes, Anzeige
205F	CD B7 04 *	CALL ADRSDP		
2062	21 00 00	LD HL, 0000		
2065	22 F2 23	LD (23F2), HL		
2068	21 F6 23	LD HL, 23F6		
206B	CB E6	SET 4, (HL)		
206D	DD 21 F2 23	LD IX, 23F2		
2071	CD 5A 04*	M9: CALL DAK 1		} neues Spiel?
2074	FE 00	CP 00	0?	
2076	20 F9	JRNZ F9	M9	
2078	18 8C	JR 8C	M1	

4.2.2. Unterprogramm ROTANZ

207A	DD 46 11	LD B, (IX + 11)		} Erzeugung der 3 rollenden Ziffern (Anzahl der noch rollenden Ziffern im Register B)
207D	21 09 22	LD HL, 2209		
2080	7E	R1: LD A, M		
2081	3C	INC A		
2082	FE 07	CP 07 (Endzahl + 1)		
2084	20 02	JRNZ 02	R2	
2086	3E 01	LD A,01 (Anfangszahl)		
2088	77	R2: LD M, A		
2089	23	INC HL		
208A	10 F4	DJNZ F4	R1	
208C	06 03	LD B, 03		} Übertragen der 3 rollenden Ziffern in den 7-Segment-Code und Ablage im Anzeigebereich 1
208E	21 09 22	LD HL, 2209		
2091	11 03 22	LD DE, 2203		
2094	7E	R3: LD A, M		
2095	CD CA 04 *	CALL ONESEG		
2098	12	LD (DE), A		
2099	23	INC HL		
209A	13	INC DE		
209B	10 F7	DJNZ F7	R3	

```

209D  CD 83 04 *   CALL DAK 2           Anzeige
20A0  C9           RET

```

Das Unterprogramm ANZ ist ein Teil von ROTANZ (ab Adresse 208C).

4.2.3. Unterprogramm STOP

```

20A1  3A 11 22     LD A, (2211)
20A4  3D           DEC A
20A5  32 11 22     LD (2211), A
20A8  CD 5F 03     CALL PIEP 1
20AB  C9           RET

```

} Herabsetzen
} der Anzahl der
} rotierenden
} Ziffern

4.2.4. Unterprogramm VERGLEICH

```

20AC  21 0B 22     LD HL, 220B
20AF  7E           LD A, M
20B0  2B           DEC HL
20B1  BE           CP M
20B2  20 1B       JRNZ 1B
20B4  3E 03       LD A, 03
20B6  32 06 22     LD (2206), A
20B9  CD CA 04     CALL ONESEG
20BC  32 00 22     LD (2200), A
20BF  7E           LD A, M
20C0  2B           DEC HL
20C1  BE           CP M
20C2  20 0B       JRNZ 0B

```

} Vergleich der
} 1. mit der 2.
} Ziffer

} Gewinn 3, wenn
} 1. und 2. Ziffer
} gleich, Umformen
} in 7-Segment-Code

} Vergleich der
} 2. mit der 3.
} Ziffer

20C4	3E 09	LD A, 09	} Gewinn 9, wenn 1., 2. und 3. Ziffer gleich, Umformung
20C6	32 06 22	LD (2206), A	
20C9	CD CA 04 *	CALL ONESEG	
20CC	32 00 22	LD (2200), A	
20CF	C9	V1:RET	

4.2.5. Unterprogramm BILANZ

20D0	3A 06 22	LD A, (2206)	} Gewinnziffer 4x links ver- schieben (aua (09 wird 90), Ergebnis in Register D laden	
20D3	07	RLCA		
20D4	07	RLCA		
20D5	07	RLCA		
20D6	07	RLCA		
20D7	E6 F0	AND F0		
20D9	57	LD D, A		
20DA	3A 16 22	LD A, (2216)		
20DD	92	SUB D		
20DE	27	DAA		
20DF	32 16 22	LD (2216), A	} Gewinn vom Guthaben (Gro- schen) abzie- hen, bei Über- trag, Markbe- trag um 1 ver- mindern, neue Guthaben ab- speichern	
20E2	30 09	JRNC 09		B1
20E4	3A 17 22	LD A, (2217)		
20E7	D6 01	SUB 01		
20E9	27	DAA		
20EA	32 17 22	LD (2217), A		
20ED	3A 16 22	B1 : LD A, (2216)		
20F0	C6 10	ADD 10		
20F2	27	DAA		
20F3	32 16 22	LD (2216), A		} Spieleinsatz (10) zu Gut- haben (Groschen) addieren, bei B2 Übertrag Mark- betrag um 1 er- höhen, Guthaben abspeichern
20F6	30 09	JRNC 09		
20F8	3A 17 22	LD A, (2217)		
20FB	C6 01	ADD 01		
20FD	27	DAA		
20FE	32 17 22	LD (2217), A		
2101	C9	B2 :RET		

Für die Umsetzung des Programmes in einen anderen Speicherbereich ist die Änderung folgender Adressen notwendig:

201B	2025	202F	204E
201C	2026	2030	204F
2022	2020	2039	2051
2023	202D	203A	2052

4.2.6. Speicherorganisation

2205	2204	2203	2202	2201	2200
"Z 1"	"Z 2"	"Z 3"			"G"

Anzeigebereich

220B	220A	2209	2208	2207	2206
Z 1	Z 2	Z 3			G

2217	2216
B 10	B 1

2211
D

23F7	23F6	23F5	23F4	23F3	23F2
"B 10"	"B 10"	"B 1"	"B 1"		

Anzeigebereich 2

"Mark" "Groschen"

Z 1, Z 2, Z 3	rollende Ziffern
"Z 1", "Z 2", "Z 3"	rollende Ziffern in 7-Segment-Form
G	Gewinn in Vielfachem des Spieleinsatzes
"G"	Gewinn in 7-Segment-Form
D	Anzahl der noch rollenden Ziffern
B 1, B 10	Groschen, Mark des Guthabens (bei Spielbeginn 10,00 M)
"B 1", "B 10"	Guthaben in 7-Segment-Form

4.3. Sterntaler

Dieses Spiel fordert unsere ganze Geschicklichkeit. Das Display stellt das "Spielfeld" dar, auf dem es "Taler" regnet. Letztere werden durch zufällig nach unten fallende Leuchtbalken der 7-Segment-Anzeigen symbolisiert. Leider fallen die Taler nach unten durch und sind dann durch nichts mehr zu erwischen. Glücklicherweise gibt es einen "Topf", durch einen Leuchtpunkt gebildet, der sich über die Tasten und hin und her bewegen läßt. Mit dem können wir die herabfallenden Taler auffangen, wenn wir ihn in die entsprechende Position rechts neben dem Leuchtbalken gebracht haben.

Das Ganze wird im Spielverlauf immer komplizierter und die "aufgefangenen Taler" werden mit einem Ton quittiert. Gezählt werden sie auch, so daß am Spielende jeder weiß, wie geschickt er gespielt hat.

Ein neues Spiel beginnt, wenn die Taste gedrückt wird.

Also los!

Programm "Sterntaler"

4.3.1. Hauptprogramm

2000	06 10	H0: LD B, 10		} Löschen des Anzeige- und Speicher- bereiches
2002	21 10 22	LD HL, 2210		
2005	36 00	H1: LD M, 0		
2007	2B	DEC HL		
2008	10 FB	DJNZ FB	H1	
200A	DD 21 00 22	LD IX, 2200		
200E	36 10	LD M, 10		} Punkt setzen
2010	7D	LD A, L		} Position des Punktes in 2220
2011	32 20 22	LD (2220), A		
2014	3E 1C	LD A, 1C		} Startpunkt des Rückwärtszählers
2016	32 22 22	LD (2222), A		
2019	16 20	H2: LD D, 20		} Länge der Stufen
201B	CD 85 20	H3: CALL STERNE		
201E	3A 22 22	LD A, (2222)		
2021	47	LD B, A		} Schrittweise Erhöhung der Geschwindig- keit (Stufen- größe in 2030 verän- derbar, Startwert in 2015) Stufen 01, 02, 04
2022	C5	H4: PUSH BC		
2023	CD 50 20	CALL FÄNGER		
2026	C1	POP BC		
2027	10 F9	DJNZ F9	H4	
2029	15	DEC D		
202A	20 EF	JRNZ EF	H3	
202C	3A 22 22	LD A, (2222)		
202F	D6 02	SUB 02 (04, 01)		
2031	28 05	JRZ 05	H5	
2033	32 22 22	LD (2222), A		
2036	18 E1	JR E1	H2	
2038	ED 5B 08 22	H5: LD DE, (2208)		
203C	CD B7 04 *	CALL ADRSDP		} Punktestand im Anzeige- bereich 2, Anzeige
203F	DD 21 F2 23	LD IX, 23F2		
2043	CD 5A 04 *	H6: CALL DAK 1		

2046	FE 10	CP 10	<input type="checkbox"/> + ?	
2048	28 B6	JRZ B6	H0	neues Spiel
204A	18 F7	JR F7	H6	zurück zur Anzeige

4.3.2. Unterprogramm FÄNGER

2050	3A 20 22	LD A, (2220)		Pos. Fänger
2053	6F	LD L, A		} als HL-Wert
2054	26 22	LD H, 22		
2056	06 08	LD B, 08		} aufbereiten
2058	3E FF	LD A, FF		Geschwindigk.
205A	CD 83 04*	F1 : CALL DAK 2		
205D	10 FB	DJNZ FB	F1	
205F	FE 04	CP 04	<input type="checkbox"/> 0 ?	links?
2061	28 06	JRZ 06	F2	
2063	FE 07	CP 07	<input type="checkbox"/> 3 ?	rechts?
2065	28 0E	JRZ 0E	F3	
2067	18 16	JR 16	F4	
2069	3E 05	F2 : LD A, 05		} linke Grenze
206B	BD	CP L		
206C	28 11	JRZ 11	F4	} wenn nicht,
206E	CB A6	RES 4, M		
2070	23	INC HL		} links ver-
2071	CB E6	SET 4, M		
2073	18 0A	JR 0A	F4	
2075	3E 00	F3 : LD A, 00		} rechte Grenze
2077	BD	CP L		
2078	28 05	JRZ 05	F4	} wenn nicht,
207A	CB A6	RES, M		
207C	2B	DEC HL		} rechts ver-
207D	CB E6	SET 4, M		
207F	7D	F4 : LD A, L		} neue Position
2080	32 20 22	LD (2220), A		
2083	C9	RET		} eintragen

4.3.3. Unterprogramm STERNE

2085	06 07	LD B, 07		} Prüfung, ob im Anzeige- bereich 1 irgendwo Bit 7 (unterer Bal- ken) gesetzt ist
2087	21 00 22	LD HL, 2200		
208A	CB 7E	S1: BIT 7, M		
208C	C4 BE 20	CANZ VERGL		
208F	CB BE	RES 7, M		
2091	23	INC HL		} ist
2092	10 F6	DJNZ F6	S1	
2094	06 07	LD B, 07		} Prüfung, ob im Anzeigebereich Bit 3 (mittlerer Balken) gesetzt ist, diesen löschen, Bit 7 setzen (Verschiebung nach unten)
2096	21 00 22	LD HL, 2200		
2099	CB 5E	S2: BIT 3, M		
209B	28 04	JRZ 04	S3	
209D	CB FE	SET 7, M		
209F	CB 9E	RES 3, M		} gesetzt ist, diesen löschen, Bit 7 setzen (Verschiebung nach unten)
20A1	23	S3: INC HL		
20A2	10 F5	DJNZ F5	S2	
20A4	06 07	LD B, 07		} Prüfung auf Bit 2 (oberer Balken), diesen löschen, Bit 3 setzen (Verschiebung nach unten)
20A6	21 00 22	LD HL, 2200		
20A9	CB 56	S4: BIT 2, M		
20AB	28 04	JRZ 04	S5	
20AD	CB DE	SET 3, M		
20AF	CB 96	RES 2, M		} löschen, Bit 3 setzen (Verschiebung nach unten)
20B1	23	S5: INC HL		
20B2	10 F5	DJNZ F5	S4	
20B4	ED 5F	LD A, R		} an zufälliger Stelle neues Bit 2 (oberer Balken) setzen
20B6	E6 07	AND 07		
20B8	6F	LD L, A		
20B9	26 22	LD H, 22		
20BB	CB D6	SET 2, M		
20BD	C9	RET		

4.3.4. Unterprogramm VERGL

20BE	3A 20 22	LD A, (2220)	Position Fänger
20C1	BD	CPL	
20C2	20 25	JRNZ 25	V2
20C4	3A 08 22	LD A, (2208)	} Punktzähler (Einer, Zehner) um 1 erhöhen
20C7	C6 01	ADD 01	
20C9	27	DAA	
20CA	32 08 22	LD (2208), A	
20CD	30 09	JRNC 09	V1
20CF	3A 09 22	LD A, (2209)	} wenn Übertrag, Punktzähler (Hunderter, Tau- sender) um 1 erhöhen
20D2	C6 01	ADD 01	
20D4	27	DAA	
20D5	32 09 22	LD (2209), A	
20D8	C5	V1: PUSH BC	
20D9	E5	PUSH HL	
20DA	D5	PUSH DE	
20DB	CD 5F 03	CALL PIEP 1	Ton bei Treffer
20DE	D1	POP DE	
20DF	21 F2 23	LD HL, 23F2	} die rechten beiden Stellen des Anzeigebe- reiches 2 löschen
20E2	36 00	LD M, 00	
20E4	23	INC HL	
20E5	36 00	LD M, 00	
20E7	E1	POP HL	
20E8	C1	POP BC	
20E9	C9	V2: RET	

4.3.5. Speicherorganisation

2200 ... 2205	Anzeigebereich 1 (Spielfeld)
2208	Punktzähler (Einer, Zehner)
2209	Punktzähler (Hunderter, Tausender)
2220	aktuelle Position des Fängers
2222	aktuelle Geschwindigkeit der fallenden Balken

2015 Festlegung der Anfangsgeschwindigkeit
2030 Stufengröße für den Geschwindigkeitszuwachs

Achtung!

Für Änderungen von Geschwindigkeitsstufen bzw. Anfangsgeschwindigkeit der fallenden Balken muß beachtet werden, daß das Ergebnis der Subtraktion (auf Adresse 202F) irgendwann einmal 0 ergibt, da dies auf Adresse 2031 das Kriterium für Spielende ist.

23F2 ... 23F7 Anzeigebereich 2 (Trefferanzeige)
2057 Geschwindigkeit des Fängers

Diese drei Spiele mögen als Auswahl genügen. Der LC-80 hat bewiesen, daß er durchaus als Spielpartner akzeptiert werden kann. Zugleich verkörpern die gezeigten Beispiele jeweils die grundsätzlichen Spielbereiche:

- Spiele mit Logikcharakter
- Glücksspiele
- Geschicklichkeits- und Reaktionsspiele.

Sowohl die beiden letzten Gruppen als auch die erste sind grundsätzlich beliebig erweiterungsfähig, wie z. B. die Schachcomputer beweisen. So gibt es in der Hardware kaum wesentliche Unterschiede zwischen dem LC-80 und dem ersten Schachcomputer des VEB Mikroelektronik "Karl Marx" Erfurt, dem SC 2. Wer ist der erste, der mit seinem LC-80 Schach spielen kann??

5. Die Sinne eines Computers

Ohne Informationen aus der Umwelt über Sinnesorgane wäre jedes Leben unmöglich - dies gilt für den kleinsten Einzeller genauso wie für den Menschen.

Auch ein Computer benötigt Informationen aus der Umwelt, wenn er darauf reagieren soll. Dabei sind die zu verarbeitenden "Umweltreize" so vielfältig wie die Anwendungsbeispiele von Mikrorechnern selbst.

Beispiele für solche Informationen sind:

- Position (beliebige Koordinaten: X, Y, Z oder Winkel)
- Temperatur (absoluter Wert, Differenzen)
- Licht (optisch sichtbar, infrarot, ultraviolett, Kontraste, Farben, komplette Bilder)
- Druck (mechanisch, Gase)
- Menge (statisch oder dynamisch, z. B. Durchflußmenge/Zeit)
- Feldstärke (elektrisch, magnetisch, HF)
- Spannung, Strom, Widerstand, Kapazität, Induktivität, Frequenz
- Schall (hörbar, Ultraschall, Infraschall)
- Bewegung, Beschleunigung, Drehzahl, Schwingungen
- Material (Leiter oder Nichtleiter, durchsichtig oder nicht, Säure oder Lauge, weich oder hart usw.)

Wir sehen, daß es eine Menge von Umweltdaten gibt, die für eine Computeranwendung interessant sein können. Wir erkennen aber auch, daß viele dieser Informationen auch für den Menschen nicht direkt erfassbar sind, sondern erst in eine für ihn und seine Sinnesorgane "lesbare" Form umgewandelt werden müssen. So ist z. B. die magnetische Feldstärke vom Menschen nicht wahrnehmbar und erst die Umformung durch ein Feldstärkemeßgerät in einen sichtbaren Zeigerausschlag erlaubt ihm deren Bestimmung. Dasselbe Prinzip gilt für den

Computer.

Wenn wir unseren LC-80 "sensibel" für Umweltreize machen wollen, müssen wir ihm diese Informationen in einer für ihn auswertbaren Form anbieten. Das bedeutet, daß alle Daten in digitale, elektrische Informationen umgewandelt werden. Dies geschieht fast immer in zwei Schritten:

1. Schritt: Umwandlung der zu erfassenden Größe in elektrische Form (Spannung, Strom, Widerstand, Kapazität, Frequenz, Impulslänge usw.)
2. Schritt: Digitalisierung der elektrischen Information (im einfachsten Fall eine Ja/Nein-Entscheidung oder eine Analog-Digital-Wandlung mit Zwischenwerten)

Sehr schön können wir das an zwei Beispielen erkennen, die wir in vorangegangenen Kapiteln des Buches schon realisiert haben:

- Digitalvoltmeter (Teil I, Kapitel 7)
Der Temperaturfühler (Platin-Widerstandsthermometer Pt 100) setzt zunächst Temperaturen in Widerstandswerte um. Danach erfolgt die Digitalisierung mit einem A/D-Wandler C 520 D.
- Lochstreifenleser (Teil III, Kapitel 2)
Hier wird die unterschiedliche Helligkeit (IR-Licht) am Fototransistor bei "Loch" und "kein Loch" zur Ja/Nein-Auswertung (H/L-Pegel am PIO-Eingang) benutzt.

5.1. Der erste Schritt - Sensoren

Obwohl auch international ein erheblicher Entwicklungsrückstand der Sensortechnik gegenüber dem Stand der aktiven Bauelemente - insbesondere der Mikroprozessorentwicklung -

festzustellen ist, gibt es auch in der DDR eine ganze Reihe modernster Sensoren z. B. auf Halbleiter- oder Spezialkeramikbasis. Diese weisen zum Teil auch komplette Meßwertverarbeitungseinheiten auf. Beispiele sind CCD-Elemente als komplexe optische Sensoren oder Hall-Schaltkreise zum Nachweis magnetischer Felder. Aber auch ohne diese (zum Teil sehr teuren!) Spezialbauelemente wollen wir jetzt einige für uns nutzbare Sensorprinzipien kennenlernen. Dabei legen wir weniger Wert auf große Genauigkeit oder Linearität der Sensoren, dafür aber mehr auf einfache Realisierbarkeit und geringen Aufwand für den Betrieb. Ein wichtiger Grundsatz soll dabei sein, daß eine einheitliche Weiterverarbeitung der Meßwerte erfolgen kann. Das wird dadurch möglich, daß wir alle Informationen in Widerstands- bzw. Spannungswerte umwandeln. Zur Digitalisierung können wir dann die schon in Teil I, Kapitel 7 aufgebaute A/D-Wandlerschaltung mit dem 0 520 D nutzen.

5.1.1. Lichtsensor

Es gibt eine ganze Reihe von optischen Wandlern, die auf Lichtänderungen mit Veränderung ihrer elektrischen Eigenschaften reagieren:

- Fotozellen
- Fotodioden
- Fototransistoren
- Fotoelemente (Selen, Silizium)
- Bildaufnahmeröhren, CCD-Zellen usw. zur Bildwandlung
- Fotowiderstände.

Für unsere Anwendungen sind Fotowiderstände interessant. Sie ermöglichen eine direkte Umwandlung des Helligkeitswertes in einen Widerstandswert, unabhängig von der Polarität der angelegten Spannung.

 


Bild 7: Lichtsensor

5.1.2. Temperatursensor

Im Gegensatz zu dem im Teil I, Kapitel 7 beschriebenen Temperaturmeßgerät mit Pt 100 wollen wir hier einen einfacheren (und sehr viel billigeren!) Sensor benutzen. Nachteile bezüglich Genauigkeit und Linearität nehmen wir dabei in Kauf. Auch hier gibt es eine Reihe weiterer Sensorprinzipien:

- Thermoelemente
- Siliziumdioden (deren Flußspannung ist linear abhängig von der Sperrschichttemperatur)
- Widerstandsmeßfühler (z. B. Pt 100)
- Kaltleiter (Halbleiter, deren Widerstand bei Erwärmung ansteigt)
- Heißleiter (Halbleiter, deren Widerstand bei Erhöhung der Temperatur sinkt).

Wir entscheiden uns für einen billigen Heißleitersensor.

 


Bild 8: Heißleitersensor

5.1.3. Positionssensor

Wir benutzen einfache verstellbare Widerstände:

- Drehwiderstände (Potentiometer) für Winkelbewegungen
- Schieberegler für lineare Bewegungen

 


Bild 9: Positionssensor

5.1.4. Feuchtsensor, Flüssigkeitsmelder

Zwei Stäbe, möglichst aus nicht rostendem Stahl, die isoliert montiert in ein Gefäß hineinragen, bilden beim Eintauchen in eine leitfähige Flüssigkeit einen Widerstand, der von der Eintauchtiefe und der Leitfähigkeit abhängt. In einen Blumentopf gesteckt, ist der Widerstand ein Maß für die Erdfeuchtigkeit.

 


Bild 10: Flüssigkeitsmelder

5.1.5. Berührungssensor

Nach dem gleichen Prinzip arbeiten sog. Sensortasten an elektronischen Geräten. Hier wird der Widerstand der menschlichen Haut zum Schalten von Gerätefunktionen benutzt.

 


Bild 11: Berührungssensor

5.1.6. Beschleunigungssensor

Ein "Pendel" wird starr mit der Achse eines leichtgängigen Potentiometers verbunden. Beim Beschleunigen bzw. Abbremsen der Anordnung schlägt das Pendel aus und verändert damit den Widerstandswert des Potentiometers. Dessen natürliche Reibung dämpft die Schwingungen.

 


Bild 12: Beschleunigungssensor

5.1.7. Drucksensor

Es gibt Halbleiter-Drucksensoren, die aber dem Amateur kaum zugänglich sind. Zur Not kann man Dosenbarometer, die meist einen Übersetzungsmechanismus für den Zeigerantrieb besitzen, mit einem Potentiometer koppeln.

5.1.8. Massesensor

Als "elektronische Waage" eignet sich ein Potentiometer mit Feder.

 


Bild 13: Massesensor

5.1.9. Andere Prinzipien

Diese Anregungen lassen sich beliebig fortsetzen, beim Austüfteln von Sensorprinzipien ist Phantasie gefragt. Oft werden recht "indirekte" Methoden benutzt, um zu Ergebnissen zu kommen, wie die zwei folgenden Beispiele zeigen.

5.1.9.1. Durchflußmengensensor

 


Bild 14: Durchflußmengensensor

Der durch beide Kombinationen R_v/HL (Heißleiter) fließende Strom erwärmt beide Heißleiter. Ist die Flüssigkeit in Ruhe, werden HL 1 und HL 2 in gleichem Maße aufgeheizt und es stellt es sich ein Temperaturgleichgewicht ein. Bei strömender Flüssigkeit erfolgt die Wärmeabfuhr an HL 1 wegen der direkten Umströmung stärker als an HL 2, sein Widerstand wird damit größer und das Potential am Spannungsteiler verschiebt sich. Der nachfolgende Differenzverstärker wertet das aus.

5.1.9.2. Gassensor für oxydierbare Gase

Oxydierbare Gase wie Flüssiggas, Leuchtgas und Kohlenmonoxid kommen im Haushalt vor, aber auch in der industriellen Praxis kann es die Aufgabe von Mikrorechnern werden, deren Vorhandensein oder die jeweilige Konzentration dieser Gase zu melden oder zu messen. Für den Nachweis von Gasen oder Gasanteilen gibt es eine Vielzahl von Sensoren, die aber dem Amateur kaum zugänglich sind. Für eigene Experimente kann man auf die in jedem Elektrogeschäft erhältlichen Gasanzünder-Glüheinsätze zurückgreifen. Diese glühlampenähnlichen Gebilde mit E 10-Sockel besitzen einen Draht, der beim Stromdurchfluß (ca. 100 mA) kaum sichtbar glüht. Beim Vorhandensein von Stadtgas, Flüssiggas oder Kohlenmonoxid leuchtet dieser Draht dann sehr hell auf und erhöht sprunghaft seinen Widerstand. Der dargestellte Effekt kann sofort mit einem Gasfeuerzeug überprüft werden (natürlich ohne das Gas vorher zu entzünden!). Wegen der Eigenschaft des Flüssiggases, schwerer als Luft zu sein, sollte der Sensor in eine Tasse gelegt werden und danach das Ventil des Feuerzeuges über dieser Tasse geöffnet werden. Ein Nachteil dieses auf katalytischem Prinzip arbeitenden Sensors ist, daß vorhandenes Gas von ihm selbst entzündet wird - das ist aber der normale Verwendungszweck eines Gasanzünders. Wählt man den Grundstrom entsprechend klein und verwendet ein feinmaschiges Metallsieb zur Abschirmung des Sensorraumes, kann dieser Zündeffekt gut ausgeschlossen werden. Trotzdem ist zu extremer Vorsicht beim Umgang mit allen genannten Gasen zu raten, es besteht Vergiftungs-, Brand- und Explosionsgefahr!

Der zum Sensor umfunktionierte Gasanzündereinsatz ist sogar zur Kontrolle von Kfz-Abgasen auf Kohlenmonoxid- und Kohlenwasserstoffanteile einsetzbar, wie praktische Untersuchungen gezeigt haben.

Die beiden zuletzt beschriebenen Sensoren sind für Hobby-Experimente geeignet. Wir wollen für die weiteren Betrachtungen allerdings nur die unter 5.1.1. bis 5.1.8. beschriebenen Muster nutzen.

5.2. Meßwertumwandlung

Um den Bauaufwand in erträglichen Grenzen zu halten, benutzen wir den in Teil I, Kapitel 7 beschriebenen A/D-Wandler mit C 520 D zur Kopplung mit dem LC-80.

Die Beschaltung der Eingänge des C 520 D mit den Sensoren erfolgt dann so:

 


Bild 15: Beschaltung der Eingänge des C 520 D

Das zusätzliche RC-Glied dient zur Erhöhung des Eingangswiderstandes des A/D-Wandlers. Damit wird es möglich, das Widerstandsverhältnis beider Teilwiderstände der Sensoren optimal an den jeweiligen Anwendungsfall anzupassen.

5.3. Anwendungshinweise

Temperatur-, Licht-, Druck- und andere Meßgeräte sind dem Elektroniker geläufig und es gibt genügend Schaltungen für ihre Realisierung. Das grundsätzlich Neue bei der Anwendung von Sensoren in der Mikrorechnertechnik ist, daß sich nahezu beliebige Kombinationen verschiedener Meßgrößen, eine sehr große Anzahl von Meßstellen, eine beliebige Meßwertumformung durch Rechenoperationen und eine auf den Anwendungsfall zugeschnittene Reaktion des Computers realisieren lassen. Es würde den Rahmen dieses Buches sprengen und auch nur einen kleinen Teil der Leser interessieren, ein komplettes Anwendungsbeispiel mit Hard- und Software vorzustellen. Dagegen sollen einige allgemeingültige Hinweise zum Aufbau solcher Systeme gegeben und anschließend ein paar reizvolle Aufgabenstellungen genannt werden.

Zuerst das Problem, dem Rechner mehrere Meßgrößen zuzuführen. Es wird gelöst durch einen interessanten Schaltkreis des CMOS-Sortimentes des VEB Mikroelektronik "Karl Marx" Erfurt, den 8-Kanal-Analog-Multiplexer V 4051 D. Dieser Schaltkreis schaltet 8 analoge Eingangssignale (Z 0 ... Z 7) je nach Belegung der drei Steuereingänge A, B und C (3 bit) auf einen Ausgang Y. Die Schaltung in Bild 16 zeigt das Zusammenwirken von LC-80, C 520 D und V 4051 D. Die drei Steuerbits werden vom Port B (B 0, B 1 und B 2) zur Verfügung gestellt. Je nach Belegung dieser PIO-Anschlüsse wird ein Sensor über den V 4051 D und den C 520 D in den LC-80 eingelesen.

Die noch freien Leitungen A 7 und B 3 können abhängig von der PIO-Programmierung als Schaltaus- bzw. Eingänge verwendet werden. Der dargestellte Multiplexbetrieb ist jedoch nicht auf die analogen Eingangsgrößen beschränkt. Ebenso lassen sich die digitalisierten Daten am Ausgang des C 520 D multiplexen. So wäre es z. B. reizvoll, an gleicher Stelle eine externe

 


Bild 16: Multiplexbetrieb mit max. 8 Sensoren

Quarzuhr mit eigener Stromversorgung einzukoppeln. Man könnte zum Einlesen praktisch dasselbe Programm wie für den C 520 D verwenden und hätte dann die Möglichkeit, die Meßgröße in Verbindung mit der Zeit im Rechner zu verarbeiten bzw. auszugeben oder zu speichern.

Sollte für eine (fast schon professionelle) Anlage der USER-Bus des LC-80 nicht mehr ausreichen, hilft eine zusätzliche PIO, deren Anschluß an den LC-80 im Kapitel 7 beschrieben wird.

Zum Abschluß dieses Kapitels nun noch einige Vorschläge für die Verwendung der Sensortechnik in Verbindung mit dem LC-80. Die Aufgabenstellungen sollen natürlich nur Anregungen sein und können beliebig erweitert oder eingeschränkt werden:

- Temperaturerfassungssystem für die Wohnung (oder im Betrieb) für mehrere Zimmer. Dabei könnte eine (programmierte oder zusätzlich angeschlossene) Uhr festlegen, zu welcher Zeit in welchem Zimmer welche Temperatur eingestellt werden soll. Die jeweiligen Werte werden mit Sollwerten verglichen und entsprechend nachgeregelt. Die Stellglieder könnten kleine Motoren sein, die z. B. Heizungsventile gemäß Kapitel 3 in die entsprechende Lage fahren.
- Strichcode-Leser mit optischem Sensor zur Entschlüsselung von Strichcode-Informationen
- komplexes Steuersystem für die Dunkelkammer
Wohl jeder Fotoamateur kennt das Problem, die richtige Blendeneinstellung und Belichtungszeit beim Vergrößern zu ermitteln. Ein oder mehrere Fotowiderstände können in der Papierebene so angebracht werden, daß sie eine mittlere Beleuchtungsstärke über das gesamte Papierfeld feststellen. Dieser Wert kann mit Hilfe verschiedener Tabellen im LC-80 (Papiersorte usw.) so umgesetzt

werden, daß gleich die Belichtungszeit in s. ausgegeben wird. Noch eleganter wäre die unmittelbare Zu- bzw. Abschaltung der Lampe des Vergrößerungsgerätes durch den Computer. Hier sollten aber nur erfahrene "Elektriker" das Werkzeug zur Hand nehmen, sonst wird's gefährlich!

- Ein "Lichtmengenschalter" für das Blumenfenster könnte ähnlich aufgebaut werden. Hier wird z. B. in jeder Minute die Helligkeit gemessen und die Werte ständig adaptiert. Sinkt das Tageslicht unter eine festgelegte Schwelle (am Abend), wird die Differenz der "Lichtsumme" zu einem vorgegebenen Sollwert ermittelt und eine künstliche Lichtquelle solange eingeschaltet bis dieser Sollwert erreicht ist.
Vielleicht auch keine schlechte Anregung für landwirtschaftliche Spezialkulturen...
- Mit einem Feuchtsensor können die Blumentöpfe während des Sommerurlaubs kontrolliert und mit einer kleinen Spielzeugwasserpumpe nachgefüllt werden. Aber Vorsicht! Jeder Stromausfall kann eine Überschwemmung verursachen...

Es zeigt sich, daß ein Mikrorechner ein dienstbarer Geist sein kann. Leider stellen wir aber auch fest, daß mit jeder weiteren Anwendung des LC-80 dieser immer wieder blockiert ist. Man müßte mehrere haben ...

Ein Ausweg aus dieser Misere ist der im Kapitel 6 gezeigte Weg - der Selbstbau eines Computers für einen einzigen Zweck. Hier wird auch gezeigt, wie man zu einer solchen Entwicklung den LC-80 zu Hilfe nehmen kann und auch, wie man das Betriebssystem eines solchen Spezialcomputers vor Problemen im Zusammenhang mit Störungen und Netzausfällen schützen muß. Gerade das letzte Beispiel eben ist typisch für eine solche Herangehensweise. Ein solches System muß beim Wiedereinschalten der Netzspannung von allein anlau-

fen, seine Programme abarbeiten und danach wieder in einen Wartezustand gehen, der z. B. durch einen Interrupt einer äußeren Uhr aufgehoben wird. Das Ganze setzt feste Programme in EPROMs voraus und erfordert viel Systemdenken - lohnt aber den Aufwand.

6. Wenn Computer Kinder kriegen ...

Der LC-80 ist, wie wir inzwischen festgestellt haben, ein recht universelles Gerät. Je nach Hard- und Softwareausrüstung kann er Uhr, Spielautomat, Steuerzentrale oder Miniorgel sein. Einen Haken hat das Ganze - man hat nie ein "fertiges" Gerät, wie das beim traditionellen Basteln üblich war. Universalität hat eben auch ihren Preis. Aber - beim Basteln und Programmieren sind wir auf den Geschmack gekommen, wir kennen die Vorzüge unseres Mikroprozessors U 880 D und die Anpassungsfähigkeit des gesamten Computersystems. Wenn wir aus naheliegenden Gründen den LC-80 nicht als Uhr an die Wand hängen oder als Fernthermometer entfremden wollen, müssen wir uns etwas einfallen lassen, um das Mikrorechnerkonzept auch im Hobbybereich zu nutzen.

Wir bauen einfach einen "zweckgebundenen" Computer, der erheblich einfacher ausfallen kann als der LC-80.

Wie das funktioniert und wie man den LC-80 zur Hard- und Softwareentwicklung (quasi als "Geburtshelfer") nutzen kann, wird in diesem Kapitel anhand eines einfachen Beispiels demonstriert. Es ist nun nicht ganz leicht, ein geeignetes Objekt zu finden, an dem einerseits die Strategie bei der Entwicklung singulärer Lösungen mit Mikrorechner und deren Simulation auf dem LC-80 beispielhaft durchgespielt werden können und andererseits der Hardwareaufwand (und damit der Preis!) in vertretbaren Grenzen bleibt. Außerdem sollte eine Beispiellösung auch noch einen erstrebenswerten Nutzen für den Bastler bringen - es muß sich also lohnen. Vorgeschlagen wird ein Melodiegenerator, der auf Knopfdruck Volkslieder, Nationalhymnen oder Weihnachtslieder spielt, ganz nach Wunsch. Die Melodien können mit dem LC-80 individuell programmiert werden - vorausgesetzt, man besitzt einen EPROM U 2716 C und das im Heft 2 vorgestellte

Programmiermodul sowie die ebenfalls dort erstellte RAM- und ROM-Erweiterung mit dem Ladeprogramm.

Und wie kann man einen solchen Melodiegenerator verwenden? Zum Beispiel als eindrucksvolle Haustür-"Klingel" oder als elektronisches Innenleben einer Spieldose...

6.1. Pflichtenheft

Wir nehmen uns vor, soft- und hardwareseitig einen Melodiegenerator zu entwickeln, der bei der jeder Auslösung eine von mehreren möglichen Melodien spielt. Als Auslösungsprinzip wählen wir die Aufhebung des RESET-Zustandes.

Da wir mit dem U 2716 C über den reichlichen Speicherplatz von 2 kByte verfügen, können 7 verschiedene Lieder nacheinander aufgerufen werden, bis sich der Zyklus mit dem ersten Lied wiederholt. Mit einem einfachen Umschalter lassen sich 7 weitere Melodien aktivieren, so daß unsere Superklingel z. B. in der Weihnachtszeit stimmungsvolle Weihnachtslieder intoniert. Die Software soll so gestaltet sein, wie wir es schon vom LC-80 her kennen. Wir benutzen mit geringfügigen Änderungen sein "Musikkonzept", das in Teil I, Kapitel 2 bereits ausführlich beschrieben wurde.

Die Hardware wird so minimiert, daß wir mit möglichst wenigen Bauelementen auskommen. Dabei muß trotzdem berücksichtigt werden, daß alle im "rauen Alltag" einer normalen Haustürklingel vorkommenden Störungen (Netzeinbrüche, Störimpulse, Klingelpartien) weitgehend verkraftet werden und aus unserer Klingel keine "Nervensäge" wird.

6.2. Software

Im Gegensatz zu bisherigen Experimenten fangen wir mit der Softwareentwicklung an. Kernstück unseres Musikprogrammes war bisher das im Betriebssystem des LC-80 untergebrachte Unterprogramm MUSIK (04EE). Unsere Melodieklingel wird dieses Betriebssystem nicht besitzen, sondern benötigt ein eigenes. Dennoch wollen wir uns die Regeln beim Musikmachen mit dem LC-80 noch einmal ins Gedächtnis zurückrufen. Soll ein Musikstück gespielt werden, sind zunächst einmal die Noten in einen beliebigen Speicherbereich einzutragen. Danach wird IY mit dem Speicherplatz der ersten Note geladen und dann das Unterprogramm MUSIK aufgerufen. Genauso werden wir es auch tun. Unser Musikprogramm muß aber bei der Adresse 0000 beginnen, da der Mikroprozessor nach jedem RESET grundsätzlich dort mit der Programmabarbeitung beginnt. Die Noten der verschiedenen Lieder legen wir zweckmäßigerweise auf markante Speicherbereiche. Die Zuordnung der einzelnen Programmteile erfolgt so:

0000	MUSIK-Hauptprogramm
0080	1. Lied ab 00B4 Tonhöhen- und
0100	2. Lied -längentabelle
0180	3. Lied
0200	4. Lied
0280	5. Lied
0300	6. Lied
0380	7. Lied

Das erste kByte endet mit 03FF, es lassen sich also einschließlich Grundprogramm 7 Lieder zu je 80 (Hexa) Bytes unterbringen. Das sind jeweils 64 Töne einschließlich programmierter Pausen pro Lied - es müßte also für normale Ansprüche reichen. Eine Einschränkung gibt es beim ersten Lied. In dessen Speicherbereich ist noch zusätzlich die Tonhöhen- und -längentabelle, die beim LC-80 im Bereich von 0534 bis 0573 liegt, untergebracht

Damit wird das erste Lied auf die Länge von 32 (Hexa) Bytes reduziert.

So, nun als erstes zum Musikhauptprogramm. Es wurde so überarbeitet, daß überflüssige Funktionen weggelassen wurden, wie z. B. die Möglichkeit der Melodiewiederholung. Andererseits mußten neue Funktionen eingebaut werden wie der Sprung auf Adresse 0038 zum HALT am Programmende. Damit nutzen wir eine RESTART-Funktion des U 880 D aus - findet die CPU nämlich einen Befehl FF (das ist z. B. immer in einem leeren Speicherbereich der Fall), führt sie automatisch einen Sprung auf die Adresse 0038 und von da aus auf 006B aus, wo sie einen HALT-Befehl findet. Dieser Trick sichert ab, daß der definierte HALT-Zustand auch dann erreicht wird, wenn sich die CPU z. B. infolge einer Netzstörung in nicht vorhandenen Speicherbereichen "tummelt". Ein weiterer zusätzlicher Programmteil am Anfang dient der Auswahl der verschiedenen Notenbereiche. Wir wissen, daß der erste bei 0080 beginnt und alle nachfolgenden in einem Abstand von 80 (Hexa) Bytes folgen. Jedes Lied wird mit einem HALT-Befehl abgeschlossen. Der dabei auf L-gehende /HALT-Ausgang bewirkt hardwaremäßig ein L am /RESET-Eingang. Im RESET-Zustand wartet die CPU auf ein "Klingelzeichen", welches /RESET auf H setzt und damit die Programmabarbeitung ab 0000 startet. Da wir keinen externen RAM besitzen und sich nach RESET alle Normalregister in einem undefinierten Zustand befinden, gibt nur der Zustand des statischen IX-Registers (welches die letzte Note des vorher gespielten Liedes enthält) einen Hinweis auf das nächste zu spielende Lied. Der Anfangsteil des Hauptprogrammes inkrementiert IX nun solange bis die 7 niederwertigsten Bits gleich 0 sind. Das ist immer genau dann der Fall, wenn der Wert xx80 oder xx00 erreicht ist (also ein Liedanfang). Außerdem muß dann noch überprüft werden, daß mindestens eines der drei Bits 7, 8 oder 9 gleich 1 ist (wenn nicht, zeigt IX auf den Beginn des Hauptprogrammes, da auch hier die Bedingung xx00 zutrifft). Anschließend werden die höchsten Bits 10 bis 15 auf 0 gesetzt.

Warum benutzen wir eigentlich das IX-Register und nicht, wie der LC-80 das IY-Register zur Musikerzeugung? Ganz einfach,

intern tut's auch der LC-80 mit IX. Da im Betriebssystem aber IX für die Anzeigeprogramme DAK 1 und DAK 2 schon fest vergeben war, wurde das noch freie IY-Register für das Unterprogramm MUSIK benutzt. Die beiden Befehle PUSH IY und POP IX auf den Adressen 04EE und 04F0 bewirken einfach, daß der Inhalt von IY auf IX übertragen wird. In unserem Programm können wir uns das ersparen.

Das soll als Erläuterung zunächst genügen. Die praktische "Herstellung" unseres Klingelprogrammes soll nun in einzelnen Schritten erfolgen:

1. LC-80 ausschalten
EPROM-Board anstecken
2. LC-80 einschalten (Programmierspannung nicht vergessen)
3. Hauptprogramm ab Adresse 2400 eintragen
4. Tonhöhen- und -längentabelle ab 24B4 eingeben
5. 7 Lieder eintippen
6. alles gründlich kontrollieren
7. EPROM-Ladeprogramm auf Adresse 1000 starten
EPROM auf Programmierfassung stecken
ST drücken

Und nun zu den Programmen gemäß den Punkten 3., 4. und 5., die im folgenden aufgelistet sind:

6.2.1. Hauptprogramm

2400	DD 23	M1 : INC IX	}	IX solange er-
2402	DD F9	LD SP, IX		höhen, bis
2404	21 00 00	LD HL, 0000		niederwertigste
2407	39	ADD HL, SP		7 Bit = 0
2408	7D	LD A, L		(Umweg über
2409	E6 7F	AND 7F		Stackpointer
240B	FE 00	CP 00		und HL-Register)
240D	20 F1	JRNZ F1		M1

240F	CB 7D	BIT 7, L			Ist Bit 7 des L-Registers oder eines der Bits 0 oder 1 des H-Registers = 1?, wenn nicht, IX weiter erhöhen
2411	20 0A	JRNZ 0A	M2		
2413	CB 44	BIT 0, H			
2415	20 06	JRNZ 06	M2		
2417	CB 4C	BIT 1, H			
2419	20 02	JRNZ 02	M2		
241B	18 E3	JR E 3	M1		
241D	DD F9	M2: LD SP, IX			
241F	21 00 00	LD HL, 0000			
2422	39	ADD HL, SP			
2423	EB	EX DE, HL			
2424	7A	LD A, D			
2425	E6 03	AND 03			
2427	57	LD D, A			
2428	DD 21 00 00	LD IX, 0000			
242C	DD 19	ADD IX, DE			
242E	3E 0F	LD A, 0F			
2430	D3 F7	OUT F7			
2432	DD 7E 00	M3: LD A, (IX + 00)			
2435	87	ADD A			
2436	18 02	JR 02	M4		
2438	18 31	JR 31	M9		
243A	00	M4: NOP			
243B	00	NOP			
243C	38 2D	JRC 2D	M9		
243E	0E 00	LD C, 00			
2440	CB 77	BIT 6, A			
2442	20 02	JRNZ 02	M5		
2444	CB C9	SET 1, C			
2446	E6 3F	M5: AND 3F			
2448	21 B4 00	LD HL, 00B4		Tontabelle 00B4	
244B	5F	LD E, A			
244C	16 00	LD D, 00			
244E	19	ADD HL, DE			
244F	5E	LD E, M			
2450	23	INC HL			
2451	56	LD D, M			

↓

RESTART 38→HALT

2452	DD 23	INC IX	
2454	DD 66 00	LD H, (IX + 00)	
2457	3E FF	LD A, FF	
2459	6A	M6: LD L, D	
245A	D3 F5	M7: OUT F5	PIO-Ausgabe
245C	43	LD B, E	
245D	00	M8: NOP	
245E	10 FD	DJNZ FD	M8
2460	A9	XOR C	
2461	2D	DEC L	
2462	20 F6	JRNZ F6	M7
2464	25	DEC H	
2465	20 F2	JRNZ F2	M6
2467	DD 23	INC IX	
2469	18 C7	JR C7	M3
246B	76	M9: HÄLT	

6.2.2. Tonhöhen- und -längentabelle

24B4	70 18	24CA	3B 2E	24E0	1F 57
24B6	6A 1A	2400	38 31	24E2	1D 5C
24B8	64 1B	24CE	35 33	24E4	1B 62
24BA	5E 1D	24D0	32 37	24E6	1A 67
24BC	59 1E	24D2	2F 3A	24E8	18 6E
24BE	54 20	24D4	2C 3D	24EA	17 74
24C0	4F 22	24D6	2A 41	24EC	16 7B
24C2	4B 24	24D8	27 45	24EE	14 82
24C4	46 26	24DA	25 49	24F0	13 8A
24C6	42 29	24DC	23 4D	24F2	12 92
24C8	3F 2B	24DE	21 52		

6.2.3. Melodien

Wir wollen folgende Lieder im RAM-Bereich ab 2480 abspeichern:

1. Horch, was kommt von draußen rein ...
2. Auf, auf zum fröhlichen Jagen ...
3. Das Lieben bringt groß' Freud ...
4. Wenn alle Brunnlein fließen ...
5. Hoch auf dem gelben Wagen ...
6. Muß i' denn ...
7. Es blies ein Jäger wohl in sein Horn ...

Die folgende Tabelle enthält die Zusammenstellung der Noten und Pausen mit der jeweiligen Startadresse des Liedes:

Lied Nr	1	2	3	4	5	6	7
Start-adr.	2480	2500	2580	2600	2680	2700	2780
	0B 04	0B 08	0B 08	00 08	0B 08	0B 04	0D 08
	0D 04	10 0B	10 0B	12 07	10 04	0D 04	12 07
	0F 04	0B 04	12 04	20 01	12 04	0F 07	20 01
	10 04	10 08	14 08	12 08	14 08	20 01	12 07
	12 04	14 03	15 04	14 07	17 08	0F 04	20 01
	14 04	20 01	19 04	20 01	14 08	12 04	12 07
	12 08	14 04	17 10	14 08	12 08	10 07	20 01
	10 04	10 10	20 08	16 0B	10 10	20 01	11 04
	0D 04	0B 08	10 04	14 04	0B 08	10 04	0F 04
	16 08	10 04	14 04	12 08	10 04	14 04	0D 10
	12 04	14 04	17 07	16 08	12 04	12 06	0F 10
	0F 04	12 08	20 01	17 08	14 08	14 02	0D 08
	17 08	0B 07	17 08	16 08	12 08	12 04	12 08
	80	20 01	15 07	14 08	10 10	10 04	16 08
		0B 08	20 01	12 08	80	0F 10	19 07
		0D 04	15 08	14 10		12 06	20 01

Nr.	1	2	3	4	5	6	7
		0F 04	14 10	80		14 02	19 10
		10 10	80			12 04	17 08
		80				10 04	19 08
						0F 07	16 12
						20 01	80
						01 04	
						12 04	
						10 07	
						20 01	
						10 08	
						0D 08	
						12 08	
						01 10	
						80	

Das war's! Nach einer nochmaligen Kontrolle starten wir das EPROM-Ladeprogramm auf Adresse 1000 (Teil II noch einmal anschauen!) und es erscheint

Jetzt kann ein EPROM dieses Typs eingesteckt und die Taste betätigt werden. Bei

können wir auf ein gelungenes Melodieprogramm mit 7 Volksliedern hoffen.

Nur ausprobieren können wir es leider nicht, noch nicht ...

6.3. Das neue Betriebssystem

Keine Angst - wir lassen den LC-80 im Prinzip so wie er ist. Aber wir werden jetzt eine neue und, wie sich zeigen wird, sehr nützliche Eigenschaft an ihm kennenlernen.

Wie wir aus dem Schaltplan, der Bedienungsanleitung und insbesondere dem Handbuch LC-80 wissen, hat der LC-80 insgesamt 5 ROM-Plätze, von denen wir im Grundzustand die oberen 3 nutzen können.

Die dazugehörigen Adresse sind:

```
ROM 1  0000 ... 07FF
ROM 2  0800 ... 0FFF
ROM 3  1000 ... 17FF
```

ROM 4 und 5 sind nicht direkt ansprechbar - das gelingt uns erst, wenn an der Stelle B 1 im Stromlaufplan mittels Kleinschalter KSD 11 oder Drahtbrücke L-Pegel an D 209/C geschaltet wird. Damit wir nicht erst lange suchen müssen, sind beim LC-80 diese Anschlüsse bereits herausgeführt worden (oben rechts neben der Betriebsspannungsbuchse). Dort sind 4 Bohrungen für einen solchen DIL-Switch-Schalter angebracht, von denen eine mit U und eine mit M bezeichnet ist. Wird U (USER) mit M (Monitor) verbunden, werden ROM 1 und 2 abgeschaltet und ROM 4 und 5 an deren Stelle aktiviert, also:

```
ROM 4  0000 ... 07FF
ROM 5  0800 ... 0FFF
ROM 3  1000 ... 17FF
```

Genau das haben wir gewollt. Wenn wir auf Position 4 (4. ROM von oben) eine 24polige Fassung sorgfältig einlöten, einen Schalter oder eine Drahtbrücke von U nach M legen und unseren eben programmierten EPROM U 2716 C in diese Fassung stecken, wird beim Einschalten bereits eine Melodie erklingen. Wenn nicht, schalten wir ab und suchen die Fehlerursache, die

hard- oder softwareseitig liegen kann.

Klappt alles, muß am Ende der Melodie die rote HALT-LED leuchten. Beim Betätigen von **RES** ertönt das nächste Lied; nach der 7. Melodie geht es mit der ersten wieder los.

Das ist schon eine tolle Sache - der Computer (eigentlich ist es ja gar nicht mehr unser LC-80) fängt von ganz allein an, sein Programm abzuarbeiten, stoppt an der richtigen Stelle und wartet auf ein neues Startkommando.

Wem die eben gezeigten Praktiken noch nicht so ganz geheuer vorkommen, kann jetzt seinen EPROM wieder herausziehen (Spannung vorher abschalten!), den Schalter zwischen U und M wieder öffnen, das EPROM-Board anstecken, den LC-80 einschalten und dann den EPROM-Inhalt in den RAM-Speicher ab 2400 einlesen. Nach der Kontrolle, ob alles richtig in den RAM geladen wurde, können dort auf den 7 festgelegten Adressen neue Lieder eingetragen werden. Wie die Melodien entwickelt werden, steht im Teil I, Kapitel 2. Wer will, kann zuvor den ursprünglichen EPROM-Inhalt auf Kassette retten (FILE-Name beliebig, Startadresse 2400, Endadresse 27FF). Wenn neue Melodien im RAM eingetragen wurden, empfiehlt es sich, diese vorher einzeln auszuprobieren, ohne jedesmal einen EPROM laden zu müssen. Auch das ist ganz einfach, wir geben dazu folgendes Kurzprogramm auf Adresse 2000 ein:

```
2000  FD 21 00 25    LD IY, 2500
2004  CD EE 04 *    CALL MUSIK
2007  76           HALT,
```

wenn unser neues Lied auf Adresse 2500 beginnt. Analog gilt das für die anderen festgelegten Liedadressen. Zu beachten ist lediglich, daß die Melodien nicht länger als 80 (Hexa) Bytes werden und insbesondere das Lied ab 2480 nicht länger wird als bis zur Adresse 24B0. Für den Fall, daß uns alle Melodien gefallen, können wir damit einen neuen EPROM laden. Ist nur einer vorhanden, muß er natürlich vorher gelöscht

werden (Band II, Kapitel 8).

Damit haben wir einen neuen Weg beschritten - die Benutzung des LC-80 als (bescheidenes) Entwicklungssystem für eigenständige Funktionseinheiten auf Mikroprozessorbasis. Die Tastatur, das Display und das Monitorprogramm des LC-80 sowie das EPROM-Programmiermodul gestatten die komplette Fertigstellung von Mikrorechnersoftware zur direkten Verwendung in singulären Mikroprozessoranwendungen.

Doch der letzte Schritt, die Hardware für unsere Klingel, muß noch getan werden.

6.4. Hardware

Die komplette Schaltung für eine Mikrorechnerklingel zeigt Bild 17. Dazu noch einige Erläuterungen.

Wie im LC-80 ist der Mikroprozessor U 880 D (es genügt eine Bastlervariante) das Herz des Systems - gesteuert von einem EPROM U 2716 C, der das unter 6.2. beschriebene Programm enthält. Die tonerzeugende PIO des LC-80 wird durch ein D-Flip-Flop V 4013 D des VEB Mikroelektronik "Karl Marx" Erfurt nachgebildet. Dessen Funktion ist dabei mit der der PIO identisch (natürlich nur 1 bit und nur für Ausgabe geeignet!). Das zweite Flip-Flop des V 4013 D erzeugt das /RESET-Signal für die CPU bzw. hebt es auf. Das Letztere wird durch das Schließen des Relaiskontaktes bewirkt, der über ein im Ansprechen um ca. 0,3 s verzögertes Gatter des V 4093 D (4fach HAND mit Schmitt-Trigger-Verhalten) mit nachfolgendem Differenzierglied C 2/R 4 einen Setzimpuls auf den V 4013 D gibt (Q geht auf H, /RESET wird aufgehoben). Damit beginnt die CPU mit der Abarbeitung des Programmes ab Adresse 0000, es erklingt ein Lied. Nach dessen Ende geht der CPU-Ausgang /HALT auf L und damit Ausgang 4 des V 4093 D auf H.

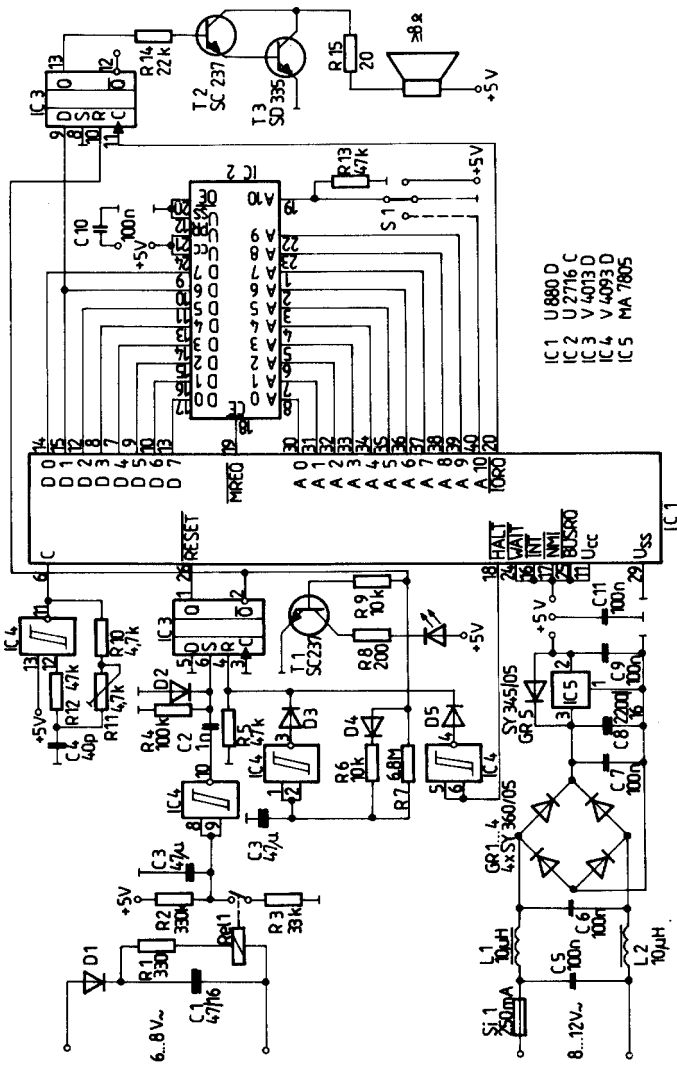


Bild 17: Schaltung des Melodiegenerators

Dies bewirkt über die Diode D 5 ein Rücksetzen des Flip-Flops und damit ein L am /RESET-Eingang des U 880 D, der bis zum erneuten Auslösen des Relais im RESET-Zustand verharrt. Zusätzlich zum "normalen" Rücksetzvorgang der CPU beim Liedende bewirkt das RC-Glied R 7/C 3 am Eingang 1/2 des V 4093 D einen verzögerten RESET-Impuls für den V 4013 D. Dies ist dann notwendig, wenn einmal kein HALT-Signale von der CPU kommen sollte. Der langsame Pegelwechsel an dem RC-Glied R 7/ C 3 kann nur von einem Schaltkreis mit Schmitt-Trigger-Verhalten verarbeitet werden, deshalb auch hier der Einsatz des V 4093 D.

Ein drittes Gatter dieses Schaltkreises bildet einen eleganten Taktgenerator mit nur einem Gatter, der über einen Regelwiderstand auf eine Frequenz von etwa 1 MHz eingestellt wird. Damit sind Tonhöhen und -längen der. Melodien identisch mit den Werten im LC-80.

Anstelle einer üblichen Kontroll-LED für die Betriebsspannung wird in der vorliegenden Schaltung angezeigt, wenn sich die CPU ordnungsgemäß im RESET-Zustand befindet. Sie verlischt nur dann, wenn ein Lied gespielt wird.

Das Netzteil entspricht dem des LC-80, auf die Siebungs- und Entstörmaßnahmen sollte keinesfalls verzichtet werden. Ein integrierter Festspannungsregler ist nicht unbedingt nötig, jedoch sollten die $+5V \pm 0,25 V$ genau eingehalten werden. Die Stromaufnahme der Gesamtschaltung beträgt etwa 200 mA. Als Netztrafo sollte nach Möglichkeit ein extern angebrachter Klingeltransformator (vielleicht schon vorhanden?) 8 V/ 1A verwendet werden. Das macht die sonst recht aufwendigen Schutzmaßnahmen (Schutzisolierung, Schutzkontaktausführung o. ä.) überflüssig, da diese Trafos kurzschluß- und berührungssicher ausgeführt und für Dauerbetrieb geeignet sind.

Das Relais wird über eine Gleichrichterdiode und einen Siebelko mit der Wechselspannung (ca. 6 ... 8 V) betrieben, die auch schon die bisherige Klingel versorgt hat. Relais und Vorwiderstand sind so aufeinander abzustimmen, daß das Betätigen des Klingelknopfes sicher zum Auslösen der Computerklingel führt.

6.5. Wenn's Weihnachten wird ...

Im Schaltbild bemerken wir einen Umschalter, der die Adreßleitung A 10 des U 2716 C auf +5 V legen kann.

A 10 ist das höchste Adreßbit des EPROMs - es muß in der Erprobungsphase unserer Klingel auf L (Masse) liegen, da wir ja nur das erste kByte des U 2716 C programmiert haben. Funktioniert die Schaltung sicher, können wir uns an die zweite Hälfte des Speichers wagen und dort ein alternatives Liederrepertoire (z. B. 7 Weihnachtslieder) entstehen lassen. Programmtechnisch geht das so vor sich, daß genauso wie beim ersten Teil nach Anschluß des Programmierboards

- Hauptprogramm (ab 2400)
- Tonhöhen- und -längentabelle (ab 24B4) sowie
- 7 Melodien (2480, 2500, 2580, 2600, 2680, 2700, 2780)

eingetragen werden. Unmusikalische Zeitgenossen finden am Schluß dieses Abschnittes 7 komplette Weihnachtslieder. Natürlich können hier auch eigene Kompositionen geladen werden.

Ist das erfolgt und geprüft worden, wird dieser Teil in den EPROM-Bereich ab 0400 geladen. Wie in Teil II, Kapitel 8 erläutert, müssen wir dabei folgendermaßen vorgehen:

<input type="checkbox"/> RES , <input type="checkbox"/> ST	Grundzustand, Startbedingungen
<input type="checkbox"/> 0 , <input type="checkbox"/> 4 , <input type="checkbox"/> 0 , <input type="checkbox"/> 0	Byte-Anzahl 0400
<input type="checkbox"/> +	
<input type="checkbox"/> 2 , <input type="checkbox"/> 4 , <input type="checkbox"/> 0 , <input type="checkbox"/> 0	RAM-Adresse 2400
<input type="checkbox"/> +	
<input type="checkbox"/> 0 , <input type="checkbox"/> 4 , <input type="checkbox"/> 0 , <input type="checkbox"/> 0	EPROM-Adresse 0400
<input type="checkbox"/> RES , <input type="checkbox"/> ADR	
<input type="checkbox"/> 1 , <input type="checkbox"/> 0 , <input type="checkbox"/> 0 , <input type="checkbox"/> B	EPROM-Ladeprogramm 100B
<input type="checkbox"/> EX	Anzeige "U 2716"
<input type="checkbox"/> ST	Programmierung des 2. EPROM-Teils

Na, hat alles geklappt?

Wenn ja, besitzen wir damit eine Klingel mit 2 x 7 Melodiefolgen, die alternativ benutzt werden können. Ganz nach Wunsch können Lieder geändert oder gegen andere ausgetauscht werden.

Eine Besonderheit gibt es bei dem Liedsatz, der im zweiten kByte untergebracht ist. Das komplette Programm läßt sich nicht, wie unter 6.3. beschrieben, als neues Betriebssystem im LC-80 testen. Das liegt daran, daß das Adreßbit A 10 nicht hardwaremäßig auf H gelegt werden kann. Wenn aber der Computer nach dem RESET seine Arbeit beginnt, beginnt er auf Adresse 0000 und damit ist auch A 10 auf L.

Je nach Anwendung des Melodiegenerators (Klingel oder Spieldose) kann es erforderlich werden, die Lautstärke zu verändern. Dies kann entweder durch einen Festwiderstand in Reihe zum Lautsprecher oder durch ein Potentiometer von 50 oder 100 Ohm erreicht werden.

Zum Schluß wie versprochen noch ein Sortiment Weihnachtslieder. Im Gegensatz zu den .Volksliedern werden sie in ganzer Länge angespielt. Wer dies nicht möchte, kann an geeigneter Stelle den Wert 80 (Liedende) eingeben:

1. Alle Jahre wieder ...
2. Laßt uns froh und munter sein ...
3. Leise rieselt der Schnee ...
4. Kling, Glöckchen kling ...
5. Morgen, Kinder, wird's was geben ...
6. Ihr Kinderlein kommet ...
7. Vom Himmel hoch ...

Lied-Nr.	1	2	3	4	5	6	7
Startadr.	2480	2500	2580	2600	2680	2700	2780
	12 0B	12 07	14 0F	17 10	10 08	12 07	17 10
	14 04	20 01	20 01	14 08	0B 08	20 01	16 10
	12 08	12 07	14 08	15 08	0D 08	12 10	14 10
	10 08	20 01	12 0B	17 04	0B 08	0F 08	16 10
	0F 10	12 04	14 04	19 04	0D 04	12 07	12 10
	0D 10	14 04	12 08	17 04	10 04	20 01	14 10
	0B 08	12 04	10 23	19 04	0F 04	12 10	16 10
	0D 04	10 04	20 01	17 10	12 04	0F 08	17 10
	0F 04	0F 07	10 10	15 10	10 08	12 08	20 08
	10 08	20 01	0D 08	12 08	0B 08	10 10	17 07
	0F 08	0F 07	10 0B	17 08	14 07	0D 08	20 01
	0D 20	20 01	0F 04	14 18	20 01	10 08	17 10
	0F 08	0F 10	0D 08	20 08	14 04	0F 18	12 0F
	12 08	10 07	0B 24	12 07	15 04	12 07	20 01
	14 08	20 01	12 0B	20 01	17 08	20 01	12 10
	12 08	10 07	11 04	12 08	14 08	12 10	0F 10
	17 10	20 01	12 08	14 08	15 08	0F 08	12 10
	16 08	10 04	15 08	10 08	14 08	12 07	10 10
	14 08	12 04	14 08	14 10	12 10	20 01	0F 10
	12 08	10 04	12 08	12 10	10 08	12 10	20 08
	10 04	0F 04	10 24	15 07	0B 08	0F 08	0F 08
	0F 04	0D 07	12 0B	20 01	0D 08	12 08	14 0F
	10 08	20 01	0D 03	15 08	0B 08	10 10	20 01
	12 08	0D 07	20 01	17 08	0D 04	0D 08	14 10
	0F 18	20 01	0D 08	12 08	10 04	10 08	12 10
	80	0D 10	0F 08	15 10	0F 04	0F 17	16 10
		0B 08	0D 08	14 10	12 04	20 01	17 10
		0D 08	0F 08	12 07	10 08	0F 08	14 10
		0F 08	10 24	20 01	0B 08	0D 0F	12 10
		10 08	80	12 08	14 07	20 01	20 08
		12 04		14 08	20 01	0D 07	17 08

Lied-Nr.	1	2	3	4	5	6	7
		14 04		16 08	14 04	20 01	16 10
		12 04		17 10	15 04	0D 08	14 10
		14 04		12 10	17 08	10 0F	12 10
		12 10		14 08	14 08	20 01	14 10
		17 08		19 08	15 08	10 07	10 08
		12 07		17 08	14 08	20 01	0F 08
		20 01		16 08	12 10	10 08	0D 10
		12 04		19 10	15 07	0F 0F	0B 10
		14 04		17 0F	20 01	20 01	80
		12 04		20 01	15 08	0F 07	
		10 04		17 10	19 07	20 01	
		0F 08		14 08	20 01	0F 08	
		05 08		15 08	19 08	14 17	
		12 10		17 04	12 07	20 01	
		17 08		19 04	20 01	14 08	
		12 07		17 04	12 08	12 0F	
		20 01		19 04	17 10	20 01	
		12 04		17 10	10 07	12 07	
		14 04		15 10	20 01	20 01	
		12 04		12 08	10 08	12 08	
		10 04		17 08	15 07	17 10	
		0F 08		14 18	20 01	12 08	
		0D 08		80	15 08	0F 08	
		0B 10			14 04	10 10	
		80			12 04	0D 08	
					10 04	0A 08	
					0F 04	0B 18	
					10 10	80	
					80		

6.6. Aussichten

An einem einfachen Beispiel haben wir gelernt, mit Hilfe des LC-80 eigenständige Mikrorechnerlösungen zu entwickeln. Dabei lassen sich Software und Hardware schon vorab so optimieren, daß am fertigen Gerät kaum noch böse Überraschungen zu erwarten sind. Unser Modell hat, schon um die Erfolgsaussichten beim Nachbau günstig zu gestalten, naturgemäß einen bescheidenen Umfang. Sollen für andere Geräte nur Ausgabefunktionen realisiert werden, kann das hier vorgestellte Prinzip analog weiterverfolgt werden. Für wenige Kanäle (bei der Klingel nur Datenbit 1) reichen weiterhin D-Flip-Flops, ansonsten können die schon bekannten Schaltkreise V 4042 D (4 D-Flip-Flops in einem IC) verwendet werden. Komplizierter wird es, wenn wir Eingabekanäle benötigen. Das läßt sich nur realisieren, wenn Bauelemente mit Tristate-Eigenschaften eingesetzt werden. Diese beteiligen sich nur am Datenverkehr, wenn die CPU es wünscht. Die komplette Schaltungstechnik zu diesem Problemkreis würde den Rahmen dieses Kapitels jedoch sprengen, so daß darauf verzichtet wird. Bei der Konzeption von kleineren mikroprozessorgesteuerten Geräten sollte in jedem Fall geprüft werden, ob nicht der Einsatz einer PIO lohnt. Deren frei programmierbarkeit und die zur Verfügung stehenden 16 Kanäle für Ein- und Ausgabefunktionen lassen sie an nahezu alle Probleme mühelos anpassen. Bei vielen Mikrorechnerschaltungen kann nicht auf RAMs verzichtet werden. Diese sollten dann möglichst genauso wie im LC-80 adressiert werden, um letzteren zur Softwareerprobung nutzen zu können.

Und was können wir als nächstes entwickeln? Hier einige Vorschläge:

- Kfz-Bordcomputer mit Drehzahlmesser, Tankinhaltsanzeige, Temperaturfühler für Motor-, Innen- und

- Außentemperatur, Bordspannungskontrolle, Borduhr ...
- Quarzgesteuerte Schaltuhr mit vielfältigen Schaltfunktionen (Wecken, Fische füttern, Musikaufnahmen usw.)
 - Computer-Lichtorgel mit tollen Lichteffekten
 - Computer-Funkuhr für die Auswertung von kodierten Zeitzeicheninformationen
 - Code-Schloß mit personengebundener Einlaßkontrolle (Eingabe der Codennummer z. B. mit Tastatur oder Lochkarte gemäß Kapitel 2)
 - Miniorgel mit entsprechender Tastatur
 - Alarmanlage mit Meldung über den Ort des Alarmes

7. Ein "Tor zur Welt"

In all unseren bisherigen Experimenten genügte uns der USER-Bus zur Herstellung von Verbindungen zwischen LC-80 und Peripherie. Es kann jedoch der Fall eintreten, daß z. B. 12 PIO-Anschlüsse zu wenig sind, denken wir nur an unseren IC-Tester von Kapitel 9 im Teil I. Dort konnten wir aus diesem Grund nur 14polige Logikschaltkreise prüfen.

Die Konzeption des LC-80 berücksichtigt diese Erweiterungswünsche mit dem komplett herausgeführten CPU-Bus (Steckverbinder X 2). Das ist übrigens ein Merkmal, welches praktisch alle Home- und Personalcomputer des In- und Auslandes aufweisen - sie unterscheiden sich lediglich in der Steckverbinderform und -anschlußbelegung.

In diesem Kapitel werden wir im wesentlichen zwei Dinge tun:

1. eine zusätzliche PIO anschließen und
2. eine für spätere Erweiterungen unbedingt erforderliche Bustreiberstufe aufbauen.

7.1. Die dritte PIO

Die einfachste und für die meisten LC-80-Besitzer wahrscheinlich nützlichste Erweiterung ist eine dritte PIO mit insgesamt 16 zusätzlichen Ein- bzw. Ausgabekanälen.

Einfach wird die Sache deshalb, weil die zu erstellende Leiterplatte nur einen einzigen Schaltkreis enthält - eben diese PIO. Dieses Bauelement benötigt nicht allzuviel Strom aus dem +5 V-Versorgungssystem des LC-80 und auch keine großen Steuerleistungen (wegen der nMOS-Technologie der Mikrorechnerschaltkreise und der niedrigen Taktfrequenz des LC-80) aus dem CPU-

Bus, so daß man zunächst auf ein Bustreibersystem und eigene Stromversorgung verzichten kann. Unsere vorbereitenden Aktivitäten am LC-80 beschränken sich daher auf das Einlöten einer Drahtbrücke zwischen den Steckverbinderanschlüssen X 2/A 28/ A 29 und der oberhalb dieses Steckverbinders ankommenden +5 V-Leitung. Damit bekommt auch der CPU-Bus einen Betriebsspannungsanschluß.

Nun zur PIO-Erweiterungsleiterplatte. Wir bauen sie nach dem Schaltbild in Bild 18 auf.


Die Ankopplung des Datenbusses erfolgt ebenfalls ohne Besonderheiten. Auch ohne Probleme läßt sich die Adressierung der Zusatz-PIO bewerkstelligen. Bei der gewählten Beschaltung ergeben sich folgende Adressen:

Steuerkommandos an Port A (AC):	7E
Steuerkommandos an Port B (BC):	7F
Datenübergabe am Port A (AD):	7C
Datenübergabe am Port B (BD):	7D

Das RESET-Problem der PIOs (der--U 855 D hat ein Pin "zuwenig", so daß kein echter RESET-Anschluß existiert) wird im LC-80 so gelöst, daß mittels logischer Verknüpfungen ein modifiziertes /M1-Signal an die PIOs gelegt wird (Handbuch LC-80)

Dieses neue /M1-Signal wird glücklicherweise auf den CPU-Bus geführt und ermöglicht damit eine ordnungsgemäße RESET-Funktion auch der Zusatz-PIO.

Ein echtes Problem stellt die Interruptbeschaltung dar. Leider ist die Prioritätskette der drei Schaltkreise D 206, D 207 und D 208 nicht ohne weiteres zu verlängern, da IEO der PIO D 206 nicht auf den CPU-Bus geschaltet worden ist. Soll die neue PIO in diese Kette einbezogen werden, ist eine Verbindung zwischen IEO der PIO D 206 und IEI der externen PIO zu schalten (evtl. freie Steckkontakte von X 2 benutzen). Wem das alles zu kompliziert ist, sorgt softwaremäßig dafür, daß nicht gleichzeitig Interrupts von PIO 3 und den inneren Schaltkreisen des LC-80 erzeugt werden können.

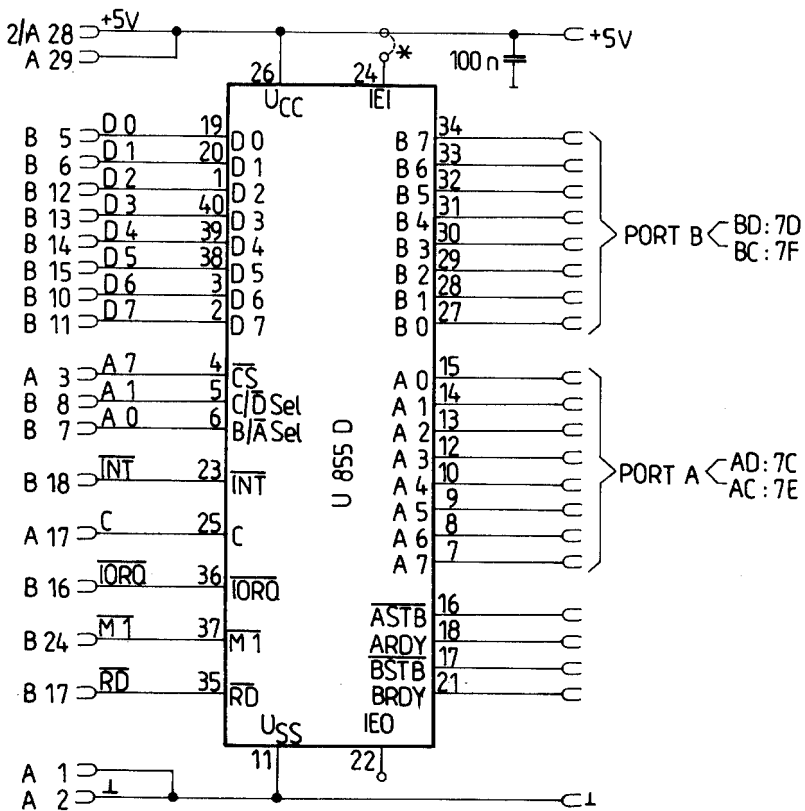

*) IEL an +5V oder an IEO von PIO
D 206 im LC-80

Bild 18: Die Anschaltung der PIO

Die beiden Ports A und B, die 4 Handshakesignale sowie Masse und Betriebsspannung von PIO 3 werden zweckmäßigerweise als Buchsenleiste nach außen geführt. Sehr gut geeignet dafür ist das Stecksystem, welches die Rundfunk- und Fernsehindustrie für ihre Steckmodule einsetzt. Dieses Konzept mit 5 mm-Rastermaß ist für die Leiterplattenkonstruktion sehr günstig, erlaubt auch die Teilbelegung dieser Anschlüsse (z. B. Port A und B getrennt) und gestattet auf einfache Weise auch Anschlüsse mit Krokodilklemmen und anderen Varianten.

Und was können wir an die PIO-Ports anschließen?

- 16 Leuchtdioden mit Treibern als Kontrolleinrichtung der PIO-Ports oder als 16bit-Analysator für die Darstellung von Registerinhalten

 


Bild 19: Schaltung für 1 bit

- zwei 8bit-D/A-Wandler gemäß Teil I, Kapitel 13 zur Ansteuerung eines Oszillographen oder zur Realisierung einstellbarer Spannungsquellen und Funktionsgeneratoren
- eine externe Tastatur zur Realisierung alphanumerischer Eingaben (z. B. mit 64 Tasten) oder als Manual für eine Computer-Orgel
- ein Steuersystem für Modellbahnanlagen
- einen erweiterten Schaltkreistester gemäß Teil I, Kapitel 9 (zusammen mit dem USER-Bus können dann 28 Pins beschaltet werden.)

7.2. Ein Bus mit "Nachbrenner"

Will man den LC-80 zu komplexeren Steueraufgaben heranziehen (z. B. in der Kleinrationalisierung) oder größere Speichererweiterungen realisieren, gibt es mehrere Probleme:

- die Stromversorgung des LC-80 ist nahezu "ausgereizt" und verträgt wenig Zusatzlast,
- die CPU-Signale werden gleichstrommäßig von allen nicht in MOS- bzw. CMOS-Technologie hergestellten Schaltkreisen belastet - weitere Verbraucher können leicht zu Fehlfunktionen führen und
- alle Leitungen und Bauelemente stellen über ihre Eingangskapazitäten eine dynamische Belastung dar, die ebenfalls zu Störungen führen kann, wenn es "zuviel" wird.

Mit all diesen Problemen werden wir fertig, wenn wir eine Zusatzeinheit aufbauen, die eine zweite Stromversorgung und ein Bustreibersystem mit einer entsprechenden Logik enthält. Dabei ist es zweckmäßig, zwei gleichgroße Leiterplatten "huckepack" aufeinanderzustapeln, von denen die untere das Bustreibersystem und die obere das Zusatznetzteil mit Kühlkörper aufnimmt. Wir beginnen mit dem Netzteil.

7.2.1. Zusatznetzteil

Diese Baugruppe wäre auch für andere Bereiche nutzbar und wird aus diesem Grund völlig separat aufgebaut.

Schaltungstechnisch sieht sie genauso aus wie die des LC-80, also Steckbuchse (für 10 ... 12 V Wechsel- oder Gleichspannung), 2 Drosseln 10 μ H, C für HF-Entstörung 10 nF, Grätzgleichrichter, Ladekondensator 2200 μ F/16 V und dann der integrierte Spannungsregler (entweder B 3170 V mit entsprechender Widerstandsbeschaltung oder MA 7805). Keinesfalls darf

auf die Schutzdiode (im LC-80 heißt sie V 217) verzichtet werden. Auch alle angegebenen Kondensatoren sind wichtig und sollten nicht eingespart werden. Der Kühlkörper ist großzügig zu bemessen, die Größe des im LC-80 benutzten kann als Minimum betrachtet werden. Ebenfalls wichtig ist auch, daß alle strombelasteten Leitungen genügend breit ausgelegt werden - dies ist z. B. auch für die Kühlung der Gleichrichterdiolen günstig.

Die Wechselspannungsversorgung kann mit einem zweiten Netzmodul für den LC-80 aus dem VEB Mikroelektronik "Karl Marx" Erfurt realisiert werden, dabei umgeht man Gehäuse- und Schutzgüteprobleme.

7.2.2. Bustreibersystem

Die Signale des Bussystems kann man in drei Gruppen einteilen, die sich in ihrer Wirkrichtung unterscheiden:

- Ausgangssignale
(z. B. Adressen: LC-80 → Peripherie)
- bidirektionale Signale
(z. B. Daten: LC-80 ↔ Peripherie)
- Eingangssignale
(z. B. /WAIT: LC-80 ← Peripherie)

Da nicht alle Signale eine Verstärkung benötigen, kommen wir mit vier modernen Treiberschaltkreisen der Schottky-Interface-Reihe des VEB Halbleiterwerk Frankfurt/Oder aus. Die Schaltkreise DS 8282 D und DS 8286 D haben genau die Eigenschaften, die wir brauchen. Sie beinhalten einmal gleich 8 Treiberstufen, lassen infolge ihrer quasi direkten inneren Verschaltung eine einfache Leiterplattenkonstruktion zu und liefern nichtinvertierte Ausgangssignale. Der DS 8286 D ermöglicht einen bidirektionalen Datenverkehr. Diese und weitere positive Eigenschaften haben natürlich auch einen Preis - die ICs benötigen jeder bis zu 160 mA Betriebsstrom. Zusätzlich ergeben

sich noch erhebliche Umschaltspitzen. Dies macht eine sorgfältige und ausreichend breite Auslegung der Masse- und Betriebsspannungsleiterbahnen auf der Platine erforderlich. Außerdem sollte jeder der 4 Schaltkreise mit einem 47 μ F-Elko und einem 47 nF-Scheibenkondensator so kurz wie möglich abgeblockt werden.

Die Betriebsspannung (+5 V) wird aus unserem Zusatznetzteil (Abschnitt 7.2.1.) bereitgestellt. Damit lassen sich auch weitere externe Module betreiben, die dann über X 3/A 28/ A 29 ihre Betriebsspannung erhalten. Die Massen von LC-80 (X 2/A 1/A 2) und Zusatznetzteil müssen unbedingt auf der Bustreiberleiterplatte verbunden werden. X 3 ist der Steckverbinder, an den die Zusatzmodule angesteckt werden. Er ist genauso verdrahtet und hat konstruktiv dieselbe Ausführung wie der am LC-80 vorhandene X 2-Steckverbinder. Die eigentliche Bustreiberschaltung finden wir in Bild 20. Die drei Schaltkreise DS 8282 D (IC 1 ... 3) arbeiten generell nur in Richtung LC 80 \rightarrow Peripherie. Dagegen sind die Daten über den DS 8286 D in ihrer Richtung durch das DIR-Signal (Pin 11) umschaltbar. Die Erzeugung des DIR-Signales erfordert eine Logikschaltung, die Bild 21 zeigt. Wann und wie wird die Richtung des Datenverkehrs umgeschaltet?

Würden wir den Bustreiber DS 8286 D direkt an der CPU unterbringen können, wäre alles ganz einfach: nur Leseoperationen (RD = L) würden die Datenrichtung B \rightarrow A (Peripherie \rightarrow CPU) erfordern. Im fertigen Gerät LC-80 ist es komplizierter: Datenrichtung B \rightarrow A heißt jetzt, daß externe Speicher oder I/O-Glieder (außerhalb des Steckverbinders X 3) gelesen werden sollen. Dies ist infolge der unvollständigen Speicherdekodierung und der fehlenden I/O-Dekodierung nur über Umwege zu erreichen. Wir machen uns zwei Umstände zunutze:

- es gibt ein MBDI-Signal, das die komplette Abschaltung aller inneren Speicher des LC-80 ermöglicht (MEDI = L),
- die Adressen A 14 und A 15 werden nicht zur inneren Speicherauswahl herangezogen.


 


Bild 20: Bustreiber

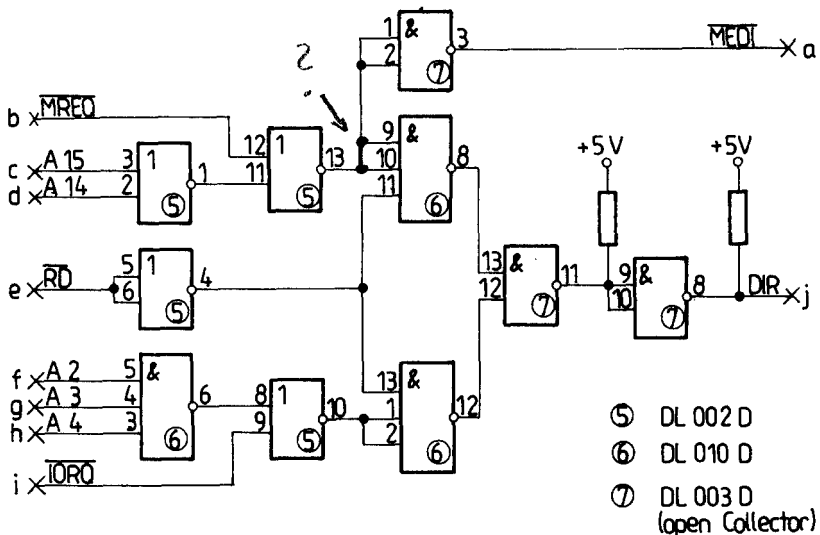

Datenrichtung für DS 8286 D:

L an DIR ⇒	B → A, wenn	MREQ = L und	(externer
		RD = L und	Speicher-
	A 14 oder A 15 = H		zugriff)
	oder IORQ = L und		(externe
	RD = L und		I/O-
	A 2, A 3 und A 4 = H		Operationen)

Bild 21: Steuerung für Bustreiber (Logikbaugruppe)

Die Kombination beider Eigenschaften benutzen wir, um mittels einiger logischer Verknüpfungen den inneren und äußeren Speicherbereich zu trennen und damit ein Gegeneinanderarbeiten über den Datentreiber zu verhindern.

Der obere Teil dieser Logikbaugruppe hat dabei folgende Wirkungen:

- Die Signale /MREQ, R/D, A 14 und A 15 schalten die Datentransportrichtung des DS 8286 D (IC 4) auf B → A (LC-80 ← Peripherie), wenn:
 - /MREQ = L (Speicherzugriff)
 - u. /RD = L (Leseoperation)
 - u. A 14 oder A 15 (oder beide) = H (externer Speicher angesprochen)
- /MREQ = L (Speicherzugriff) und A 14 oder A 15 (oder beide) = H (externer Speicher angesprochen) bewirken ein L an /MEDI und damit die komplette Abschaltung aller internen Speicher (ROM und RAM).
 Der Schaltkreis IC 7 (DL 003 D) hat Ausgangsstufen mit offenem Kollektor, daher ist es möglich, an seinem Ausgang Y 1 (Pin 3) das /MEDI-Signal auch über die Peripherieschaltung selbst auf L zu bringen und damit alle inneren Speicher abzuschalten.

Der untere Teil der Logikbaugruppe hat ähnliche Funktionen, hier wird zwischen inneren und äußeren I/O-Gliedern unterschieden:

- Die Signale /IORQ, /RD, A 2, A 3 und A 4 schalten die Datentransportrichtung des DS 8286 D auf B → A (LC-80 ← Peripherie), wenn:
 - IORQ = L (I/O-Glied angesprochen)
 - RD = L (Leseoperation)
 - A 2, A 3 und A 4 = H (keiner der im LC-80 vorhandenen PIO- bzw. CTC-schaltkreise ist angesprochen)

Damit steht auch fest, welche Adressen externe Baugruppen, die wir über den Bustreiber anschließen wollen, haben dürfen:

- Speicher, gleichgültig, ob ROM oder RAM, müssen so adressiert und dekodiert werden, daß mindestens eins der beiden Adreßbits ,A 14 oder A 15 H-Pegel führt, also alle Adresse von 4000 bis FFFF.

- I/O-Baugruppen (PIO, CTC o. a.) müssen so adressiert werden, daß alle drei Adreßbits A 2, A 3 und A 4 H-Pegel führen. Dabei ist sowohl die direkte Adressierung (die Bits A 5, A 6 oder A 7 sind jeweils direkt mit CE einer externen I/O-Schaltung verbunden) als auch die Auswahl über einen 1 aus 8-Dekoder (DS 8205 D) erlaubt.

Wenn wir nun diese Logikbaugruppe und die vier Bustreiberschaltkreise auf einer Leiterplatte unterbringen, die Anschlüsse (a ... j) der Logik mit denen der gleichen Bezeichnung auf der Bustreiberschaltung verbinden und das Zusatznetzteil gemäß 7.2.1. anschließen, besitzen wir eine leistungsfähige Treibereinheit für unseren LC-80. Sie ermöglicht uns den nahezu unbegrenzten Ausbau des Mikrorechnersystems und die Anpassung an viele Aufgabenstellungen des Hobby-, aber auch des Rationalisierungsbereiches. Mit dieser letzten Anstrengung im Rahmen des dritten Bandes haben wir uns alle Möglichkeiten geschaffen, den LC-80 über den ursprünglich vorgesehenen Zweck (Lerncomputer) hinaus nutzbringend anzuwenden.

8. Schlußkapitel

Damit sind wir am Ende unserer Exkursion in die Anwendungsbeispiele des LC-80 angelangt. Keinesfalls am Ende sind wir aber mit den Möglichkeiten, die unser Kleinstcomputer bietet. Wir haben versucht, typische Einsatzfälle mit einem Minimum an Hard- und Softwarekenntnissen zu realisieren und uns sogar mit einer eigenständigen Mikroprozessoranwendung vom LC-80 gelöst.

Natürlich sind unsere Kenntnisse der Programmierung in Maschinsprache noch sehr lückenhaft und auch über die Fähigkeiten der Bausteine unseres Mikrorechners (PIO, CTC, CPU) wissen wir noch lange nicht genug. Aber motiviert sind wir und haben Mut zum Experimentieren auf diesem für viele Hobbyelektroniker neuen Gebiet. Je nach Veranlagung werden wir in Maschinsprache weitere Programme erstellen, neue Zusatzbaugruppen basteln oder in höhere Programmiersprachen einsteigen. Glücklicherweise ist mit dem Computerbausatz Z 1013 vom VEB Robotron Elektronik Riesa ein neues Gerät auf dem Markt, das sowohl für Maschinen- bzw. Assemblerprogrammierung als auch für BASIC-Anwendungen in Verbindung mit einem Fernsehgerät als Display geeignet ist.

Die materiellen Voraussetzungen für ein weiteres Vertiefen der Kenntnisse auf dem Gebiet der Mikrorechner sind also da. Es bleibt zu hoffen, daß die in den vorliegenden Anwendungshinweisen für den LC-80 gemachten Erfahrungen den Amateuren Spaß, den Lernenden Wissen und den Rationalisatoren Gewinn gebracht haben. Damit wäre die Aufgabe dieser Broschürenreihe zum LC-80 erfüllt.

9. Literaturverzeichnis

- /1/ Zielosko, G.:
Hinweise zur Anwendung des Lerncomputers LC-80
VEB Mikroelektronik "Karl Marx" Erfurt - Stammbetrieb
- /2/ Zielosko, G.:
Anwendung des Lerncomputers LC-80 (2)
Programmierung und Löschung von EPROMs U 2716 C
VEB Mikroelektronik "Karl Marx" Erfurt - Stammbetrieb
- /3/ Interface-IS, Dekoder-IS
Heft 19 der Reihe "Information und Applikation
Mikroelektronik"
KdT Frankfurt/Oder, VEB Halbleiterwerk Frankfurt/Oder
- /4/ Handbuch LC-80
VEB Mikroelektronik "Karl Marx" Erfurt - Stammbetrieb
- /5/ Monitorprogramm LC-80
VEB Mikroelektronik "Karl Marx" Erfurt - Stammbetrieb

RFT



**veb mikroelektronik
›karl marx‹ erfurt
stammbetrieb**

DDR-5023 Erfurt, Rudolfstraße 47
Telefon: 5 80, Telex: 061306

**elektronik
export·import**

Volkseigener Außenhandelsbetrieb der
Deutschen Demokratischen Republik
DDR - 1026 Berlin, Alexanderplatz 6
Telex: BLN 114721 elei, Telefon: 2180