
2025/10/29 16:41 1/1 vollständige I/O-Dekodierung

vollständige I/O-Dekodierung

Die I/O-Dekodierung auf der Grundplatine ist unvollständig! Die Adressleitungen A5..A7 werden nicht mit ausgewertet. So ist beispielsweise die System-PIO 00h auch auf den Adressen 20h, 40h, 60h, 80h, A0h, C0h, E0h ansprechbar (s.a. FA 8/88, S. 379). **Wenn man Erweiterungen nur auf ungeraden I/O-Adressen betreibt, muss man nichts ändern.** Andernfalls empfiehlt sich ein einfacher Umbau:

Abhilfe schafft ein DL032, der auch die Adressleitung A5..A7 in die I/O-Dekodierung mit einbezieht. Der Schaltkreis wird huckepack auf A27 angebracht. Die Brücke E2 entfällt.

I

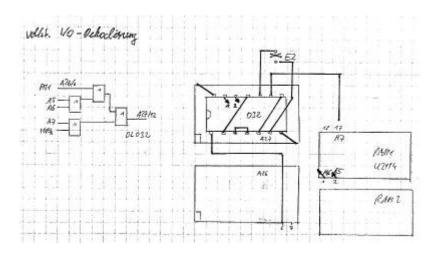

I

]

Die I/O-Dekodierung ist ebenfalls Bestandteil der Peters-Platine.

Zusätzlich müssen auf dem Baugruppenträger noch zwei Änderungen durchgeführt werden. Auf dem Baugruppenträger sind ohne Umbauten folgende E/A-Adressen gesperrt:

00, 01, 02, 03 PIO der Grundbaustufe

08, 09, 0A, 0B Tastaturport 08

80, 81, 82, 83

88, 89, 8A, 8B

2X, 4X, 6X, AX, CX, EX

Um die Adressausbledunge zu umgehen, sind die Eingänge .. und .. zu den Leitungen AB2 und AB4 zu trennen und mit Masse zu verbinden.

From:

https://hc-ddr.hucki.net/wiki/ - Homecomputer DDR

Permanent link:

https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z1013/erweiterungen/iodekodierung?rev=1316153207

Last update: 2011/09/16 06:06

