

JU+TE 6/87 S. 437-439

Spielhebel für "Z 1013"

Prinzip

Es wird das auf den Steckverbinder X4 für E/A-Anwendungen gelegte Port A der PIO genutzt. Zum Verhindern von Störimpulsen auf den Eingabeleitungen legt man diese zwangsweise auf H-Pegel. Beim Betätigen des Spielhebels wird nun mit dem je nach Betätigungsrichtung geschlossenen Kontakt (S1-S4) die entsprechende Bitleitung auf L-Pegel gezogen und so ein eindeutiger Wert zur Auswertung erzeugt. Die vorgeschlagene Zuordnung der Bitleitungen 4-7 zu den entsprechenden Hebelrichtungen wurde willkürlich festgelegt und kann natürlich nach eigenen Vorstellungen anders erfolgen. Da Bit 0 zur Ansteuerung eines Piezo-Tongebers dient, wird nur ein Halbbyte (Bit 4-7) ausgewertet. Betriebsart dabei ist Bit E/A (wichtig für Nutzen des Beispielprogramms).

Hardware

Die positive Vorspannung der Eingabeleitung mit H-Pegel erfolgt entweder mit Widerständen gegen +5V oder dadurch, daß die Bitleitungen auf Eingänge von TTL-Gatter geführt werden. Der Vorteil der etwas aufwendigeren letzteren Variante ist die Möglichkeit des gleichzeitigen Darstellens der Binärwerte durch von den Gattern angesteuerte LED. Dazu lassen sich preiswerte P100 verwenden. Neben der Funktionskontrolle des Spielhebels steht so gleichzeitig eine einfache Anzeige bei PIO-Ausgabe zur Verfügung.

Der Spielhebel selbst kann im einfachsten Fall durch vier im Viereck angeordnete Taster realisiert werden, die die jeweilige Bitleitung auf Masse legen. Es existieren mechanische Lösungen, bei denen Kugelgelenke oder Spiralfedern die Bewegung des Spielhebels nach allen Richtungen gewährleisten. Als eine einfachere Variante wird ein Stück Moosgummi als „Gelenk“ vorgeschlagen. Den Gummi klebt man dazu auf ein als Trägerplatine dienendes Stück Leiterkarte, auf der sich gleichzeitig die Schließkontakte befinden (gelötet). Auf dem Gummi befestigt man nun eine Plastscheibe, so bemessen, daß beim Niederdrücken in eine Richtung der darunterliegende Kontakt schließt. Bei genauer zentrischer Justage ist es möglich, acht Richtungen bei vier angeschlossenen Bitleitungen zu erhalten, indem nämlich bei „schrägen“ Richtungen, z.B. links/oben, gleichzeitig zwei Kontakte geschlossen werden.

Die zugehörigen Dezimalwerte bei einer Portauswertung in BASIC sind in Tabelle S. 439 aufgeführt. Als Spielhebel klebt man zum Schluß in die Mitte der Plastscheibe einen Rundstab. Nach dem Komplettieren mit einem Gehäuse, z. B. Leergehäuse von Antennenverstärkern, kann das Griffstück für höhere Ansprüche mittels Suralin entsprechend ergonomisch gestaltet werden.

Programmierung

Im BASIC erfolgt die Initialisierung und Datenübertragung mit den Befehlen IN und OUT (TINY BASIC) oder INP und OUT bei 10K-BASIC für Z 1013.

Sollen bei zeitkritischen Programmen zwei Spielhebel gleichzeitig ausgewertet werden, muß entweder mit Interruptbetrieb gearbeitet werden oder ein MC- Unterprogramm (MC: Maschinencode) eingesetzt werden.

Ein Beispiel eines MC-Unterprogramms zur Spielhebelabfrage (8 Richtungen) ist auf Seite 438 veröffentlicht. Je nach Spielhebelrichtung wird auf Bildschirmmitte ein Zeichen erzeugt. Das Programm ist auf beliebigen Adressen lauffähig.

Bei der vorgeschlagenen Zuordnung der Bitleitungen 4-7 zu den entsprechenden Schaltern S1 -S4 ergeben sich folgende Werte beim Lesen von Port A (Tabelle S. 439). Betriebsart ist bei diesem Beispiel Bit E/A, wobei die Bitleitungen mit 1000 B belegt wurden, da Bitleitung 0 bei L-Pegel einen Piezo-Tongeber aktiviert.

Bei einer Erweiterung des Spielhebels außer den acht Richtungen um einige Aktionstasten braucht man nur von den vier Bitleitungen gleichzeitig mehrere (über Dioden entkoppelt) auf weitere Schalter zu legen. Man wählt dazu solche, die bei Betätigung des Spielhebels nicht zugleich benutzt werden, z. B. S1 und S4 oder S2 und S3.

Der mechanische Aufbau des Spielhebels kann nach Abb. S. 438 links erfolgen, wobei sich die genauen Maße nach den individuellen Vorstellungen richten. Um den Aufwand zu senken, wurden die Kontaktflächen auf die Leiterkarte gelötet, vorher entsprechend geätzt. Als Federkontakt eignet sich Material von Rasierklingen, da diese gute Federeigenschaften aufweisen. Bei dem realisierten Anwendungsfall kann die auftretende Kontaktprellung vernachlässigt werden, eindeutige Werte bei Hebelbetätigung sind garantiert. Zum Kleben eignet sich EP11 oder SYSPUR-Universalkleber. Die erwähnte Variante, wobei die 5-kOhm-Widerstände entfallen und statt dessen die Bitleitungen auf Gattereingänge geführt werden, wurde nicht ausführlich dargestellt, da diese je nach vorhandenen Bauelementen selbst realisiert werden kann.

In der beschriebenen Form wurden mehrere Spielhebel aufgebaut, die alle zufriedenstellend funktionieren. Selbstverständlich läßt sich dieser Spielhebel an beliebigen Kleincomputern betreiben, Voraussetzung ist lediglich ein PIO-Port.

Sicher gibt es weit anspruchsvollere Lösungen. Es wurde aber Wert auf Nachbausicherheit und wenig Aufwand gelegt. Für diesen Spielhebel existieren mehrere Spielprogramme. Weiterhin wird der Spielhebel für einen Editor genutzt, mit dem auf komfortable Art Grafik erzeugt werden kann.

//Thomas Adler //

Zeichnungen: Schmidt Foto: Pfad

Richtung	Schalter	Binärwert	Dezimalwert
nach oben	S1	1000 1110	113
nach unten	S4	1000 0111	225
nach rechts	S2	1000 1101	177
nach links	S3	1000 1011	209
nach oben/links	S1 u. S3	1000 1010	81
nach oben/rechts	S1 u. S2	1000 1100	-49
nach unten/links	S3 u. S4	1000 0011	193
nach unten/rechts	S2 u. S4	1000 0101	161
Kein Schalter betätigt, Ruhestellung des Spielhebels:		1000 1111	241

From:

<https://hc-ddr.hucki.net/wiki/> - **Homecomputer DDR**

Permanent link:

<https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z1013/literatur/jute-87-06?rev=1299682313>

Last update: **2011/03/09 13:51**

