

practic 4/88, S. 182-183

Peter Berg/Uwe Rehn

Ein frei verschiebbarer Druckertreiber für den Z 1013

Der in Erfurt angebotene E/A-Modul für den Z 1013 ist gut geeignet, einen Drucker mit seriellem Eingang anzusteuern. Dazu ist es aber erforderlich, die an den Drucker zu übergebenen Zeichen so aufzubereiten, daß die in einem Byte vorliegende Information Bit für Bit nacheinander (seriell) an den Drucker ausgegeben wird. Außerdem muß der Computer bei der Ausgabe der Zeichen sich unaufhörlich mit dem Computer verständigen, wann das nächste Zeichen gesendet werden kann.

Diese und weitere Aufgaben erfüllt der hier vorgestellte Druckertreiber. Damit nun jeder Z1013-Freak diesen Druckertreiber an seine eigene Hardwarekonfiguration anpassen kann, wird nicht ein fertiges Programm sondern eine ASSEMBLER-Quelle angegeben. Wer die Programme der Dresdener Softwarekassette besitzt, kann mit dem Texteditor die Quelle eintippen (z. B. ab Adresse 3000 H) und anschließend mit dem ASSEMBLER in ein Maschinenprogramm übersetzen lassen.

Die Lage des Maschinenprogramms im RAM wird in der ORG-Anweisung festgelegt. Es muß nicht unbedingt auf der Adresse E800H beginnen.

Legt man das Programm auf eine andere Adresse, muß man aber in der aufrufenden Software die dort vielleicht schon vorgesehene Ansprungsadresse ändern. Will man z. B. im KC-BASIC+ den Druckertreiber auf E400H festlegen, so wird ab Adresse 2FDH der Befehl C3 00 E4 eingetragen.

In der Zeile 3 wird durch PIOD die verwendete Kanaladresse für den E/A-Modul festgelegt. Soll statt seiner die interne PIO verwendet werden, so muß anstelle der 34H die Adresse 00H eingetragen werden.

Peter Berg/Uwe Rehn

```
PN      V24 - INTERFACE
ORG     0E800H
PIOD:   EQU     34H
PIOC:   EQU     PIOD+1
        JMP     E82F
        JMP     E82B
        JMP     E827
        JMP     E84F
        JMB     E84B
        JMP     E847
        SLA    A
        JR     M21 -#
INIT:   PUSH   AF      ;PIO-Init
        LD     A,0CFH
```

```
OUT    PIOC    ;BIT-EA
LD     A,0FEH
OUT    PIOC    ;BIT 0->A
LD     A,1
OUT    PIOD    ;Stop
POP    AF
RET
E827:  CMP     1EH
JRZ    M07-#
E82B:  CMP     0DH
JRZ    M08-#
E82F:  SLA
CALL   M09
RET
...
```

Peter Berg/Uwe Rehn

Umschaltbarer Zeichengenerator am Z 1013

Für viele Zwecke ist es günstiger, abweichend vom üblichen Computerdeutsch (Englisch), ortho-
•grafisch richtig zu schreiben. Das betrifft z. B. die Textverarbeitung oder Programme für die Ausbildung in Schule und Beruf. Ein weiteres Einsatzfeld wäre die Fremdsprachenausbildung mit abweichenden Buchstaben oder Schriften (kyrillisch, ungarisch, französisch ...). Beim Z 1012 kann dieses Problem mit einem austauschbaren und umschaltbaren Zeichengenerator einfach gelöst werden. Notwendig sind eine Schaltkreisfassung (24polig), zwei 10 1d-2-Widerstände, ein einpoliger Umschalter und für jeden neuen Zeichensatz ein EPROM (U 2716). - Die Schaltkreisfassung wird bis auf PIN 18 und 20' huckepack auf den Originalzeichengenerator (A44) aufgelötet. Die genannten PIN werden freischwebend mit- einander verbunden und mit 10 kr2 an + 5 V gelegt. Der Leitungszug von PIN 18 des A44 zum Kondensator C1,11 wird aufgetrennt und von der Schaltkreisseite ebenfalls über 10 kn, an + 5 V gelegt Mit einem Umschalter werden jeweils wahlweise PIN 18 des Originalzeichengenerators oder PIN 18,20 des gesteckten Zeichengenerators an den Kondensator C1,11 und damit an Masse gelegt. In Bild 1 sind die neuen Zeichen zu sehen. Bild 2 zeigt die ausgetauschten grafischen Symbole des Originalgenerators. Der zweite Zeichengenerator kann natürlich auch aufgelötet werden, läßt dann aber keinen Austausch zu. Interessenten können mit einem EPROM zum Solidaritätsbasar der Jugendmedien (siehe nachstehenden Beitrag) kommen und sich den deutschen Zeichensatz brennen lassen. Peter Berg/Uwe Rehn

From:
<https://hc-ddr.hucki.net/wiki/> - **Homecomputer DDR**

Permanent link:
<https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z1013/literatur/practic-88-4-2?rev=1283776444>

Last update: **2010/09/05 22:00**



