2025/11/08 07:01 1/3 practic 11/90, S. 37-38

practic 11/90, S. 37-38

O. Matthäi

Real-Time-Clock-Modul für den Z 1013

In vielen 8-Bit-Rechnern ist noch keine Echtzeituhr implementiert. Wir stellen eine vor, die auA

☐erdem

- keine Speicherzellen des Grundrechners benĶtigt,
- geringen Platz benötigt (nur drei Schaltkreise),
- billig ist,
- · keinen Abgleich erfordert,
- unkritisch im Aufbau ist (Uni-Platine) und
- unabhängig von der Rechnertaktfrequenz arbeitet.


Kernstýck neben den »Pfennig-IC« 74LS00 und 8205 ist der RTC 62421. Er wird für etwa 10,-DM gehandelt und beinhaltet eine komplette Echtzeituhr (Quarzgenerator, Uhrzeitspeicher mit Sekunden, Minuten, Stunden, Tag, Monat, Jahr, Woche und drei Kontrollregistern. Die insge samt 16 I/O-Register können gelesen und beschrieben werden.

Der Betrieb der Baugruppe ist an allen 8-Bit-Rechnern möglich. Die hier vorgestellten Anschlüsse und das Maschinenprogramm entsprechen jedoch dem Z1013. Demzufolge wählte ich die I/O-Adressen 70H-7FH Es sind noch folgende Adressen möglich 10H-1FH, 30H-3FH, BoH-BFH, DoH-DFH. Eine Kollision mit anderen Adressen (z.B. der RAM-Floppy-Karte) müssen Sie vermeiden!

Nach dem unkritischen Aufbau stecken Sie das Modul ohne RTC an den Rechnerbus und starten das BASIC-Programm. Nun muà die I/O-LED leuchten. Danach (Betriebsspannung abschalten!) kann der RTC in seine Fassung. Nach erneutem Start des BASIC-Programms können Sie die unten links zu sehende Uhrzeit einstellen und haben, solange Sie das BASIC-Programm laufen lassen, die aktuelle Zeit.

Ein Maschinenprogramm ist besser und universeller einsetzbar. Die hier vorgestellte Version ist nicht optimiert. Sie besteht aus den Teilen INITRTC zur Initialisierung und RTC zur Zeltdarstellung in der rechten oberen Ecke (Bildschirmadresse EC17H-EC1FH). WĤhrend der Initialisierung müssen Sie die aktuelle Zeit in der Reihenfolge der Abfrage eingeben. Diese ist vom Schaltkreis vorgegeben und darf nicht verĤndert werden. Unter dem Betriebssystem SCP2RFxxx kann man diesen Teil z.B. durch BooT aufrufen.

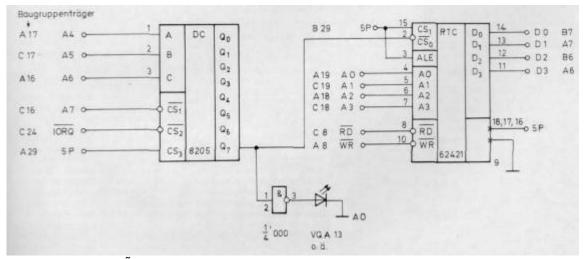Das Programm RTC ruft TSTS im Pollingbetrieb auf. Die aktuelle Zeit wird also immer dann angezeigt, wenn bei Bildschirmein- oder -ausgaben, beim Drucken usw. die Tastatur abgefragt wird (INKEY). Also 1...50 mal in der Sekunde.



Zeichnung: H Schütze

BASIC-Programm

```
1
    OUT(125),1: out(127),15
2
    CLS: PRINT" TIME ?": PRINT:
    INPUT"H*10";HZ: INPUT"H*1";HE
3
    INPUT"M*10";MZ: INPUT"M*1";ME
   oUT(112),0: OUT(113),0:
10
    oUT(114), ME: OUT(115), MZ:
20
   oUT(116), HE: OUT(117), HZ:
30
   oUT(125),0
40
   oUT(126),4
50
   oUT(127),0
60
   CLS
70
  A=INP(112): B=INP(113)
80
   C=INP(114): D=INP(115)
9o E=INP(116): F=INP(117)
100 PRINT AT(30,6);D: PRINT AT(30,8);C
    PRINT AT(30,12); B: PRINT AT(30,14); A
110 PRINT AT(30,0); F: PRINT AT(30,2)E
129 GoTo 70
```

INITRTC

```
700 F5 C5 3E 01 D3 7D 3E 00 387
708 D3 7F E7 02 54 49 4D 45 36A
710 20 3F FF E7 01 D3 75 E7 475
718 01 D3 74 E7 01 D3 73 E7 45D
720 01 D3 72 3E 00 D3 70 D3 39A
728 71 D3 7D 3E 04 D3 7E 3E 392
730 00 D3 7F C1 F1 C9 00 00 3CD
```

2025/11/08 07:01 3/3 practic 11/90, S. 37-38

RTC

				UL	70	ΕD	78	ΘE	470
8 7	71	ED	40	0E	72	ED	50	0E	369
0 7	73	ED	58	0E	74	ED	60	0E	395
8 7	75	ED	68	C6	30	32	1F	EC	3FD
0 7	78 (С6	30	32	1E	EC	7A	C6	3EA
8 3	30	32	10	EC	7B	C6	30	32	30D
0 1	LB	EC	7C	C6	30	32	19	EC	3B0
8 7	7D (С6	30	32	18	EC	E1	D1	45B
0 C	(1)	С9	00	00	00	00	00	00	18B
8 3 0 1 8 7	30 LB 7D	}	32 EC C6	32 1C EC 7C C6 30	32 1C EC EC 7C C6 C6 30 32	32 1C EC 7B EC 7C C6 30 C6 30 32 18	32 1C EC 7B C6 EC 7C C6 30 32 C6 30 32 18 EC	32 1C EC 7B C6 30 EC 7C C6 30 32 19 C6 30 32 18 EC E1	C6 30 32 1E EC 7A C6 32 1C EC 7B C6 30 32 EC 7C C6 30 32 19 EC C6 30 32 18 EC E1 D1 C9 00 00 00 00 00 00

Offset	Name	D3	D2	D1	D0	Zählweite
+0	SECEINER	S8	S4	S2	S1	09
+1	SECZEHNER	*	S40	S20	S10	05
+2	MINIEINER	М8	M4	M2	М1	09
+3	MINIZEHNER	*	M40	M20	M10	05
+4	STDEINER	Н8	H4	H2	Н1	09
+5	STDZEHNER	*	AM/PM	H20	H10	02/01
+6	DEINER	D8	D4	D2	D1	09
+7	DZEHNER	*	*	D20	D10	03
+8	MEINER	М8	M4	M2	М1	09
+9	MZEHNER	*	*	*	M10	01
+A	YEINER	Y8	Y4	Y2	Y1	09
+B	YZEHNER	Y80	Y40	Y20	Y10	09
+C	WEEKDAY	*	W4	W2	W1	06
+D	Kontrollregister D					
+E	Kontrollregister E					
+F	Kontrollregister F					

From:

https://hc-ddr.hucki.net/wiki/ - Homecomputer DDR

Permanent link:

https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z1013/literatur/practic-90-11-1?rev=1280309936

Last update: 2010/07/27 22:00

