

Floppyanschluss

Kurzfassung:

Laufwerk für CP/M umbauen: /RY an PIN 34, sowie DS 0 (drive select)

Laufwerks-Einstellungen

In den Floppy-Modulen arbeitet ein FDC vom Typ U8272 (Intel 8282A, NEC 765A). Es können 2 Laufwerke 5¼,, oder 3½" angeschlossen werden.

Dieser Controller hat eine Besonderheit mit RDY: Das Signal wird ständig vom Laufwerk abgefragt, auch wenn gar kein Schreib- oder Lesevorgang erfolgt. Deshalb muss RDY unabhängig vom „Kopf laden“-Status generiert werden.

Außerdem wird KEIN Motor-On-Off-Signal generiert. Das robotron-Modul besitzt für die Motor-Signale eigene Ports und Treiber (A302), beim Rossendorf-Modul fehlt dies!

Besonderes Augenmerk ist deshalb auf die richtige Konfiguration der Laufwerke zu richten:

5¼,,-K6501-Laufwerke (DS, DD, 800K, „MFS 1.6“) enthalten zur Einstellung der jeweiligen Betriebsbedingungen steckbare Brücken. Bei Auslieferung neuer Laufwerke sind folgende Brücken gestückt: FG, DS0, RY, ML, E0

Es müssen folgende Brücken eingesetzt werden:

- Laufwerk A: DS0, RE, RY, E0, FG
- Laufwerk B: DS1, RE, RY, E0, FG

Die Brücken befinden sich auf der Leiterplatte auf der Unterseite des Laufwerkes.

- DS0 und DS1 legen die Laufwerksadresse fest;
- RE bewirkt die automatische Rekalibrierung (Spur 0 anfahren) beim Einschalten der Betriebsspannung;
- RY legt fest, dass am Kontakt 34 des Interface-Steckverbinders (Shugart-Bus) das Signal RDY (ready) ausgegeben wird;
- E0 und FG sind bereits vom Hersteller eingesetzt und werden nicht verändert.

Beim Rossendorf-Modul fehlt ein Motor-Signal. Hier sind die Jumper (vermutlich) wie folgt zu stecken:

RE, ML, E0, FG, DS0 oder DS1, (und sicher auch RY)¹⁾

- ML bewirkt, dass der Motor sowohl bei aktivem Signal /MO rotiert als auch bei aktiver Front-LED. (Die Front-LED leuchtet normalerweise, wenn DS0..DS3 aktiv ist.)

(s. Beschreibung MFS 1.6, TEAC_MFS16.pdf)

Unter <http://www.oldskool.org/disk2fdi/525HDMOD.htm> ist beschrieben, wie man 1,2MB-5¼"-

Diskettenlaufwerke so umbauen kann, dass sie mit 300 upm arbeiten und so ebenfalls am KC genutzt werden können.

3½,-Floppies: Die 3½"-Disketten sind kleiner, robuster und leichter erhältlich. Mit diesen Vorteilen haben sie die 5¼,-Laufwerke in der aktiven CP/M-Arbeit am KC praktisch abgelöst. Normale PC-Laufwerke müssen aber noch umgebaut werden. HONI hat diesem Thema eine ganze Webseite gewidmet honi.hucki.de.

Auch auf der Webseite von U. Zander <http://www.sax.de/~zander/> und beim KC-Klub <http://www.iee.et.tu-dresden.de/~kc-club/> gibt es Hinweise zum Umbau und zum Anschluss von 3½"-PC-Laufwerken.

Im meinem KC **Z9001 kompakt** nutze ich zwei 3,5,-Floppies vom Typ TEAC FD-235HF 218-U.

- Drive Select wird per Jumper eingestellt: beide LW auf DS0
- alle anderen Jumper entfernen
- Lötbrücke bei S27 entfernen (/DC an PIN 34)
- Lötbrücke bei S29 herstellen (/RY an PIN 34)

Beide Laufwerke sind als Drive 0 gejumpert; die Zuordnung als Laufwerk A oder B erfolgt über das Kabel (s.u.). Dadurch sind die Laufwerke selbst beliebig austauschbar.

Umbau eines 3,5"-PC-Diskettenlaufwerks für CP/M

(HONI): Damit das Laufwerk unter CP/M seinen Dienst verrichtet, muss es sich an die Spezifikationen des Shugart-Disketteninterfaces halten. Der Shugart-Bus ist weitgehend kompatibel zum PC, lediglich zwei Signale werden an anderer Position des Floppyinterface erwartet. Dies ist zum Einen das Signal /DC (Diskchange), welches auf PIN 34 des Diskettenlaufwerkes liegt und das Signal /RY (Ready), was leider bei den meisten PC-Laufwerken entweder gar nicht existiert oder auf der Platine des Diskettenlaufwerks im Nirvana endet. Im zweiten Fall ist ein Umbau möglich. Wird /RY nicht auf die Platine herausgeführt, kann es dennoch sein, dass es zwar vom Floppycontroller bereitgestellt wird, aber der entsprechende PIN nicht beschaltet ist.

CP/M erwartet das Signal /RY am PIN 34 des Diskettenlaufwerkes. Damit das Laufwerk nun unter CP/M funktioniert, muss also nichts weiter getan werden, als das Signal /DC vom PIN 34 zu entfernen und das Signal /RY mit PIN 34 zu verbinden. /DC wird unter CP/M nicht ausgewertet und kann somit entfallen.

Ein weiteres Augenmerk liegt auf dem DS-Signal (drive select). Original gilt DS0 für CP/M-Laufwerke und DS1 für PC-Laufwerke; in den letzten Jahren finden sich immer mehr Anleitungen für CP/M-Laufwerke mit DS1 gejumpert. Die Motor-ON-Signale und DS-Signale müssen passend am Laufwerk ankommen. Ggf. muss man ein gedrehtes Kabel verwenden oder den Jumper DS0/DS1 am Laufwerk wechseln!

GOTEK

Eine neuere Alternative ist ein **GOTEK-Laufwerk**. Das GOTEK-Laufwerk funktioniert mit der FlashFloppy-Firmware normalerweise auf Anhieb. Ich habe mein GOTEK ebenso wie meine 3,5,-Laufwerke alle als DS1 gejumpert. Die Diskettenimages liegen im DSK-Format auf einem USB-Stick und werden durch Buttons ausgewählt.

Ulrichs BIC-Floppy-Modul, mit gedrehtem Kabel angeschlossen: auf DS0 jumpern!



Kabel

robotron

Leider entspricht die Anschluss-Steckverbindung am Modul zum Floppy nicht dem PC-Standard-Kabel. Es muss deshalb ein Kabel selbst gebaut werden. Dazu gibt es eine [Beschreibung zum Kabel](#) und Bilder.

Modul-Anschluss-Nr. (A1..B13) entspricht der Bezeichnung in den Unterlagen von U. Zander. Auf der Leiterplatte ist B1 der obere (rechte) Anschluss.

Pin	LWA	Signal	Modul	Bez. im Stromlaufplan
1	(rot)	Masse	-	
2		/REDWC o. frei	-	
3		Masse	-	
4		/INUSE o. /HL	-	
5		Masse	-	
6		/DS3	-	
7		Masse	A2	
8		/INDEX Index	B2	/IX
9		Masse	A3	
10		/DS0 Drive Select A	B3	/SE0
11		Masse	A4	
12		/DS1 Drive Select B	B4	/SE1
13		Masse	-	
14		/DS2	-	
15		Masse	frei	/M01 = B1
16		/MOTEB Motor Enable	A1(!)	/M00
17		Masse	A9	
18		/DIR Direction Select	B9	/SD
19		Masse	A13	
20		/STEP Step	B13	/STP
21		Masse	A10	
22		/WDATA Write Data	B10	/WD
23		Masse	A12	
24		/WGATE Write Gate	B12	/WE
25		Masse	A5	
26		/TRK00 Track 00	B5	/T0
27		Masse	A8	
28		/WPT Write Protect	B8	/WP
29		Masse	A6	
30		/RDATA Read Data	B6	/RDO
31		Masse	A11	
32		/SIDE1 Side Select	B11	/SS
33		Masse	A7	
34		/RDY o. /DSKCHG	B7	/RDY

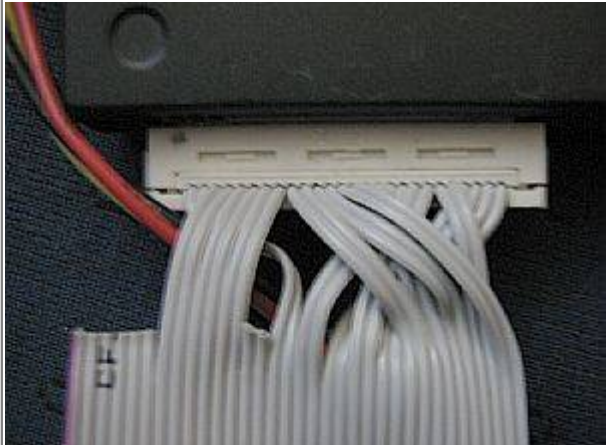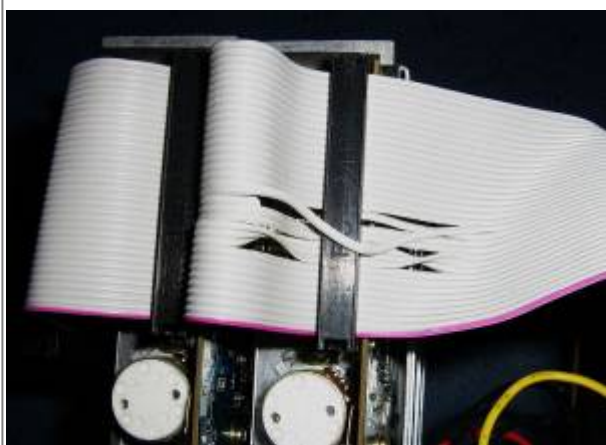



Das Kabel ist aus einem PC-Floppy-Kabel so gebaut, dass es zwei Laufwerke unterstützt. Dazu sind die Leitungen 10-13 an Laufwerk B vertauscht, und das drive-select Signal wird an das jeweilige Laufwerk geleitet. Wenn man auf Laufwerk B verzichtet, muss nichts am Kabel verändert werden.

Mein Floppy-Modul 1.6640.02050 ist mit einer männl. Buchse bestückt, deshalb sieht es bei mir wohl mit Pin1 und Pin13 vertauscht aus. Als Gegenstück ist am Floppykabel ein Aufpresstecker (weibl.) dran, wo ich die einzelnen Kabel alle so hingebogen habe, dass sie am richtigen Anschluss landen. In originalen Modulen gehört der weibl. Steckverbinder zur Floppy auf die Platine)

Ansonsten hilft ein Blick in den Stromlaufplan (U. Zander → [z9_fdc_s.pdf](#)) und in die Beschreibung der Diskettenstation (U. Zander → [z9_disk.pdf](#)) sowie die Kabel-Beschaltung <http://www.sax.de/~zander/z9001/tip/tip4.html>.

Rosendorf

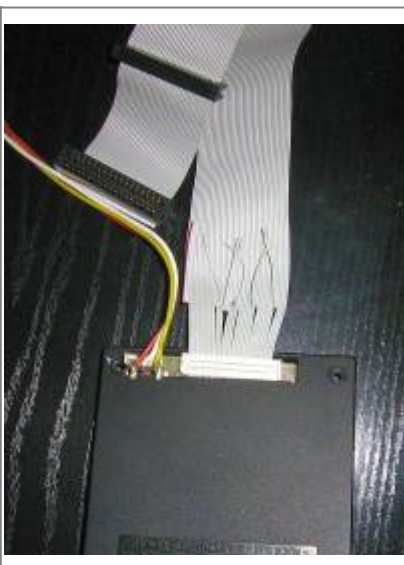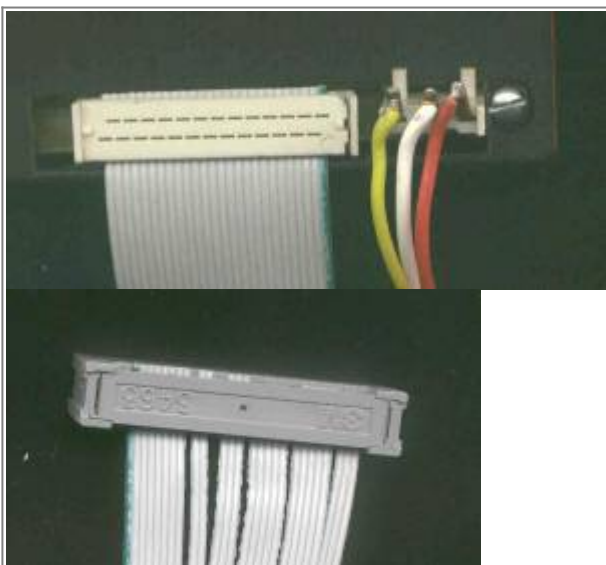Die Kabelbelegung des Floppymoduls wurde so gewählt, dass ein Flachbandkabel vom Modul zum Floppy genutzt werden kann: Die Steckerbelegung entspricht der des Laufwerktyps K5600.20 und wird interfaceseitig durch eine Verteilerleiste in Schlitzklemmtechnik realisiert ([mp 02/89, S.57](#)).



Originalkabel:
Modul von hinten, (auf dem Kopf stehend!)
Stecker für Floppy (von hinten)

Eigenbaukabel

Zum [Selbstbau](#) kann man auch einfach ein altes PC-Floppy-Kabel nehmen. Das verdrehte Ende für das

zweite Laufwerk wird abgeschnitten, ebenso der Pfostenstecker am Ende zum Motherboard. Es bleibt ein Kabel ohne Verdrehungen übrig. Nun biegt man einige Leitungen am abgeschnittenen Ende beginnend mit 1 (rote Markierung) hoch: 2 hoch, 8 bleiben, 1 hoch, 2 bleiben, 2 hoch, 3 bleiben, 1 hoch, 5 bleiben, 1 hoch, 5 bleiben, 1 hoch, 3 bleiben. Die bleibenden Leitungen werden nun auf den Steckverbinder im Modul aufgespresst.

Die Stromversorgung des Laufwerks erfolgt über einen TGL-Stecker. Nimmt man ein Standard-PC-Stromversorgungskabel, so kommen die Kabel wie folgt an das Modul, beginnend an der Gehäuseseite: gelb (12V), schwarz (GND), rot (5V). (Im Bild ist ein anderes (originales) Kabel!!!)



Pin	LWA	Signal		Modul	Bez. im Stromlaufplan
1	(rot)	Masse	-		
2		/REDWC	o. frei	-	
3		Masse	x	B1	
4		/INUSE	o. /HL	x	A1 /HL
5		Masse	x	B2	GND
6		/DS3	x	A2	
7		Masse	x	B3	GND
8		/INDEX	Index	x	A3 /INDEX
9		Masse	x	B4	GND
10		/DS0	Drive Select A	x	A4 /SE0
11		Masse	-		
12		/DS1	Drive Select B	x	B5 /SE1
13		Masse	x	A5	
14		/DS2	-		
15		Masse	-		
16		/MOTEB	Motor Enable	x	B6
17		Masse	x	A6	GND
18		/DIR	Direction Select	x	B7 /SD
19		Masse	-		
20		/STEP	Step	x	A7

21	Masse	x	B8	GND
22	/WDATA Write Data	x	A8	/WD
23	Masse	x	B9	GND
24	/WGATE Write Gate	x	A9	/WE
25	Masse	-		
26	/TRK00 Track 00	x	B10	/T0
27	Masse	x	A10	GND
28	/WPT Write Protect	x	B11	/WP
29	Masse	x	A11	GND
30	/RDATA Read Data	x	B12	/RD
31	Masse	-		
32	/SIDE1 Side Select	x	A12	HD
33	Masse	x	B13	
34	/RDY o. /DSKCHG	x	A13	/READY

Motor-On-Signal



Ein originales Rossendorf-Modul hat auf Anschluss B6 keine Leitung anliegen. Nebenstehendes Bild zeigt ein original Rossendorf-Laufwerk (A.S.). Gesteckt sind die Brücken RY, ML, DS0. D.h., der Motor dreht bei aktiver LED, d.h. bei aktivem DS0-Signal.

Andere Lösungen zur dedizierten Motorsteuerung sind extra Latches wie bei der robotron-Variante oder ein aus den FDC-Zugriffen abgeleitetes verzögertes Signal:

s. E. Schiller, rfe 4/89, S. 221 ff.

Für die Motoreinschaltung /MO wurde eine Verzögerungsschaltung entworfen. Bei jedem Zugriff des U 880 (/CS-Signal) auf den FDC U 8272 wird C1 entladen und der Motor eingeschaltet. Wenn eine Sekunde lang kein Diskettenzugriff stattfand, schaltet sich der Motor wieder aus. Damit werden Diskette und Laufwerk geschont. Außerdem verringert sich die Geräuschbelästigung.

analog mit DL123:

M. Kramer, FA 7/90, S. 325

außerdem dort: *Wie praktische Erfahrungen zeigten, ist die Schaltung zur Prekompensation (Bild 1 rechts unten) nur bei den älteren 40-Spur-Laufwerken erforderlich, bei den moderneren kann man sie weglassen (überbrücken). Auf eine PLL-Schaltung für den Datenseparator wurde verzichtet, weil sie nur in Ausnahmefällen Vorteile bringt, aber aufwendig und nicht einfach zu beherrschen ist.*

Boot-Loader

Beim Booten wird das CPM von Diskette geladen und gestartet (→ [System](#)). Damit das funktioniert, muss im Boot-Loader eine komplette Floppy-Ansteuerung enthalten sein. Diese ist unabhängig vom Floppy-Treiber im CP/M-Betrieb. Da die Ansteuerung der Laufwerke im Bootloader und im CP/M leicht unterschiedlich erfolgt (s.u.), ist ein funktionierender Boot-Vorgang noch kein Garant für ein lauffähiges CP/M!

Fehlermeldungen beim Laden des Betriebssystems

allg. Fehlermeldungen des FDC-Treibers	
R	Fehler „Gerät nicht bereit“: kein Strom, Hebel an Laufwerk nicht verriegelt, Diskette verkehrt eingelegt oder keine Diskette im Laufwerk
B	Fehler „fehlerhafte Befehlsausgabe (interner Fehler)“
U	Fehler „keine Marke gefunden“
W	Fehler „Diskette schreibgeschützt“
S	Fehler „Sektor nicht gefunden“: Das Betriebssystem kann auf der Diskette nicht gefunden werden (falsche oder defekte Diskette)
D	LW nicht existent: Gerätefehler (meist passen Drive-Select und Motor Enable nicht zusammen: DS0↔DS1-Jumperung ändern)
T	Spurnummer zu groß
C	Fehler „CRC-Fehler“
F	Seek-Error
spezielle BOOT-Loader-Fehler	
N	Falsches Betriebssystem (Name)
L	falsche Länge des Systems
?	kein CPMZ9-System

der FDC-Treiber

In allen CP/M-Versionen und BOOT-Loadern und auch im FORMATZ-Programm kommt der FDC-Treiber xxx zum Einsatz. Er basiert wie auch der Rest des CP/A auf den verfügbaren CP/A-Quellen → [CP/A](#).



Unterschiede robotron - rossendorf, Motoransteuerung.

Bei robotron wird über ein Zusatzregister (D175) Reset, Terminal Count und Motor On gesteuert. Der Bootloader sendet zuerst ein Reset, gefolgt von TC. Der Motor des Boot-Laufwerks wird eingeschaltet.

1)

ich habe kein Rossendorf-Laufwerk, an dem das ich überprüfen könnte

From:

<https://hc-ddr.hucki.net/wiki/> - **Homecomputer DDR**

Permanent link:

<https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z9001/cpm/floppyanschluss>

Last update: **2026/06/08 15:19**

